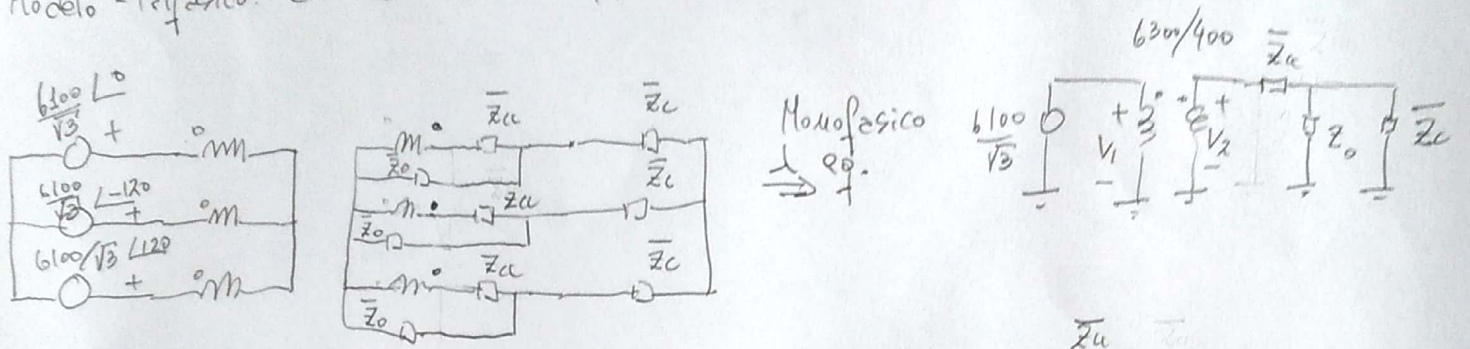



Transformador Trifásico: (T)  $\left\{ \begin{array}{l} 6,3/0,4 \text{ KV} \\ \text{Ensayo Vacío: } 400\text{V } 20\text{A } 10\text{KW} \\ \text{Ensayo C.C.: } 400\text{V } 30\text{A } 12\text{KW} \end{array} \right.$

Red: 6300V, 50Hz  $\rightarrow$  Carga:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Bajo } 380\text{V consume } 250\text{KW} \\ \cos\phi = 0,8 \text{ ind} \end{array} \right.$


Modelo trifásico de la instalación:



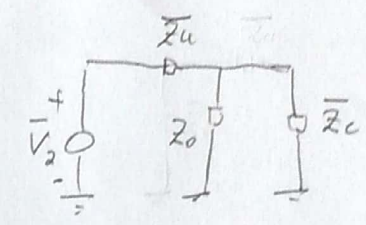$\Rightarrow \bar{V}_2 = \bar{V}_1 \frac{400}{6300} = \frac{6100}{\sqrt{3}} \times \left( \frac{400}{6300} \right) = \frac{387,3}{\sqrt{3}} \text{ V}$



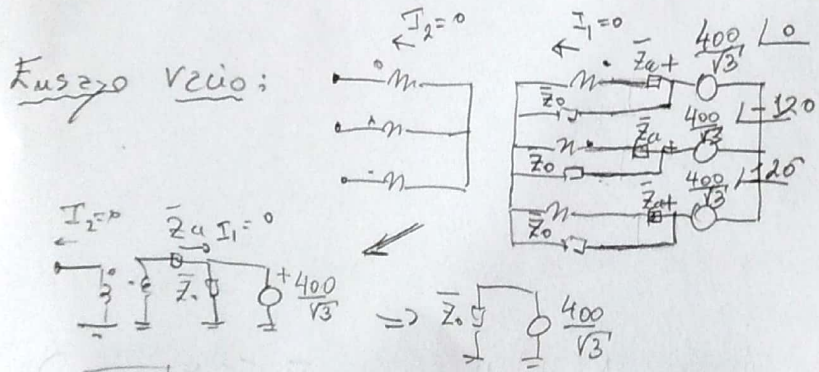Falta determinar valor de  $\left. \begin{array}{l} \bar{Z}_0 \\ \bar{Z}_a \\ \bar{Z}_c \end{array} \right\}$  Ensayos




Atención:  
 $P_0 = 10.000\text{W}$   
 $U_0 = 400\text{V} \Rightarrow$  Alimentado lado de baja tensión.  
 $I_0 = 20\text{A}$

$\frac{400}{\sqrt{3}} \text{ P } R_0 \Rightarrow P_0 = 3 \times \frac{(400/\sqrt{3})^2}{R_0} \Rightarrow R_0 = 16 \Omega$


$Q_0 = \sqrt{(\sqrt{3} \cdot 400 \times 20)^2 - 10000^2} = 9568 \text{ VAR}$   
 $Q_0 = 3 \times \frac{(400/\sqrt{3})^2}{X_0} \Rightarrow X_0 = 167 \Omega$

Ensayo . C.C.

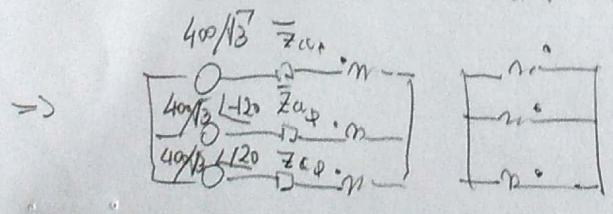$U_{cc} = 400\text{V} \Rightarrow$  Alimentado del lado de 6300V pues  $U_a \approx 6\% U_N$




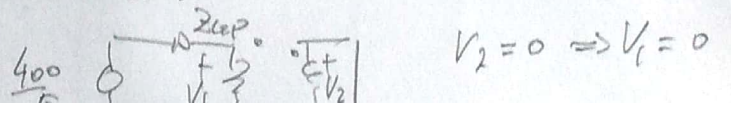$\Rightarrow$  En el ensayo c.c. la rama de c.c. No se considera.



$V_2 = 0 \Rightarrow V_1 = 0$



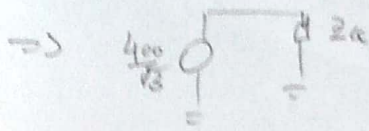


$$P_{cu} = 52 \text{ kW} \quad I_{cu} = 30 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \bar{Z}_{cu} = \frac{400/\sqrt{3}}{30} \angle \arccos\left(\frac{12000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 30}\right) = 77 \angle 54,7^\circ$$

$$\bar{Z}_{cu} = \underbrace{(4,5)}_{R_{cu}} + j \underbrace{(6,2)}_{X_{cu}} \Omega$$

$$\bar{Z}_{cu} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \bar{Z}_{cu_p} = \left(\frac{400}{6300}\right)^2 \bar{Z}_{cu_p} = (0,018 + j 0,025) \Omega$$

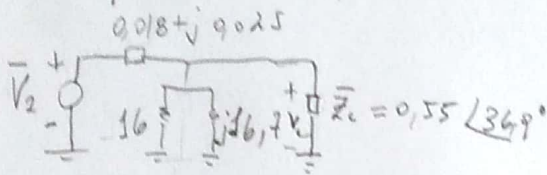
Modelo monofásico de eq de la instalación



$$\bar{Z}_c = \frac{380/\sqrt{3}}{I} \angle \arccos 0,8 \quad \bar{Z}_c = 0,55 \angle 36,9^\circ$$

$$I = \frac{210 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,8} = 399,3 \text{ A}$$

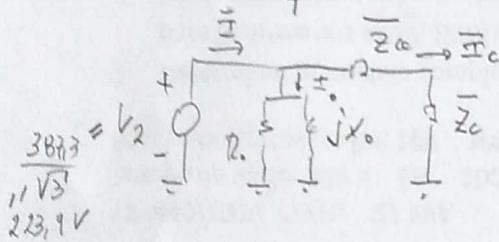Observar la diferencia de magnitud entre  $\bar{Z}_0$  y las otras impedancias  
Dada esta diferencia y que los cálculos se simplifican cuando  $Z_0$  queda en paralelo con una fuente se realiza el siguiente cambio:



$$\bar{I}_c = \frac{387,3/\sqrt{3}}{\bar{Z}_a + \bar{Z}_c} \quad \bar{Z}_c = 0,44 + j 0,33$$

$$\bar{I}_c = \frac{223,9}{0,458 + j 0,355} = \frac{223,9}{0,58 \angle 37,8^\circ} = 386 \angle -37,8^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_0 = \frac{223,9}{56} - j \frac{223,9}{16,7} = 3,98 - j 13,4 = 14 \angle -43,7^\circ$$

$$\Rightarrow \bar{I} = \bar{I}_0 + \bar{I}_c = 3,98 - j 13,4 + 386 \angle -37,8^\circ = 319 - j 250 \Rightarrow I = 405,3 \text{ A}$$

¿Cuanto está cargado el transformador?

$$I_{Ns} = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 578 \text{ A} \Rightarrow \frac{405,3}{578} = 0,7 \Rightarrow \text{carga } 70\% \text{ de su capacidad}$$





¿Valor de la tensión sobre la carga?

$$V_c = 0,55 \times 405,3 = 222,9 \text{ V} \Rightarrow U_c = \sqrt{3} V_c = 385,6 \text{ V}$$

# Tension de cortocircuito $U_2$

$U_2 = \%$  de  $U_N$  a que hay que alimentar el transformador para que en cortocircuito circule  $I_N$ .

Interpretación:

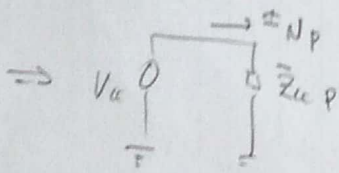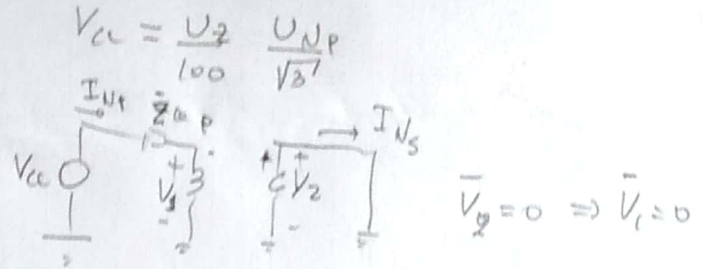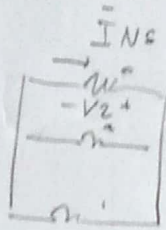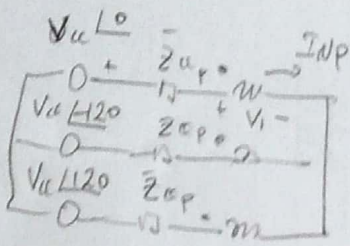

$$\Rightarrow V_u = Z_{ap} I_{Np}$$

$$I_{Np} = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{Np}}$$

$$\Rightarrow \frac{U_2}{100} \frac{U_{Np}}{\sqrt{3}} = Z_{ap} \frac{S_N}{\sqrt{3} U_{Np}}$$

$$\Rightarrow \boxed{Z_{ap} = \frac{U_2}{100} \times \frac{U_{Np}^2}{S_N}}$$


$$\bar{Z}_{as} = \left( \frac{U_{Ns}}{U_{Np}} \right)^2 Z_{ap} = \frac{U_2}{100} \frac{U_{Ns}^2}{S_N} \quad \#$$

La fase se debe dar y si no se dice nada se assume  $\varphi_a = 90^\circ$  Inductive pure.

## Ejemplo

Tráfo: 6300/400 V 500 KVA  $U_2 = 5\%$

Modelo

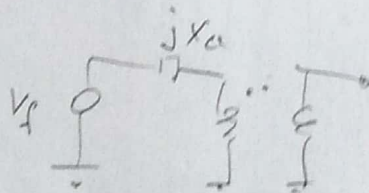

$$X_u = 0.05 \times \frac{6300^2}{500 \cdot 10^3}$$