
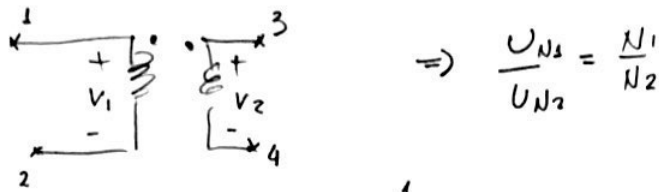

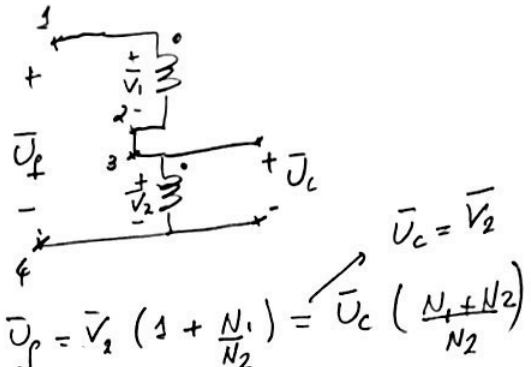
# Autotransformador

Dado un transformador T:  $U_{N1}/U_{N2} \quad S_N$



Se conecta de la siguiente forma:



$\bar{U}_f = \bar{V}_1 + \bar{V}_2$


pero

$\frac{\bar{V}_1}{N1} = \frac{\bar{V}_2}{N2} \Rightarrow$

$\bar{U}_f = \bar{V}_2 \left(1 + \frac{N1}{N2}\right) = \bar{U}_c \left(\frac{N1+N2}{N2}\right)$

$\Rightarrow \left[ \bar{U}_c = \left(\frac{N2}{N1+N2}\right) U_f \right] \quad \text{ó} \quad \left[ \bar{U}_c = \left(\frac{U_{N2}}{U_{N1}+U_{N2}}\right) U_f \right]$

Ejemplo T: 160/220 V 50 KVA.

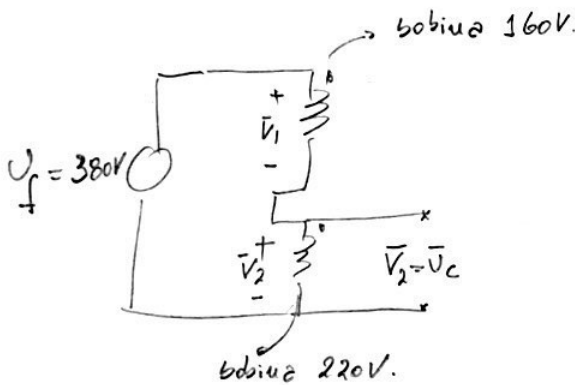

$\bar{V}_1 + \bar{V}_2 = 380$


$\frac{V1}{V2} = \frac{N1}{N2} = \frac{160}{220}$

$\Rightarrow V2 \left(1 + \frac{160}{220}\right) = 380$


$\Rightarrow V2 = 380 \times \frac{220}{380} = 220 V$

observar que se puede usar conectando fuente en  $V_2$  y carga donde esta conectado  $U_f$ .  $\Rightarrow$  Autotrafo reductor  
Autotrafo elevador


Reductor

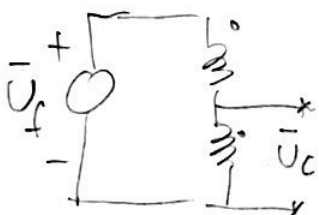

Elevador

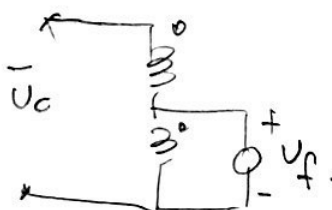

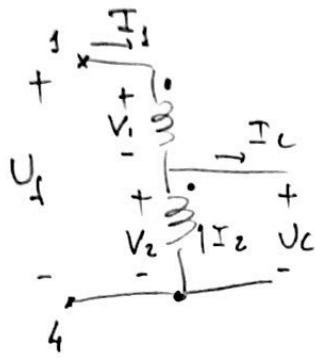¿Que potencia de Autotransformador se obtiene?



$$N_1 \bar{I}_1 = N_2 \bar{I}_2$$

$$\bar{I}_1 + \bar{I}_2 = \bar{I}_c \Rightarrow \bar{I}_c = \bar{I}_1 \left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right)$$

Observar que el máximo valor que puede tomar  $I_1$  sin sobrecargar el transformador

$$\text{es } I_{N1} = \frac{S_N}{U_{N1}}$$

Maxima corriente que puede circular por la bobina primaria.

$$S_{NA} = (U_{1N} + U_{2N}) \bar{I}_{N1}$$

Maxima tension que se puede aplicar entre 1 y 4



$$\Rightarrow S_{NA} = (U_{1N} + U_{2N}) \frac{S_N}{U_{N1}} = \left(1 + \frac{U_{2N}}{U_{1N}}\right) S_N > S_N$$

En el ejemplo:  $S_{AT} = \left(1 + \frac{220}{160}\right) 10 \times 10^3 = 23750 \text{ VA} = 23,75 \text{ kVA}$

⇒ Con un transformador de 10kVA se puede suministrar 23,75 kVA !!

⇒ Mas economico que usar un transformador 380/220 23,75 kVA !!

Variantes:

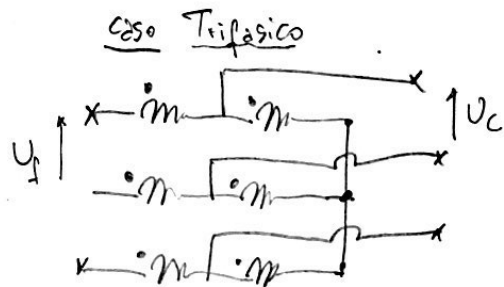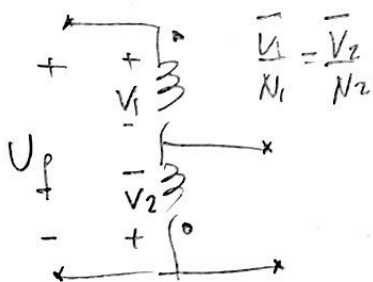



$$\bar{U}_1 = \bar{V}_1 - \bar{V}_2 = \bar{V}_2 \left(1 - \frac{N_1}{N_2}\right) \Rightarrow \bar{V}_2 = \left(\frac{U_{N2}}{U_{N1} - U_{N2}}\right) \bar{U}_1$$

En el ejemplo:  $380 = V_2 \left(1 - \frac{160}{220}\right) =$

$$\Rightarrow \bar{V}_2 = 380 \times \frac{220}{60}$$

Ex. 22/02/2013

Problema 1

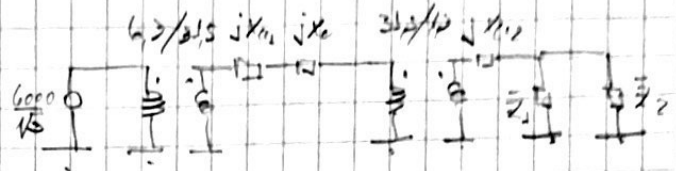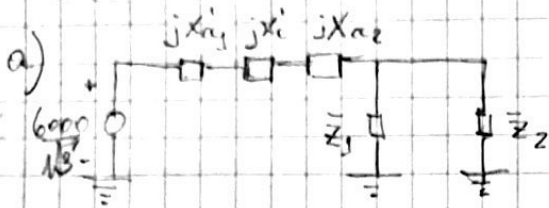


$$X_{a1} = 0,1 \times \frac{31,5^2}{10} = 9,922 \Omega \Rightarrow X'_{a1} = X_{a1} \left( \frac{6,3}{31,5} \right)^2 = 0,397 \Omega$$

$$X_c = 0,004 \times 2000 = 8 \Omega \Rightarrow X'_c = X_c \left( \frac{6,3}{31,5} \right)^2 = 0,32 \Omega$$

$$X_{a2} = 0,1 \times \frac{6,3^2}{10} = 0,397 \Omega$$

$$\bar{Z}_1 = \frac{6300/\sqrt{3}}{I} \angle \arccos 0,7 \quad I = \frac{2 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6300 \times 0,7} = 262,15 \Rightarrow \bar{Z}_1 = \frac{13,89}{\angle 45,57} = 9,723 + j9,919$$
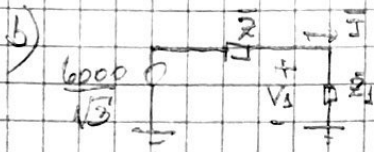
$$\bar{Z}_2 = \frac{6300/\sqrt{3}}{550,5} \angle \arccos \left( \frac{6 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6300 \times 550,5} \right) = 6,62 \Omega \angle 0^\circ$$




$$\bar{Z} = (2 \times 0,397 + 0,32) j = 1,12 j \Omega$$

$$\bar{I} = \frac{6000/\sqrt{3}}{\bar{Z} + \bar{Z}_1} = \frac{6000/\sqrt{3}}{1,12 j + 9,723 + j9,919} = \frac{6000/\sqrt{3}}{9,723 + j11,04} = \frac{6000/\sqrt{3}}{14,71 \angle \varphi}$$

$$\Rightarrow I = 236 A \Rightarrow V_1 = 13,89 \times 236 = 3278 V \Rightarrow U_1 = \sqrt{3} V_1 = 5671 V$$

$$\bar{Z}_1 // \bar{Z}_2 = 4,66 + j1,189 \Omega \Rightarrow \bar{I} = \frac{6000/\sqrt{3}}{1,12 j + 4,66 + j1,189} = \frac{6000/\sqrt{3}}{4,66 + j2,31} \Rightarrow I = \frac{600/\sqrt{3}}{5,2}$$
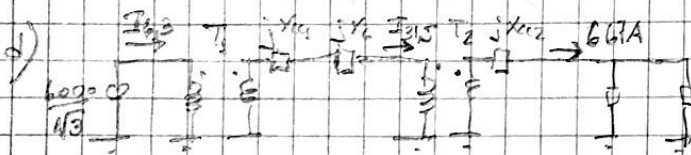
$$\Rightarrow I = 667 A \Rightarrow V_1 = 4,81 \times 667 = 3208,3 V \Rightarrow U_1 = 5550,4 V$$



$$I_{31,5} = 667 \times \frac{6,3}{31,5} = 133,4 A$$

$$\Rightarrow I_{6,3} = 133,4 \times \frac{31,5}{6,3} = 667 A$$


$$I_{T1} : I_{T2} = \frac{10 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6300} = 917,5 A$$

$T_2$ : Misma corriente nominal

$$\Rightarrow \text{Eficiencia de carga de } T_1 \text{ y } T_2: \frac{667}{917,5} = 0,727 \Rightarrow 72,7\%$$

✓

Problema 2.

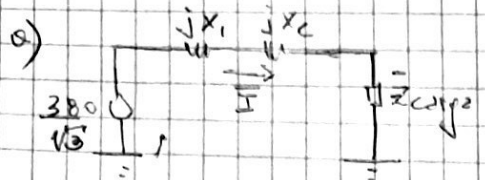



$$X_1 = 0,04 \times \frac{380^2}{200 \times 10^3} = 0,0289 \Omega$$

$$X_c = j0,1 \Omega$$

$$Z_c = 0,4 + j0,4 \Omega$$

$$I = \frac{380/\sqrt{3}}{j0,0289 + j0,1 + 0,4 + j0,4} = \frac{220}{0,4 + j0,529} \Rightarrow |I| \approx 332 \text{ A}$$

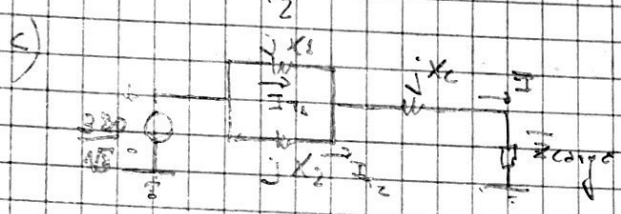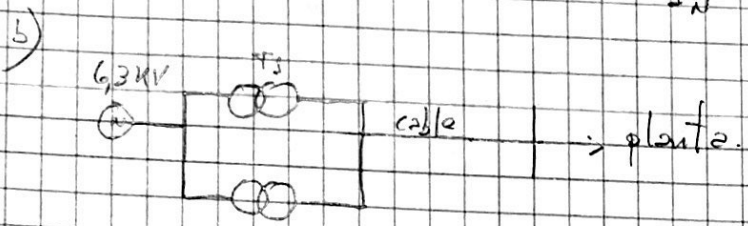
$$I_N = \frac{200 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380} = 309,23 \text{ A} \Rightarrow \frac{I}{I_N} = 1,09 \Rightarrow \underline{9\% \text{ de sobrecarga!!}}$$



$$X_1 = X_2 = 0,0289$$

$$I = \frac{220}{j \frac{X_1}{2} + jX_c + Z_{carga}} \Rightarrow |I| = 337,6 \text{ A} \Rightarrow I_{T1} = \frac{337,6}{2} = I_{T2} = \underline{168,8 \text{ A}}$$
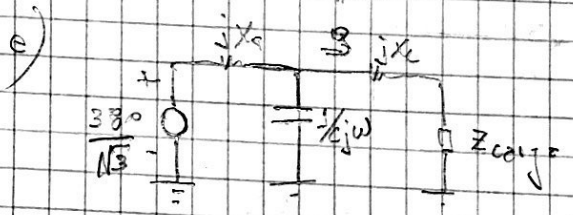
$$\Rightarrow \frac{I}{I_N} = \frac{168,8}{309,23} = 0,555 \Rightarrow \underline{55,5\% \text{ cada transformador.}}$$



La carga consume una determinada potencia reactiva Q parte de la cual sería entregada por el banco de capacitores por lo cual el tránsito de reactiva por los trafos. baja  $\Rightarrow$  baja la corriente

