

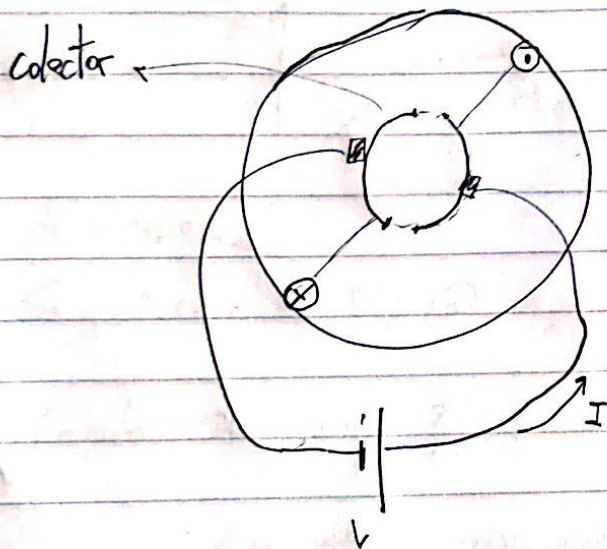



M.C.C.

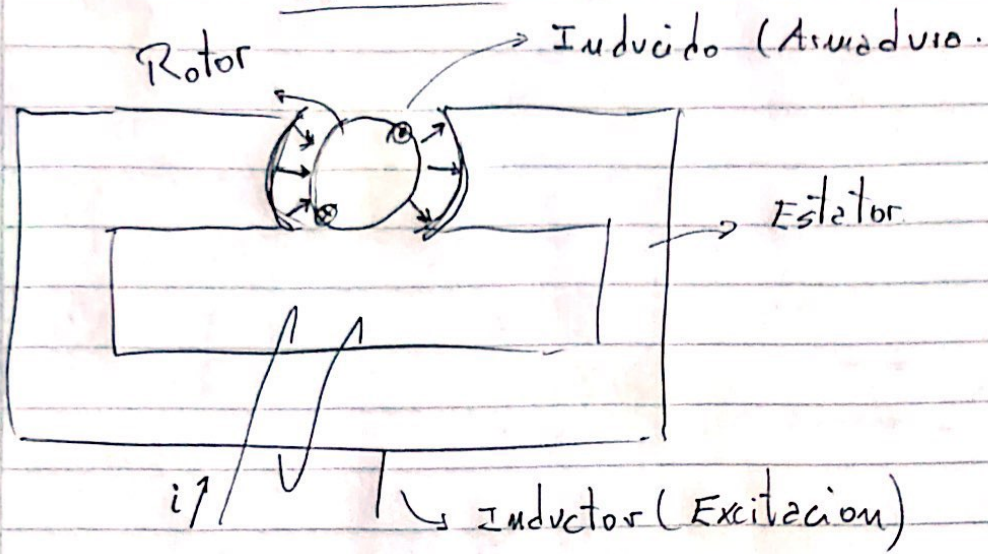


Modelo:

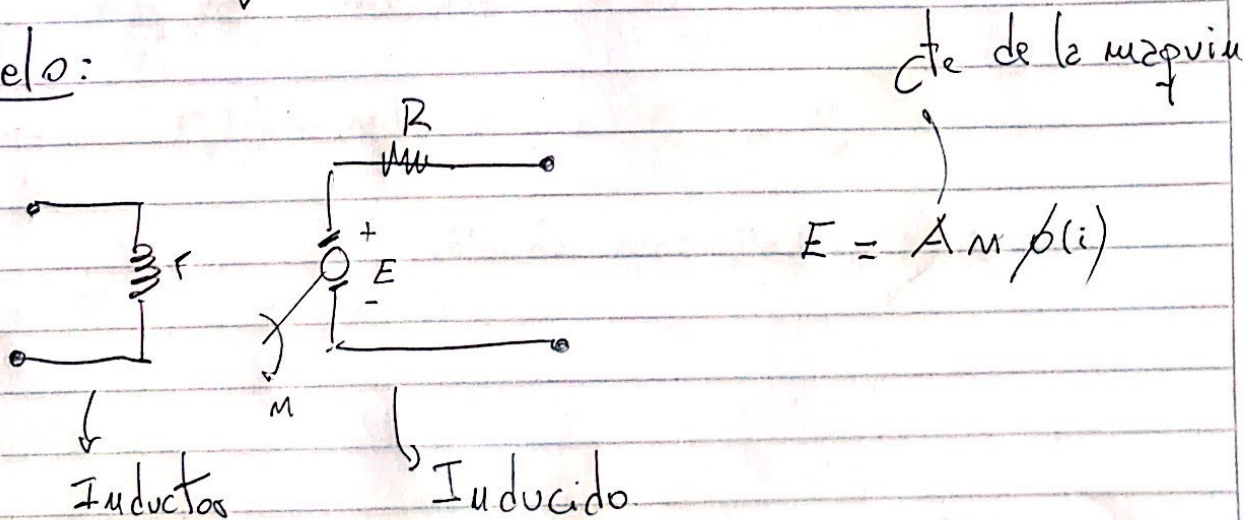

Ensayo de Vacío

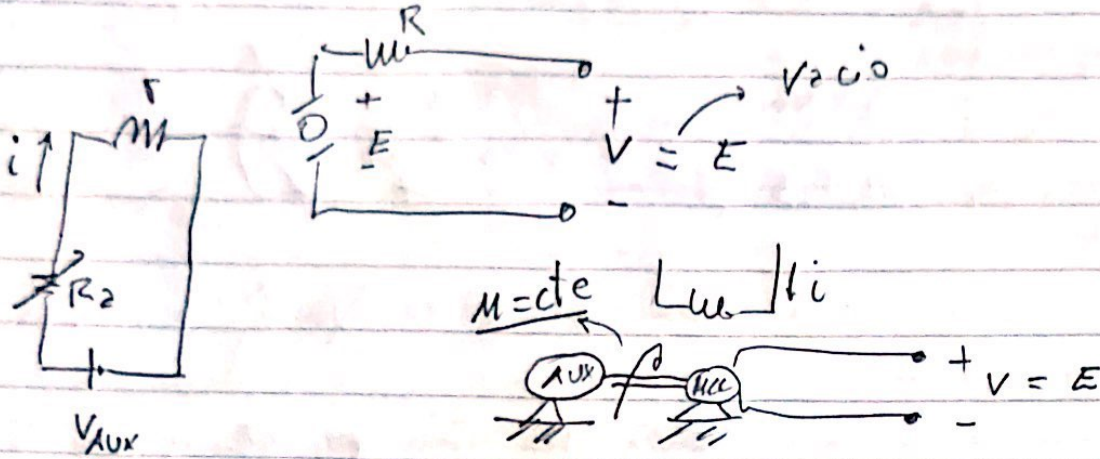

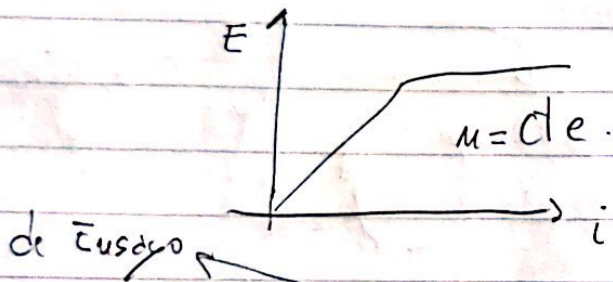A $\mu = cte$ se mide $V = E(i)$ y se obtiene:



Se tiene $E_1(i)$ @ μ_1 y se quiere $E_2(i)$ @ μ_2

¿Cómo se hace? → función característica de la máquina



$$E_1 = A \mu_1 \phi(i) \Rightarrow A \phi(i) = \frac{E_1(i)}{\mu_1}$$

$$\text{Luego } E_2(i) = \mu_2 A \phi(i) = \frac{E_1(i)}{\mu_1} \times \mu_2$$

→ obtenida mediante ensayo.

$$\Rightarrow E_2(i) = \frac{\mu_2}{\mu_1} E_1(i)$$

Ejemplo 1

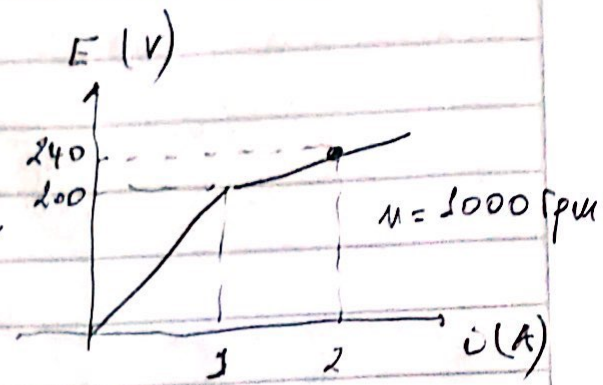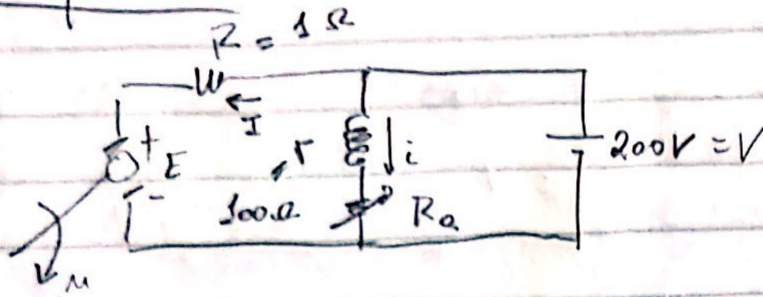

1) Valor de R_a / vacío $n = 1000$ rpm.

⇒ Que es un Motor en vacío?

Malla $V = RI + E \Rightarrow \underbrace{VI}_{P_{\text{fuente}}} = \underbrace{RI^2}_{\text{perdidas Joule}} + \underbrace{EI}$

$$P_m = EI$$

Potencia que se convierte de eléctrica en mecánica.

perdidas mecánicas.

$$P_m = P_{f+v} + P_{\text{util}}$$

En rigor un motor en vacío $P_{\text{util}} = 0 \Rightarrow P_m = P_{f+v}$

Si se desprecian las pérdidas mecánicas $\Rightarrow P_m = 0$ en vacío

$$P_m = 0 = E \cdot I \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} E = k n \phi(i) \neq 0 \\ I = 0 \end{array} \right. \Rightarrow E = V = 200V$$

⇒ de curva @ 1000 rpm obtengo $i = 1A \Rightarrow R_a = 100\Omega$

2) Iden pero en vacío gire @ 1500 rpm.

⇒ se necesite curva @ 1500 rpm $E_{1500} = \frac{1500}{1000} E_{1000} = 1,5 E_{1000}$

$$\Rightarrow 200 = 1,5 E_{1000}(i) \Rightarrow E_{1000}(i) = 133,3V \Rightarrow \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cuirve}}}{i} = 0,67A.$$

con esto se calcula R_a .

$$3) R_{\text{Aff}} / I_{\text{Aff}} = 50A$$

$$I = \frac{V-E}{R} \quad \left. \begin{array}{l} E = A \mu \phi(i) \\ M = 0 \text{ en arranque} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} E = 0 \\ \text{en disrupci\u00f3n} \end{array}$$

$$\Rightarrow I_{\text{Aff}} = \frac{V}{R + R_{\text{Aff}}} = \frac{200}{1 + R_{\text{Aff}}} \Rightarrow \underline{R_{\text{Aff}} = 3R}$$

