

Parcial 2 2010



Ejercicio 1)

El sistema trifásico se encuentra funcionando sin anomalías cuando en determinado instante ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en bornes del bobinado primario del transformador T2 (punto P en la figura).

La tensión en ese punto antes del defecto es de 155kV.

Se pide calcular (mientras el defecto persiste):

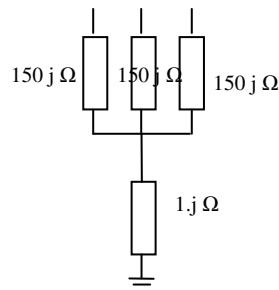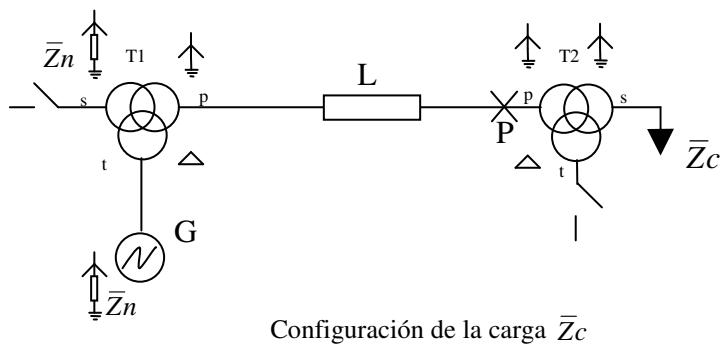- Corriente de CC que circula por la carga \bar{Z}_c .
- Tensión en bornes de la carga \bar{Z}_c referida al neutro del sistema.



G: 13,8 kV 50 MVA $x_s = x_a = 25\%$ $x_o = 10\%$

T1 y T2: p/s/t 150/60/13.8 kV $x_{ps}=5\%$; $x_{pt}=12\%$; $x_{st}=10\%$ todas en base 50 MVA

Línea: $\bar{Z}_{Ls} = 0.5j \Omega$; $\bar{Z}_{Lo} = 1.5j \Omega$

Reactancias de neutro: $\bar{Z}_n = 1.j \Omega$

% Zonas pu

```
Ub1=13.8;
Ub2=60;
Ub3=150;
Sb=50;
```

```
Zb1=Ub1^2/Sb
Zb2=Ub2^2/Sb
Zb3=Ub3^2/Sb
Ib2=Sb/(sqrt(3)*Ub2)*1000
Ib3=Sb/(sqrt(3)*Ub3)*1000
```

Zb1 =	3.8088
Zb2 =	72
Zb3 =	450
Ib2 =	481.1252
Ib3 =	192.4501

% Datos

```
u_ad=155/Ub3
zls=0.5j/Zb3
zlo=1.5j/Zb3
```

u_ad =	1.0333
zls =	0 + 0.0011i
zlo =	0 + 0.0033i

```

xps=0.05j; xpt=0.12j; xst=0.10j;      xp = 0 + 0.0350i
[xp,xs,xt]=Trafo3arr_1(xps,xpt,xst)  xs = 0 + 0.0150i
                                            xt = 0 + 0.0850i

xgs=0.25j;
xg0=0.1j;
zpat=1i/Zb2
zc=150j/Zb2                                zpat = 0 + 0.0139i
                                              zc = 0 + 2.0833i

% Corriente antes del defecto
i_ad=u_ad/(xp+xs+zc)                      i_ad = 0 - 0.4844i
Iad(A)=abs(i_ad)*Ib2                        Iad (A)=233.045

% Redes secuencia
zs=paralelo(xgs+xp+xt+zls,xp+xs+zc)      zs = 0 + 0.3161i
fd=zs/(xp+xs+zc)                           fd = 0.1482

z01=paralelo(xs+zc+3*zpat,xt)                z01 = 0 + 0.0818i
z0=paralelo(xp+z01,zl0+xpt)                  z0 = 0 + 0.0600i
fh=z0/(xp+z01)*z01/(xs+zc+3*zpat)          fh = 0.0196

% corriente de defecto
i=u_ad/(zs+zs+z0)                          i = 0 - 1.4928i
I=i*Ib2                                     I = 0 -7.1822e+002i
id=-i*fd+i_ad                               id = 0 - 0.2632i
ii=-i*fd                                    ii = 0 + 0.2212i
ih=-i*fh                                    ih = 0 + 0.0293i

% PARTE A corriente por la carga
[i1,i2,i3]=sim2fas(id,ii,ih)                i1 = 0 - 0.0127i
                                              i2 = -0.4195 + 0.0503i
                                              i3 = 0.4195 + 0.0503i
I1=abs(i1)*Ib2                             I1 = 6.0972
I2=abs(i2)*Ib2                             I2 = 203.2675
I3=abs(i3)*Ib2                             I3 = 203.2675

% PARTE B tensión en bornes de la carga referida al neutro
ucarga_d=(-i*fd)*zc+i_ad*zc                 ucarga_d = 0.5483
ucarga_i=ii*zc                                ucarga_i = -0.4608
ucarga_h=ih*(zc+3*zpat)                      ucarga_h = -0.0623
[v1,v2,v3]=sim2fas(ucarga_d,ucarga_i,ucarga_h) v1 = 0.0252
                                              v2 = -0.1060 - 0.8739i
                                              v3 = -0.1060 + 0.8739i
V1=abs(v1)*Ub2/sqrt(3)                      V1 = 0.8723
V2=abs(v2)*Ub2/sqrt(3)                      V2 = 30.4952
V3=abs(v3)*Ub2/sqrt(3)                      V3 = 30.4952

```