

Segundo Parcial 2020

Ejercicio 2

- [parte a](#)
- [parte b](#)

```
clear all
clc

%%Bases del sistema
Ub1=15; Ub2=Ub1*320/15; Ub3=Ub2*60/320;
Sb=100;
Zb1=Ub1^2/Sb; Zb2=Ub2^2/Sb; Zb3=Ub3^2/Sb;
Ib2=Sb/1.732/Ub2*1000
% impedancias en pu de todos los elementos
xgs=0.02j,
xt1=0.03j*100/50, xt2=xt1, xt3=xt1,
zLs=0.1j/Zb2, zL0=0.2j/Zb2,
z1=72.0j/Zb3, z2=120.0j/Zb3,
% tension previa al defecto en barras B
uB_ad=315/Ub2,
```

```
Ib2 = 180.4273

xgs = 0 + 0.0200i
xt1 = 0 + 0.0600i
xt2 = 0 + 0.0600i
xt3 = 0 + 0.0600i
zLs = 0 + 9.7656e-005i
zL0 = 0 + 1.9531e-004i
z1 = 0 + 2.0000i
z2 = 0 + 3.3333i
uB_ad = 0.9844
```

parte a

corrientes por las cargas antes del defecto

```
i1_ad=uB_ad/(xt2+z1)
i2_ad=uB_ad/(xt3+z2)
% tensiones en bornes de las cargas
u1_ad=uB_ad*z1/(xt2+z1)
u2_ad=uB_ad*z2/(xt3+z2)
% potencias consumidas por la carga en pu
s1_ad=u1_ad*conj(i1_ad)
s2_ad=u2_ad*conj(i2_ad)
% potencias consumidas por la carga en MVA
```

S1_ad=s1_ad*Sb
 S2_ad=s2_ad*Sb

i1_ad = 0 - 0.4779i

i2_ad = 0 - 0.2901i

u1_ad = 0.9557

u2_ad = 0.9670

s1_ad = 0 + 0.4567i


s2_ad = 0 + 0.2772i

S1_ad = 0 + 45.6685i

S2_ad = 0 + 27.7241i

parte b

redes de secuencia

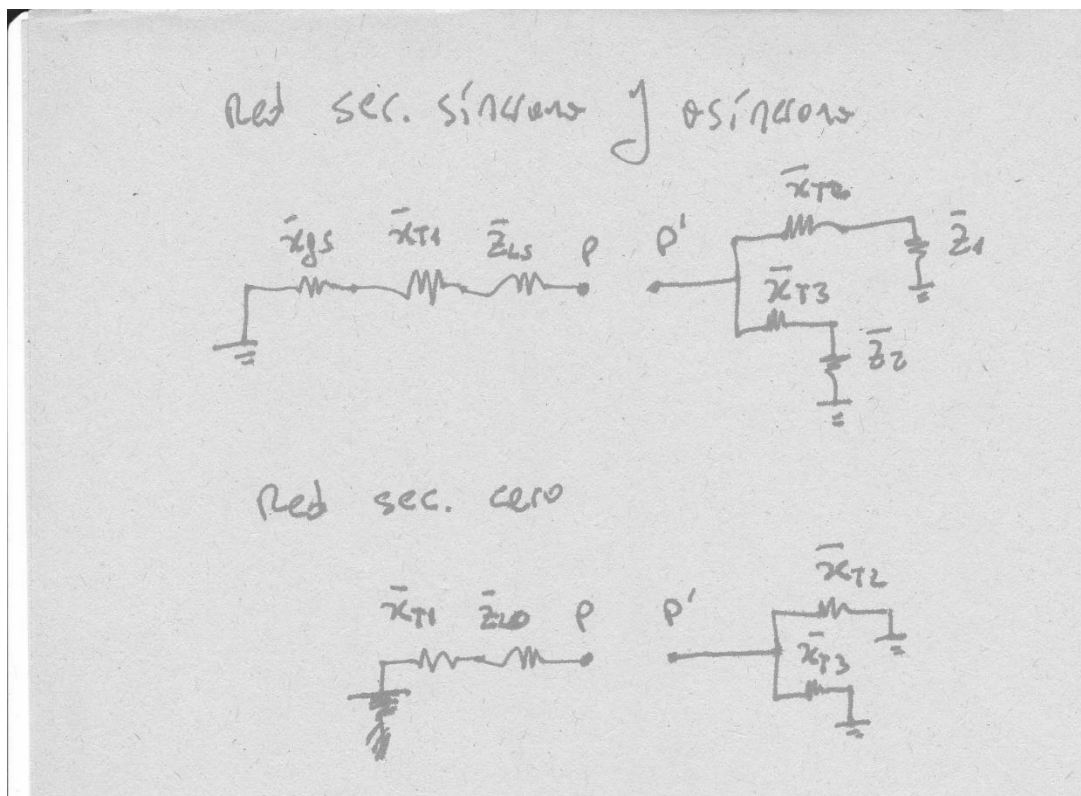

```
zpp_s=xgs+xt1+zLs+paralelo(xt2+z1,xt3+z2)
zpp_a=zpp_s
zpp_0=xt1+zL0+paralelo(xt2,xt3)
% factores de distribucion
fs1=paralelo(xt2+z1,xt3+z2)/(xt2+z1)
fa1=-fs1
fs2=1-fs1
fa2=-fs2
```

```

% tension de norton
upp=(i1_ad+i2_ad)*zpp_s
% corrientes durante el defecto
id=(zpp_a+zpp_0)*upp/(zpp_s*zpp_a+zpp_s*zpp_0+zpp_a*zpp_0)
ii=-zpp_0*upp/(zpp_s*zpp_a+zpp_s*zpp_0+zpp_a*zpp_0)
ih=-zpp_a*upp/(zpp_s*zpp_a+zpp_s*zpp_0+zpp_a*zpp_0)
% corrientes por las cargas
id_1=id*fs1, ii_1=ii*fa1, ih_1=0
id_2=id*fs2, ii_2=ii*fa2, ih_2=0
% tensiones en bornes de las cargas
ud_1=id_1*z1, ui_1=ii_1*z1, uh_1=0
ud_2=id_2*z2, ui_2=ii_2*z2, uh_2=0
% potencia consumida por las cargas en pu
s1=ud_1*conj(id_1)+ui_1*conj(ii_1)
s2=ud_2*conj(id_2)+ui_2*conj(ii_2)
% potencia consumida por las cargas en MVA
S1=s1*Sb
S2=s2*Sb

```

```
zpp_s = 0 + 1.3619i
```

```
zpp_a = 0 + 1.3619i
```

```
zpp_0 = 0 + 0.0902i
```

```
fs1 = 0.6222
```

```
fa1 = -0.6222
```

```
fs2 = 0.3778
```

```
fa2 = -0.3778
```

```
upp = 1.0459
```

```
id = 0 - 0.7230i
```

```
ii = 0 + 0.0449i
```

```
ih = 0 + 0.6781i
```

```
id_1 = 0 - 0.4499i
```

```
ii_1 = 0 - 0.0279i
```

```
ih_1 = 0
```

```
id_2 = 0 - 0.2731i
```

```
ii_2 = 0 - 0.0170i
```

```
ih_2 = 0
```

```
ud_1 = 0.8998
```

```
ui_1 = 0.0559
```

```
uh_1 = 0
```

```
ud_2 = 0.9104
```

```
ui_2 = 0.0565
uh_2 = 0
s1 = 0 + 0.4064i
s2 = 0 + 0.2496i
S1 = 0 +40.6395i
S2 = 0 +24.9619i
```

Published with MATLAB® 7.10