

## Sistemas Lineales 1

### Segundo parcial, julio 2003

**Recomendaciones generales:**

Leer atentamente todos los ejercicios y asegurarse de no olvidar realizar alguna parte.

En caso de no poder avanzar en un problema, cambiar de problema y volver a él más tarde. No se demore mucho tiempo en un solo ejercicio.

Justificar claramente los pasos realizados para resolver los problemas.

**Hacer problemas distintos en hojas separadas.**

**Poner el nombre en todas las hojas.**

En lo posible usar las hojas de un solo lado.


Se recuerda que la prueba es **individual**.

**Problema 1**

En el circuito de la figura:

- 1) Hallar la corriente  $i(t)$ , escrita como función del tiempo.
- 2) Calcular la potencia instantánea  $p(t)$  en  $R_1$ .
- 3) Mostrar que dicha potencia consta de términos constantes y términos periódicos, cuya frecuencia se determinará.
- 4) Deducir el valor medio de dicha potencia (potencia activa en  $R_1$ ).


Nota: se recuerdan las fórmulas:  $\left\{ \begin{array}{l} \cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \\ \cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} \cos(a - b) + \frac{1}{2} \cos(a + b) \end{array} \right.$

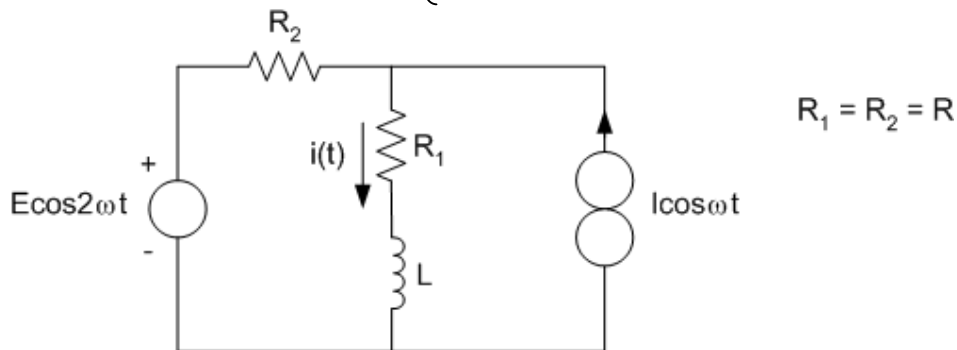

**Problema 2**

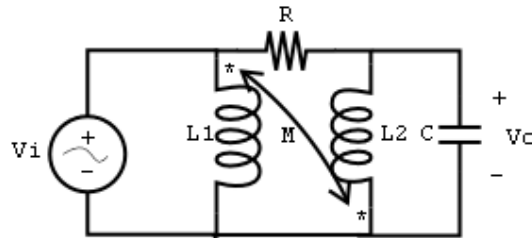- a) En el circuito de la figura, calcular la transferencia  $H(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)}$ , sabiendo que

$$\begin{cases} L_2 = R^2.C + \frac{M}{10} \\ L_1 = 10.M \end{cases}$$



- b) Asumiendo que la transferencia de la parte anterior da:

$$H(j\omega) = 10\omega_0 \cdot \frac{j\omega - \omega_0}{(j\omega)^2 + 10\omega_0 j\omega + 100\omega_0^2}$$

donde  $\omega_0 = \frac{1}{10RC}$ , se pide realizar los diagramas asintóticos de Bode de  $H(j\omega)$ .

Bosquejar el diagrama real.

- c) Calcular el módulo de  $H(j\omega_0)$  y  $H(j10\omega_0)$  en decibels y sus argumentos.  
 d) Hallar  $v_o(t)$  si la entrada es  $v_i(t) = 1V \cdot (\cos(\omega_0 t) + \cos(10\omega_0 t))$ .

**Problema 3**

Dado el circuito de la figura, en donde:

$$\omega = 100\text{p}$$


$$n = 5$$

$$R_0 = 5\Omega$$

$$R_1 = 12\Omega$$

$$C_1 = 1\text{mF}$$

$$L_0 = 100\text{mH}$$

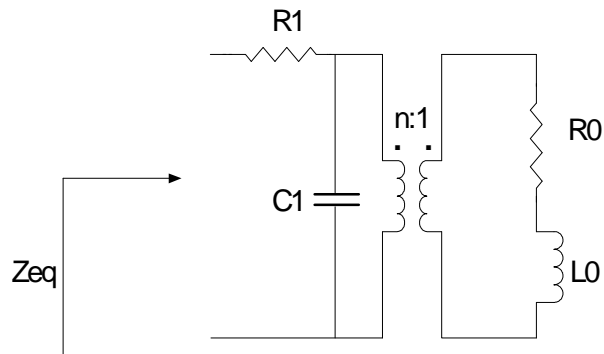


- Hallar  $Z_{eq}$  en función de los parámetros del circuito. Justificar debidamente el trabajo con el transformador. (Verificar que numéricamente  $Z_{eq} \approx 1057 \angle 77^\circ$ ).
- Se conecta una fuente sinusoidal  $v(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\text{p} t)$  a  $Z_{eq}$ .
  - Hallar  $V_C$  (fasor de tensión en bornes del condensador),  $V_{R1}$  (fasor de tensión en bornes de  $R_1$ ),  $I_C$  (fasor de corriente por el condensador) e  $I_{R1}$  (fasor de corriente en  $R_1$ ).
  - Realizar un diagrama fasorial que involucre a los fasores  $V$  (fasor de tensión de entrada),  $V_C$ ,  $V_{R1}$ ,  $I_C$  e  $I_{R1}$ .
  - Calcular la potencia activa y reactiva que se consume a la fuente de entrada.

- Dado el circuito trifásico de la figura.

$$v_1(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\text{p} t)$$

$$v_2(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\text{p} t + 2\text{p}/3)$$
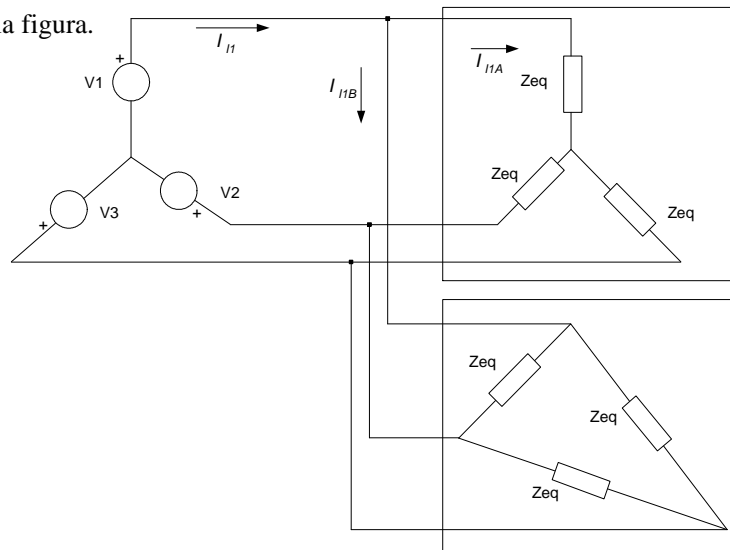
$$v_3(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\text{p} t + 4\text{p}/3)$$



- Hallar  $I_{1A}$  (fasor de corriente de línea 1 en el circuito en estrella),  $I_{1B}$  (fasor de corriente de línea 1 en el circuito en triángulo) e  $I_{1l}$  (fasor de corriente total de línea 1).
- Hallar las expresiones temporales de las corrientes de línea  $i_1(t)$ ,  $i_2(t)$  e  $i_3(t)$ .
- Hallar la potencia activa y reactiva **consumidas al sistema de fuentes**.
- Compensar el factor de potencia, indicar qué elementos colocar, dónde y sus valores correspondiente. **Justificar**.

**Problema 4**

- a) Hallar la distancia **exacta** en decibels entre el Diagrama de Bode de módulo real y el asintótico de la transferencia  $H(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + j\frac{\omega}{a}\right)^2}$ , para la frecuencia  $\omega = 10a$  ( $a > 0$ ).

- b) i.- Hallar la TdF de  $Y(t).e^{-at}$ ,  $a > 0$ .


ii.- **Utilizando la parte anterior** hallar la TdF de  $Y(t).e^{-at} * Y(t).e^{-at}$ ,  $a > 0$

- c) **Aplicando la Identidad de Parseval** calcular la integral  $\int_{-\infty}^{+\infty} T^2 \cdot \sin^2(Tx) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2(px)}{(px)^2} dx$ ,  $T > 0$ .


## SISTEMAS LINEALES 1: SEGUNDO PARCIAL 2003

①

## Problema 1:

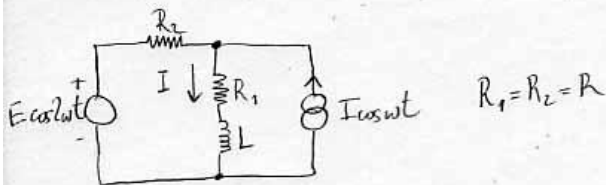


① Superponiendo:

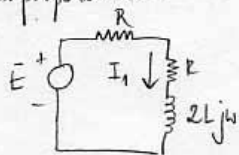

$$\Rightarrow I_1 = \frac{E}{2R + 2Lj\omega} = \frac{E}{2} \frac{1}{R + Lj\omega} = \frac{E}{2} \frac{1}{\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \angle -\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$$

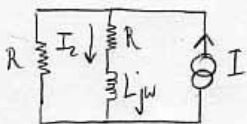En el tiempo resulta:  $i_1(t) = \frac{E}{2\sqrt{R^2 + L^2\omega^2}} \cos(2\omega t - \arctan(\frac{L\omega}{R})) = A \cos(2\omega t - \alpha)$



Planteando el divisor de corriente:  $I_2 = \frac{\frac{1}{R + Lj\omega}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R + Lj\omega}} I = \frac{R}{2R + Lj\omega} I$

En el tiempo resulta:  $i_2(t) = \frac{RI}{\sqrt{4R^2 + L^2\omega^2}} \cos(\omega t - \arctan(\frac{L\omega}{2R})) = B \cos(\omega t - \beta)$

$$\Rightarrow i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

$$\textcircled{2} p(t) = Ri^2 = R[A^2 \cos^2(2\omega t - \alpha) + B^2 \cos^2(\omega t - \beta) + 2AB \cos(2\omega t - \alpha) \cos(\omega t - \beta)]$$

③ Expandiendo la expresión anterior mediante las identidades trigonométricas siguientes:

$$p(t) = R \left[ \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{A^2}{2} \cos(4\omega t - 2\alpha) + \frac{B^2}{2} \cos(2\omega t - 2\beta) + AB \cos(\omega t) + AB \cos(3\omega t - 2\alpha) \right]$$

Por lo tanto, tiene términos constantes y periódicos de pulsación  $\omega, 2\omega, 3\omega, 4\omega$ .


④  $P = R \left[ \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} \right]$  pues los demás integrales se anulan:

$$\Rightarrow P = \frac{RE^2}{8(R^2 + L^2\omega^2)} + \frac{R^3 I^2}{2(4R^2 + L^2\omega^2)}$$

## Problema 2:

②

a)

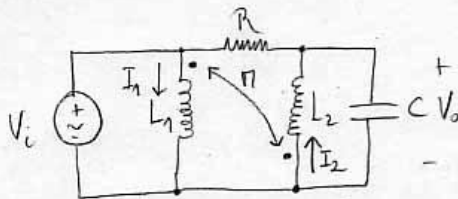

$$L_2 = R^2 C + \frac{M}{10}$$

$$L_1 = 10M$$

Planteando las ecuaciones del transformador:

$$V_i = L_1(j\omega) I_1 + M(j\omega) I_2 \Rightarrow I_1 = \frac{V_i}{L_1(j\omega)} - \frac{M}{L_1} I_2$$

$$-V_o = L_2(j\omega) I_2 + M(j\omega) I_1 \text{ y eliminando } I_1 \text{ resulta: } -V_o = \left( L_2 - \frac{M^2}{L_1} \right) (j\omega) I_2 + \frac{M}{L_1} V_i$$

$$\text{Planteando el nodo de salida: } \frac{V_i - V_o}{R} + I_2 = V_o(j\omega) \Rightarrow I_2 = V_o \left( \frac{R(j\omega) + 1}{R} \right) - \frac{V_i}{R}$$

$$\text{Notando que } L_2 - \frac{M^2}{L_1} = R^2 C \text{ y eliminando } I_2: -10V_o [R^2 C(j\omega)^2 + RC(j\omega) + 1] = V_i(1 - 10RC(j\omega))$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{10} \frac{10RC(j\omega) - 1}{(RC)^2(j\omega)^2 + RC(j\omega) + 1}$$

$$\textcircled{5} \quad \omega_0 = \frac{1}{10RC}, \quad H(j\omega) = \frac{1}{RC} \frac{(j\omega - \frac{1}{10RC})}{(j\omega)^2 + \frac{j\omega}{RC} + \frac{1}{(RC)^2}} \Rightarrow H(j\omega) = 10\omega_0 \frac{(j\omega - \omega_0)}{(j\omega)^2 + 10\omega_0(j\omega) + 10\omega_0^2}$$


El denominador tiene raíces complejas conjugadas en  $\zeta = \frac{1}{2}$ ,  $\omega_n = 10\omega_0$ 

$$\text{Para } \omega \ll \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx -\frac{1}{10} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx -20dB \\ \arg(H(j\omega)) \approx \pi \end{cases}$$

$$\text{Para } \omega_0 \ll \omega \ll 10\omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{j\omega}{10\omega_0} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx -20\log 10\omega_0 + 20\log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{Para } \omega \gg 10\omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{10\omega_0}{j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20\log 10\omega_0 - 20\log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

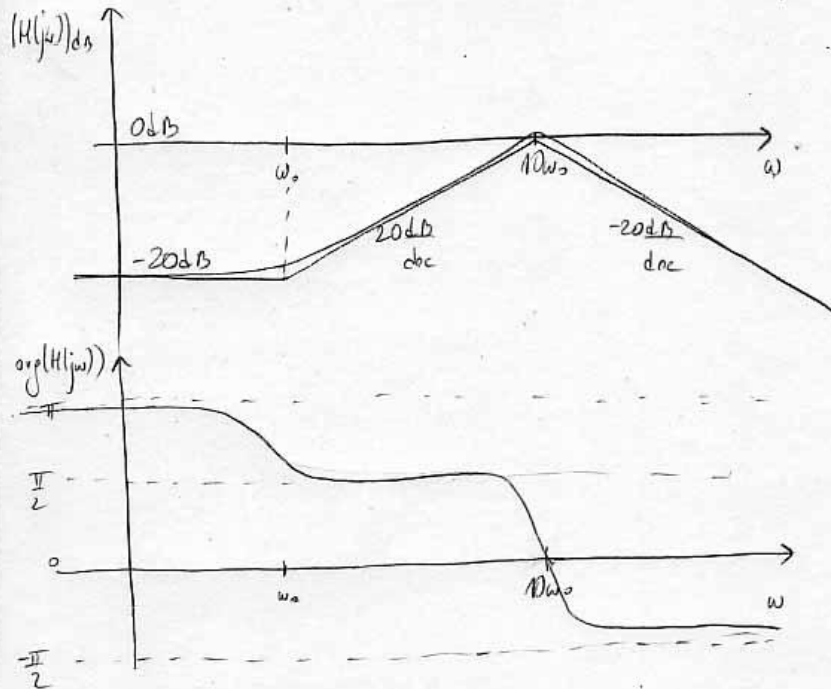Siendo  $\zeta > 0$  sabemos que el término de segundo orden en el denominador introduce un retardo de fase de  $\pi$ .



$$\textcircled{c} \quad H(j\omega_0) = \frac{10(j-1)}{99 + 10j} \Rightarrow |H(j\omega_0)| = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{100 + 99^2}} \approx 0,142 \Rightarrow |H(j\omega_0)|_{dB} \approx -16,9 \text{ dB}$$

$$\arg(H(j\omega_0)) = \frac{3\pi}{4} - \arctan\left(\frac{10}{99}\right) \approx 2,45 \Rightarrow \arg(H(j\omega_0)) \approx 2,45 \text{ rad}$$

$$H(j10\omega_0) = \frac{10(10j-1)}{100j} \Rightarrow |H(j10\omega_0)| = \frac{\sqrt{101}}{10} \approx 1,00499 \Rightarrow |H(j10\omega_0)|_{dB} \approx 0,043 \text{ dB}$$

$$\arg(H(j10\omega_0)) = \arctan(10) - \frac{\pi}{2} \approx -0,099 \Rightarrow \arg(H(j10\omega_0)) \approx -0,099 \text{ rad}$$


$$\textcircled{d} \quad v_i(t) = 1V [\cos(\omega_0 t) + \cos(10\omega_0 t)]$$

la salida en régimen senal  $v_o(t) = |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \arg(H(j\omega_0)))$   
 $+ |H(j10\omega_0)| \cos(10\omega_0 t + \arg(H(j10\omega_0)))$

$$\Rightarrow v_o(t) = 0,142V \cos(\omega_0 t + 2,45) + 1,00499V \cos(10\omega_0 t - 0,099)$$

## Problema 3:

4

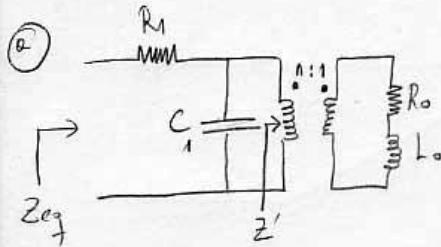

$$\omega = 100\pi, n = 5, R_0 = 5\Omega, R_L = 12\Omega$$

$$C_1 = 1\mu F, L_0 = 100\text{mH}$$

Sabemos que la impedancia vista en bornes del primario del transformador ideal es:  $Z' = n^2(R_0 + L_0(j\omega))$

$$\Rightarrow Z_{eg} = R_1 + \frac{1}{C_1 j\omega} \parallel n^2(R_0 + L_0 j\omega) = R_1 + \frac{n^2(R_0 + L_0 j\omega)}{n^2 L_0^2(j\omega)^2 + n^2 R_0 C_1(j\omega) + 1}$$

$$\Rightarrow Z_{eg} = \frac{R_1 [n^2(L_0^2 C_1^2(j\omega)^2 + n^2 R_0 C_1(j\omega) + 1)] + n^2(R_0 + L_0 j\omega)}{n^2 L_0^2 C_1^2(j\omega)^2 + n^2 R_0 C_1(j\omega) + 1}$$

$$Z_{eg} = (239.7 + j1031)\Omega = 1057\Omega \angle 77^\circ$$

b)  $v(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$  conectado a  $Z_{eg}$ .

i) Del divisor de tensión:  $V_c = \frac{\frac{1}{C_1 j\omega} \parallel n^2(R_0 + L_0 j\omega)}{R_1 + \frac{1}{C_1 j\omega} \parallel n^2(R_0 + L_0 j\omega)} V_i = \frac{Z_{eg} - R_1}{Z_{eg}} V_i$


Tomando  $V_i = 220\sqrt{2} \angle 0^\circ \Rightarrow V_{c1} = (219.5 + j2.44)V = 219.46V \angle 0.636^\circ$

$V_{R1} = V_i - V_c \Rightarrow V_{R1} = (0.548 - j2.44)V = 2.49V \angle -77.3^\circ$

$I_{C1} = C_1 j\omega V_{c1} \Rightarrow I_{C1} = (-0.765 + j68.9j)\text{mA} = 68.94\text{mA} \angle 90.636^\circ$

$I_{R1} = \frac{V_{R1}}{R_1} \Rightarrow I_{R1} = 0.207A \angle -77.3^\circ$

(ii)

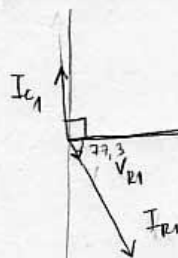


$V_{R1}$  colineal a  $I_{R1}$

$I_{C1}$ ,  $90^\circ$  en adelante de  $V_{c1}$

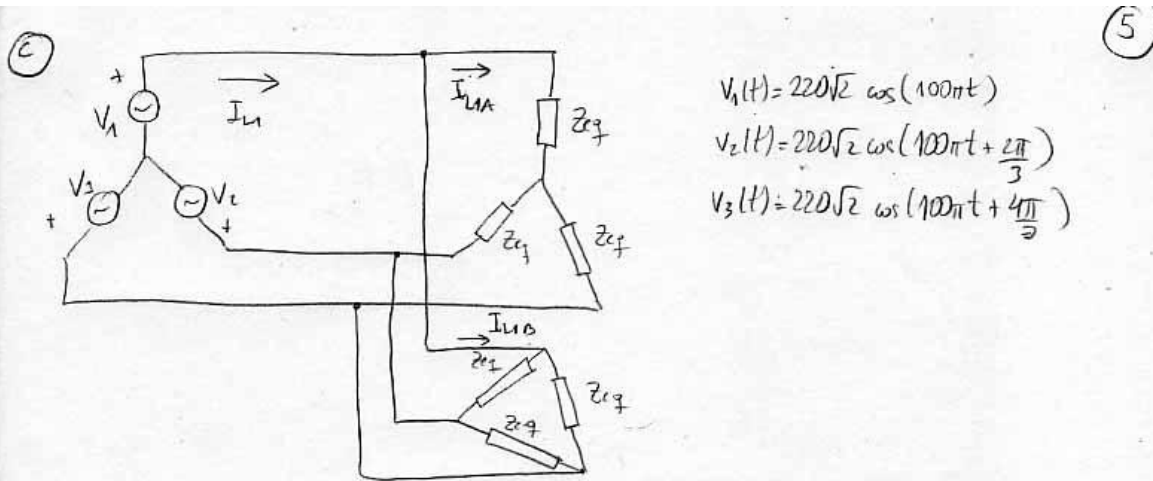(iii)  $P = \text{Re}[V_i \bar{I}_{R1}] \Rightarrow P = 10W$

$Q = \text{Im}[V_i \bar{I}_{R1}] \Rightarrow Q = 44.7\text{Var}$





(i) Transformando la carga en triángulo, obtenemos una estrella con impedancias de valores  $\frac{Z_{Lg}}{3}$ . Tenemos, dos estrellas en paralelo al sistema de fuentes. Considerando el equivalente monofásico, observamos que  $V_i$  se aplica a  $Z_{Lg}$  en una estrella ó a  $\frac{Z_{Lg}}{3}$  en la otra estrella.  $\Rightarrow \boxed{I_{L1A} = I_{R1}}, \boxed{I_{L1B} = 3 I_{R1}}, \boxed{I_{L1} = 4 I_{R1}}$

(ii)

$$i_{L1}(t) = \sqrt{2} \times 4 \times 0,207 A \cos(100\pi t - 1,35)$$


$$i_{L2}(t) = \sqrt{2} \times 4 \times 0,207 A \cos(100\pi t + \frac{2\pi}{3} - 1,35)$$

$$i_{L3}(t) = \sqrt{2} \times 4 \times 0,207 A \cos(100\pi t + \frac{4\pi}{3} - 1,35)$$

(iii)  $P = 3 \operatorname{Re}[V_i \bar{I}_i] = 12 \operatorname{Re}[V_i \bar{I}_{R1}] = 12 \cdot P \Rightarrow \boxed{P_{TRI} = 120,47 W}$

$Q_{TRI} = 12 Q \Rightarrow \boxed{Q_{TRI} = 536,2 Var}$

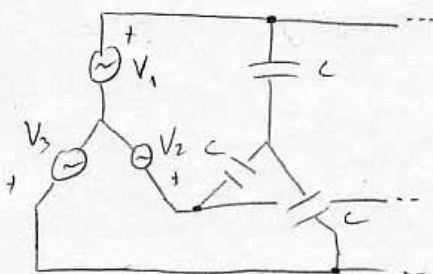(iv) Coloco un banco de condensadores en estrella en paralelo con el sistema de fuentes, de forma de que entreguen la potencia reactiva consumida por la carga.



$$\Rightarrow Q_C + Q = 0, -3C\omega |V_i|^2 + Q = 0$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{3\omega |V_i|^2} \Rightarrow \boxed{C = 11,75 \mu F}$$

Problema 4:

6

$$a) H(j\omega) = \frac{1}{(1 + j\frac{\omega}{\omega_c})^2}, \quad \omega_c = 10 \text{ rad/s}$$

En el asintótico, para frecuencias mayores que  $\omega_c$ , se tiene una caída a  $-40 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ . En  $\omega_c$  hay una desviación, por lo tanto caigo  $-40 \text{ dB}$  respecto del valor a bajas frecuencias que es  $0 \text{ dB} \Rightarrow |H(j\omega_c)|_{\text{dB}} = -40 \text{ dB}$

$$|H(j\omega_c)|_{\text{dB}} = \frac{1}{101} \Rightarrow |H(j\omega_c)|_{\text{dB}} = -20 \log(101) = -40.0864 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Dist}_{\omega_c} = 0.0864 \text{ dB}}$$

$$b) \text{ (i) } \mathcal{F}[Y(t)e^{-at}] = \int_{-\infty}^{\infty} Y(t)e^{-at} e^{-j2\pi ft} dt = \int_0^{\infty} e^{-(j2\pi f + a)t} dt = \frac{e^{-(j2\pi f + a)t}}{-(j2\pi f + a)} \Big|_0^{\infty}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F}[Y(t)e^{-at}] = \frac{1}{j2\pi f + a}}$$

$$\text{(ii) } \mathcal{F}[Y(t)e^{-at} + Y(t)e^{-at}] = \mathcal{F}[Y(t)e^{-at}] + \mathcal{F}[Y(t)e^{-at}] = \mathcal{F}[Y(t)e^{-at}]^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F}[Y(t)e^{-at} + Y(t)e^{-at}] = \frac{1}{(j2\pi f + a)^2}}$$

$$c) \quad \begin{array}{c} p_T(t) \\ \uparrow \\ 1 \\ \downarrow \\ -\frac{T}{2} \quad \frac{T}{2} \end{array} \quad \mathcal{F}[p_T(t)] = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{\sin(\pi T f)}{\pi f}$$

De la identidad de Parseval sabemos que  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi T f)}{(\pi f)^2} df = \int_{-\infty}^{\infty} p_T^2(t) dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt = T$

$$\Rightarrow \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} T^2 \text{sinc}^2(Tx) dx = T}$$