

Sistemas Lineales 1

Primer parcial, 20 de mayo 2002


Recomendaciones generales:

- Leer atentamente todos los ejercicios y asegurarse de no olvidar realizar alguna parte.
- En caso de no poder avanzar en un problema, cambiar de problema y volver a él más tarde. No se demore mucho tiempo en un solo ejercicio.
- Justificar claramente los pasos realizados para resolver los problemas.
- **HACER PROBLEMAS DISTINTOS EN HOJAS SEPARADAS.**
- **Poner el nombre en todas las hojas.**
- En lo posible, usar las hojas de un solo lado
- Se recuerda que la prueba es **individual**.
- Al finalizar, colocar las hojas dentro del sobre amarillo y entregarlo al docente del salón.

Problema 1 (5 puntos)


En el circuito de la figura, con la resistencia R variable y siendo ω la frecuencia de trabajo,

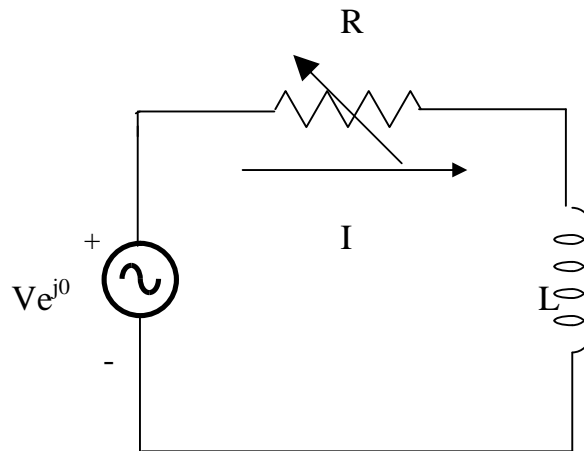- a) Hallar la ecuación del lugar geométrico del extremo del fasor I . Mostrar que es una circunferencia y hallar centro y radio.
- b) Hallar R para que sea máxima la componente de I en fase con V .




Problema 2 (10 puntos)

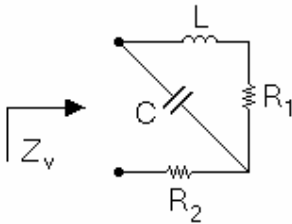- a) Sea el circuito de la figura. Hallar Z_v (impedancia equivalente) en función de los parámetros C, L, w (frecuencia de trabajo), R_1 y R_2 .



Sugerencia: Plantea Z_v como $Z_v = R_2 + Z$.

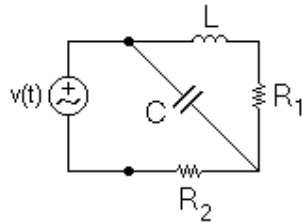- b) Dado el circuito de la figura, en donde $v(t) = 220\sqrt{2} \sin(wt)$ y:




$$\begin{aligned} w &= 100 \text{ p} \\ L &= 60 \text{ mHy} \\ C &= 39 \text{ mF} \\ R_1 &= 22 \Omega \\ R_2 &= 33 \Omega \end{aligned}$$

calcular I (fasor de corriente por R_2), I_c (fasor de corriente por C) e I_l (fasor de corriente por L).

- c) i) Realizar un diagrama fasorial que involucre a V (fasor de la fuente $v(t)$), I (fasor de corriente por R_2), I_c (fasor de corriente por el condensador C) e I_l (fasor de corriente por la bobina L).
- ii) Ubicar “a grandes rasgos (darle importancia al sentido)” a V_c (fasor de voltaje en C), V_R (fasor de voltaje en R_1) y V_l (fasor de voltaje en L) en este diagrama fasorial. **Justificar.**
- d) i) Hallar las Potencias Activa y Reactiva consumidas a la fuente.
 ii) Anular la potencia reactiva mediante un condensador en paralelo con la fuente. Calcular el valor de dicho condensador.

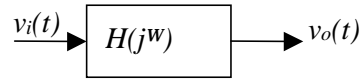Problema 3 (10 puntos)

Sea un sistema lineal para el cual se cumple la relación $V_o = H(j\omega)V_i$, siendo V_i el fasor asociado a la entrada sinusoidal v_i de pulsación ω y V_o el fasor asociado a la respectiva salida v_o .



a) Utilizando el principio de superposición, demostrar que si $v_i(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega t}$,

$$\text{entonces } v_o(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n H(jn\omega) e^{jn\omega t}$$

b)

i) Mostrar que si $v_i(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, entonces:

$$v_o(t) = A |H(j\omega)| \cos(\omega t + \phi + \arg[H(j\omega)])$$

ii) Sea $v_i(t)$ una señal periódica y **real** dada por su serie de Fourier

$$v_i(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega t}. \text{ Demostrar que } v_i(t) \text{ se puede escribir como:}$$

$$v_i(t) = c_0 + 2 \sum_1^{+\infty} |c_n| \cos[n\omega t + \arg(c_n)]$$

c) **Aplicación:**

En el circuito de la figura 1 hallar la Serie de Fourier de la señal de salida $v_o(t)$ si $v_i(t)$ es la onda cuadrada de la figura 2.

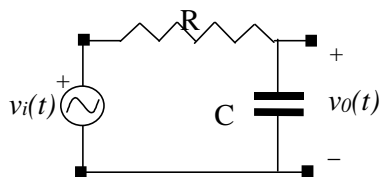


Figura 1

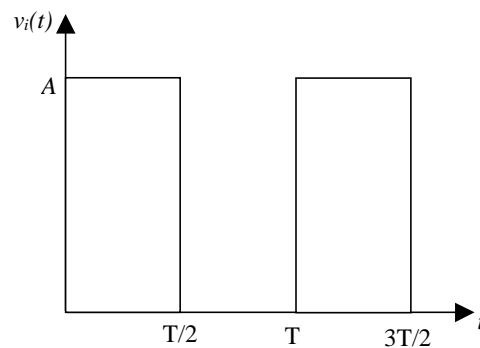



Figura 2

Problema 4 (5 puntos)

Hallar la distribución $T(t) = Y(t).f(t) \in D'_+$ que verifica la ecuación diferencial en distribuciones $T(t) + 2T''(t) = d'(t)$, siendo f una función continua con derivada segunda continua.

Problema 5 (5 puntos)

Utilizando la Identidad de Parseval, calcular el porcentaje de potencia respecto del total contenido en los primeros 3 armónicos de una onda cuadrada simétrica de amplitud A .

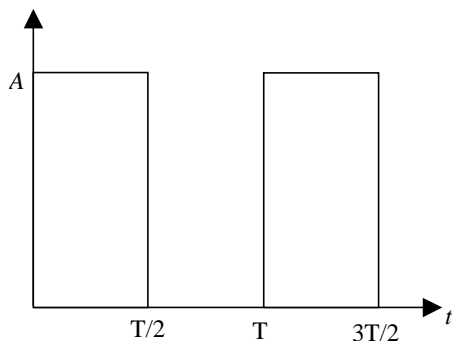**Problema 6** (5 puntos)

Sea $\alpha(x)$ una función de C^∞ .

a) Probar que $\alpha(x)\delta(x) = \alpha(0)\delta(x)$.

b) Análogamente, calcular:

- $\alpha(x)\delta'(x)$
- $\alpha(x)\delta^{(n)}(x)$

c) Como aplicación, calcular:


- $x\delta(x)$
- $x\delta'(x)$
- $x\delta^{(n)}(x)$

SISTEMAS LINEALES 1: PRIMER PARCIAL 2002

①

Problema 1:

a)

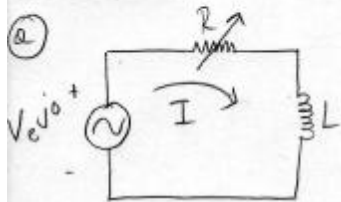

$$I = \frac{V}{R + j\omega L} = \frac{VR}{R^2 + (\omega L)^2} - j \frac{V\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}$$

Para mostrar que el extremo del foco I describe una circunferencia al variar R , buscaremos hallar $z_0 = x_0 + jy_0$ y $r > 0$, de manera de que $\forall R$ se cumpla $|I - z_0| = r$. z_0 es el centro de la circunferencia y r su radio.

Trabajemos por comodidad con la igualdad $|I - z_0|^2 = r^2$

$$\Rightarrow \left(\frac{VR}{R^2 + (\omega L)^2} - x_0 \right)^2 + \left(\frac{V\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} + y_0 \right)^2 = r^2$$

Como debe cumplirse la relación $\forall R$,

en particular se cumple para:

$$R=0 \Rightarrow x_0^2 + \left(\frac{V}{\omega L} + y_0 \right)^2 = r^2 \quad (I)$$

$$R \rightarrow \infty \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = r^2 \quad (II)$$


$$R = \omega L \Rightarrow \left(\frac{V}{2\omega L} - x_0 \right)^2 + \left(\frac{V}{2\omega L} + y_0 \right)^2 = r^2 \quad (III)$$

De (I) y (II) debe tenerse que $\frac{V}{\omega L} + y_0 = \pm y_0 \Rightarrow y_0 = -\frac{V}{2\omega L}$

Substituyendo el valor de y_0 en (II) y (III) y eliminando r^2 se tiene:


$$x_0^2 + \frac{V^2}{4(\omega L)^2} = \left(\frac{V}{2\omega L} - x_0 \right)^2 = x_0^2 - \frac{x_0 V}{\omega L} + \frac{V^2}{4(\omega L)^2} \Leftrightarrow x_0 = 0$$

$$\Rightarrow r = \frac{V}{2\omega L}$$

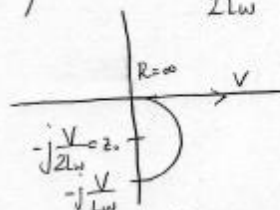

La otra semicircunferencia se tiene para $R \in [0, \infty)$

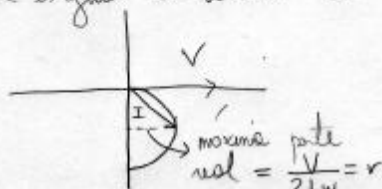
b) Para maximizar la componente de I en fase con V , busco maximizar su parte real. Se ve claro del diagrama fásico que dicho máximo se alcanza cuando dicha parte real es igual al radio de la circunferencia



$$\Rightarrow \text{Re}(I) = \frac{VR}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{V}{2\omega L} \Leftrightarrow R = \omega L$$


Problema 2:

(2)

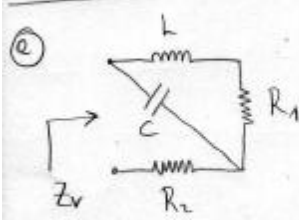

$$Z_v = R_2 + (Lj\omega + R_1) \parallel \frac{1}{Cj\omega} = R_2 + \frac{Lj\omega + R_1}{Cj\omega(Lj\omega + R_1) + 1}$$
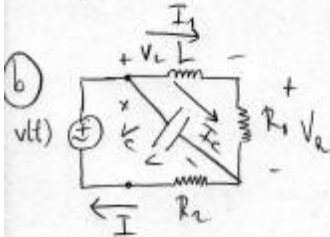
$$\Rightarrow Z_v = \frac{R_2 LC(j\omega)^2 + (R_2 R_1 C + L)(j\omega) + R_1 + R_2}{LC(j\omega)^2 + R_1 C(j\omega) + 1}$$



$$v(t) = 220\sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$\omega = 100\pi$$

$$L = 60 \text{ mH}$$

$$C = 39 \text{ }\mu\text{F}$$

$$R_1 = 22 \Omega$$

$$R_2 = 33 \Omega$$

Evaluando, $Z_v = (66,1 + j12,9) \Omega = 67,4 \Omega \angle 11^\circ$

Trabajando con valores efecos, $V = 220 \text{ V} \angle 0^\circ$


$$\Rightarrow I = \frac{V}{Z_v} \Rightarrow I = (3,2 - j0,63) \text{ A} = 3,27 \text{ A} \angle -11^\circ$$

Por Kirchhoff de tensiones, $V_c = V - R_2 I$ y adem s $I_c = V_c C j\omega$

$$\Rightarrow I_c = (-0,253 + j1,39) \text{ A} = 1,42 \text{ A} \angle 100^\circ$$


Plantando el nudo: $I_L = I - I_c \Rightarrow I_L = (3,46 - j2,02) \text{ A} = 4 \text{ A} \angle -30^\circ$

(c) (i)

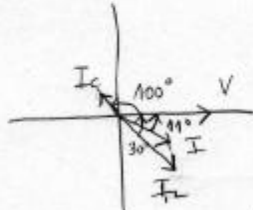

Nota que del diagrama se observa que la suma vectorial de los fasores I_L e I_c da I

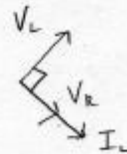(ii) $V_c = \frac{I_c}{Cj\omega}$, $V_R = R_1 I_L$, $V_L = Lj\omega I_L$



(d) (i) $P = R_e [VI^*] \Rightarrow P = 705,1 \text{ W}$
 $Q = \text{Im} [VI^*] \Rightarrow Q = 137,5 \text{ Var}$

(ii) Coloca un condensador que entregue la reactiva consumida a la fuente:

$$Q + Q_c = 0, \quad Q_c = -C\omega |V|^2 \Rightarrow C = \frac{Q}{\omega |V|^2}, \quad C = 9 \mu\text{F}$$

Problema 3:

(3)

a) $v_i(t) \rightarrow [H(j\omega)] \rightarrow v_o(t)$ Sea $x_i(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega t}$

Siendo el sistema lineal, sabemos que la respuesta a la entrada $x_i(t)$, es igual a la suma infinita de las respuestas a las entradas $x'_i(t) = c_n e^{jn\omega t}$.

Cada una de estas entradas es una onda de pulso en $n\omega$ con fase c_n ya que:

$$\text{Re}[c_n e^{jn\omega t}] = |c_n| \cos(n\omega t + \arg(c_n)).$$

Por lo tanto la respuesta a cada una de estas entradas es $x'_o(t) = H(jn\omega) c_n e^{jn\omega t}$ factor asociado a la señal de salida.

$$\Rightarrow x_o(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n H(jn\omega) e^{jn\omega t}$$

b) (i) $x_i(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ que se le puede asociar el fasor $V_i = A e^{j\varphi}$

\Rightarrow El fasor asociado a la salida es $V_o = H(j\omega) A e^{j\varphi} = |H(j\omega)| A e^{j(\varphi + \arg(H(j\omega)))}$

$$\Rightarrow x_o(t) = \text{Re}[V_o e^{j\omega t}] \Rightarrow x_o(t) = |H(j\omega)| A \cos(\omega t + \varphi + \arg(H(j\omega)))$$

(ii) $x_i(t)$ periódica y real, $x_i(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega t}$


$$x_i(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{jn\omega t} = c_0 + \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z} \\ n \neq 0}} c_n e^{jn\omega t}$$

Para n arbitrario no nulo, siendo $x_i(t)$ real se cumple $c_{-n} = c_n^* \Rightarrow |c_{-n}| = |c_n|, \arg(c_{-n}) = -\arg(c_n)$


El n -ésimo armónico resulta $c_n e^{jn\omega t} + c_{-n} e^{-jn\omega t} = |c_n| e^{j(n\omega t + \arg(c_n))} + |c_n| e^{-j(n\omega t + \arg(c_n))}$

$$= |c_n| [e^{j(n\omega t + \arg(c_n))} + e^{-j(n\omega t + \arg(c_n))}] = 2|c_n| \cos(n\omega t + \arg(c_n))$$

$$\Rightarrow x_i(t) = c_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(n\omega t + \arg(c_n))$$

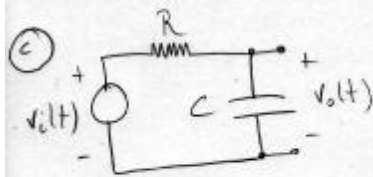
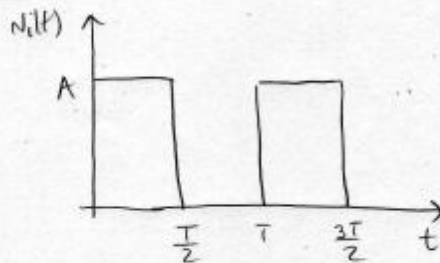
$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{Cj\omega}}{R + \frac{1}{Cj\omega}} = \frac{1}{RCj\omega + 1}$$



Calculamos la Serie de Fourier asociada a $v_i(t)$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (4)

$$c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T v_i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} A dt = \frac{A}{2}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T v_i(t) e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} A e^{-jn\omega t} dt = -\frac{A}{T} \left. \frac{e^{-jn\omega t}}{jn\omega} \right|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{A}{jn\omega} [1 - (-1)^n]$$

$$\Rightarrow c_n(v_i) = \begin{cases} \frac{A}{2} & n=0 \\ 0 & n \text{ par} \neq 0 \\ \frac{A}{jn\omega} & n \text{ impar} \end{cases}$$

Usando los resultados encontrados antes: $v_o(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n H(jn\omega) e^{jn\omega t}$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{A}{2} + \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z} \\ \text{impar}}} \frac{A}{jn\omega} \frac{1}{RC(jn\omega) + 1} e^{jn\omega t}$$

hoy podemos escribir en términos de funciones reales notando que:

$$c_n(v_o) = \begin{cases} \frac{A}{2} & n=0 \\ 0 & n \text{ par} \neq 0 \\ \frac{A}{jn\omega} \frac{1}{RC(jn\omega) + 1} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$\text{Para } n \text{ impar: } |c_n| = \frac{A}{n\omega} \frac{1}{\sqrt{1 + (RCn\omega)^2}}$$

$$\arg(c_n) = -\frac{\pi}{2} - \arctan(RCn\omega)$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{A}{2} + 2 \sum_{\substack{n=1 \\ \text{impar}}}^{\infty} \frac{A}{n\omega} \frac{1}{\sqrt{1 + (RCn\omega)^2}} \cos(n\omega t - \frac{\pi}{2} - \arctan(RCn\omega))$$

Problema 4:

(5)

$T(t) + 2T''(t) = \delta'(t)$. Sea el operador diferencial lineal $D = 2\frac{d^2}{dt^2} + 1$

la ecuación diferencial puede escribirse como $DT(t) = \delta'(t)$

$D(\delta(t) * T(t)) = (D\delta(t)) * T(t) = \delta'(t) \Rightarrow T(t) = (D\delta(t))^{-1} * \delta'(t)$ que no es más que la derivada como distribución de $(D\delta(t))^{-1}$.

Calculemos $(D\delta(t))^{-1}$ para lo que consideramos el operador normalizado $\tilde{D} = \frac{1}{2}D$. Para \tilde{D} estamos en condiciones de aplicar el resultado conocido para el cálculo de $(\tilde{D}\delta)^{-1}$. Dicho resultado dice que $(\tilde{D}\delta(t))^{-1} = \gamma(t)f(t)$ con $f(t)$ solución a la ecuación

diferencial ordinaria: $\tilde{D}f(t) = 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$

$$f''(t) + \frac{f(t)}{2} = 0, \quad \lambda^2 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{j}{\sqrt{2}} \Rightarrow f(t) = Ae^{+j\frac{t}{\sqrt{2}}} + Be^{-j\frac{t}{\sqrt{2}}}$$

$$f(0) = 0 = A + B \Rightarrow A = -B$$

$$f'(0) = 1 = \frac{j}{\sqrt{2}}(A - B) = j\sqrt{2} \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2}j}, B = -\frac{1}{\sqrt{2}j}$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{e^{j\frac{t}{\sqrt{2}}} - e^{-j\frac{t}{\sqrt{2}}}}{\sqrt{2}j} = \sqrt{2}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow (\tilde{D}\delta(t))^{-1} = \gamma(t)\sqrt{2}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\Rightarrow (D\delta(t))^{-1} = (2\tilde{D}\delta(t))^{-1} = \frac{1}{2}(\tilde{D}\delta(t))^{-1} \Rightarrow (D\delta(t))^{-1} = \frac{\gamma(t)}{\sqrt{2}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$$


$$\Rightarrow T(t) = \frac{\gamma(t)}{2}\cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\text{Verificación: } T'(t) = -\frac{\gamma(t)}{2\sqrt{2}}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\delta(t)}{2}$$

$$T''(t) = -\frac{\gamma(t)}{4}\cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\delta'(t)}{2}$$

$$\frac{\gamma(t)}{4}\cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) + 2\left(-\frac{\gamma(t)}{4}\cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) + \frac{\delta'(t)}{2}\right) = \delta'(t) \text{ como se quería.}$$

Problema 5:

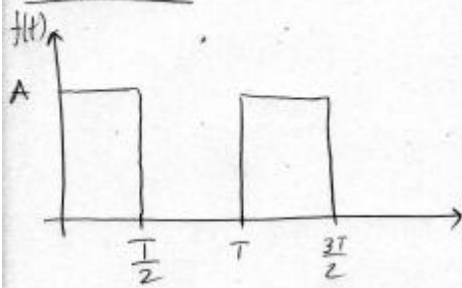los coeficientes de Fourier de $f(t)$ son:

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{2} & n=0 \\ 0 & n \text{ par } \neq 0 \\ \frac{A}{j n \pi} & n \text{ impar} \end{cases}$$

la potencia media es $P_m = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt \Rightarrow P_m = \frac{1}{T} \int_{T/2}^T A^2 dt = \frac{A^2}{2}$

Por otro lado, de la identidad de Parseval sabemos que:

$$P_m = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = |c_0|^2 + \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z} \\ n \neq 0}} |c_n|^2 = |c_0|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 + \sum_{n=-1}^{-\infty} |c_n|^2$$

\uparrow
 $f(t) \text{ real}$
 $c_{-n} = c_n^*$

$$P_{\text{Hasta el } 3^{\circ}} = |c_0|^2 + 2|c_1|^2 + 2|c_3|^2$$

$$\Rightarrow \frac{P_{\text{Hasta el } 3^{\circ}}}{P_m} = \frac{\frac{A^2}{4} + \frac{2A^2}{\pi^2} + \frac{2A^2}{9\pi^2}}{\frac{A^2}{2}} \times 100 \Rightarrow \frac{P_{\text{Hasta el } 3^{\circ}}}{P_m} = 95,03\%$$

Problema 6:

⑦

a) Sea $\alpha(x) \in C^\infty$

$$\langle \alpha(x)\delta(x), \varphi(x) \rangle = \langle \delta(x), \alpha(x)\varphi(x) \rangle = \alpha(0)\varphi(0)$$

Por otro lado, sea la distribución $\alpha(0)\delta(x) \Rightarrow \langle \alpha(0)\delta(x), \varphi(x) \rangle = \alpha(0)\langle \delta(x), \varphi(x) \rangle = \alpha(0)\varphi(0)$ Siendo $\varphi(x)$ arbitraria, se tiene la identidad en distribuciones $\boxed{\alpha(x)\delta(x) = \alpha(0)\delta(x)}$

$$(i) \langle \alpha(x)\delta'(x), \varphi(x) \rangle = \langle \delta'(x), \alpha(x)\varphi(x) \rangle = -\langle \delta(x), (\alpha(x)\varphi(x))' \rangle$$

$$= -\langle \delta(x), \alpha'(x)\varphi(x) + \alpha(x)\varphi'(x) \rangle = -\alpha'(0)\varphi(0) - \alpha(0)\varphi'(0)$$

Por otro lado, sea la distribución $-\alpha'(0)\delta(x) + \alpha(0)\delta'(x)$

$$\Rightarrow \langle -\alpha'(0)\delta(x) + \alpha(0)\delta'(x), \varphi(x) \rangle = -\alpha'(0)\langle \delta(x), \varphi(x) \rangle + \alpha(0)\langle \delta'(x), \varphi(x) \rangle$$

$$= -\alpha'(0)\varphi(0) - \alpha(0)\varphi'(0)$$

Siendo $\varphi(x)$ arbitraria, se tiene la identidad en distribuciones $\boxed{\alpha(x)\delta'(x) = -\alpha'(0)\delta(x) + \alpha(0)\delta'(x)}$

$$(ii) \langle \alpha(x)\delta^{(n)}(x), \varphi(x) \rangle = \langle \delta^{(n)}(x), \alpha(x)\varphi(x) \rangle = (-1)^n \langle \delta(x), (\alpha(x)\varphi(x))^{(n)} \rangle$$

$$= (-1)^n \langle \delta(x), C_n^0 \alpha^{(n)}(x) \varphi^{(0)}(x) + C_n^1 \alpha^{(n-1)}(x) \varphi^{(1)}(x) + \dots + C_n^{n-1} \alpha^{(1)}(x) \varphi^{(n-1)}(x) + C_n^n \alpha^{(0)}(x) \varphi^{(n)}(x) \rangle$$

$$= (-1)^n \langle \delta(x), \sum_{i=0}^n C_n^i \alpha^{(n-i)}(x) \varphi^{(i)}(x) \rangle = (-1)^n \sum_{i=0}^n C_n^i \alpha^{(n-i)}(0) \varphi^{(i)}(0)$$

Por otro lado, sea la distribución $\sum_{i=0}^n C_n^i (-1)^{n-i} \alpha^{(i)}(0) \delta^{(n-i)}(x) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \langle \sum_{i=0}^n C_n^i (-1)^{n-i} \alpha^{(i)}(0) \delta^{(n-i)}(x), \varphi(x) \rangle &= (-1)^n C_n^0 \alpha^{(n)}(0) \langle \delta^{(0)}(x), \varphi(x) \rangle + C_n^1 (-1)^{n-1} \alpha^{(n-1)}(0) \langle \delta^{(1)}(x), \varphi(x) \rangle + \dots \\ &+ C_n^{n-1} (-1)^1 \alpha^{(1)}(0) \langle \delta^{(n-1)}(x), \varphi(x) \rangle + C_n^n (-1)^0 \alpha^{(0)}(0) \langle \delta^{(n)}(x), \varphi(x) \rangle = (-1)^n \sum_{i=0}^n C_n^i \alpha^{(i)}(0) \varphi^{(i)}(0) \end{aligned}$$

Por lo tanto se tiene la identidad en distribuciones $\boxed{\alpha(x)\delta^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^n C_n^i (-1)^{n-i} \alpha^{(i)}(0) \delta^{(n-i)}(x)}$ c) $\alpha(x) = x \Rightarrow \alpha(0) = 0, \alpha'(0) = 1, \alpha^{(n)}(0) = 0 \quad \forall n \geq 2$

$$\Rightarrow \boxed{x\delta(x) = 0}$$

$$\boxed{x\delta'(x) = -\delta(x)}$$

$$\boxed{x\delta^{(n)}(x) = -C_n^{n-1} \delta^{(n-1)}(x)}$$