

## Sistemas Lineales I

### Primer Parcial - Mayo 1999

#### Problema 1 ( 11ptos )

Sea el circuito de la figura, donde :

$$V(t) = 311 \cos(314 \cdot t) \text{ voltios}$$

$$R_0 = 544 \text{ ohms};$$

$$R_1 = 5 \text{ ohms};$$


$$L_0 = 1 \text{ Hy};$$

$$L_1 = 9.2 \text{ mHy};$$

$i(t)$  corriente por la fuente  $V(t)$ .

$i_0(t)$  corriente por la impedancia  $Z_0$ .

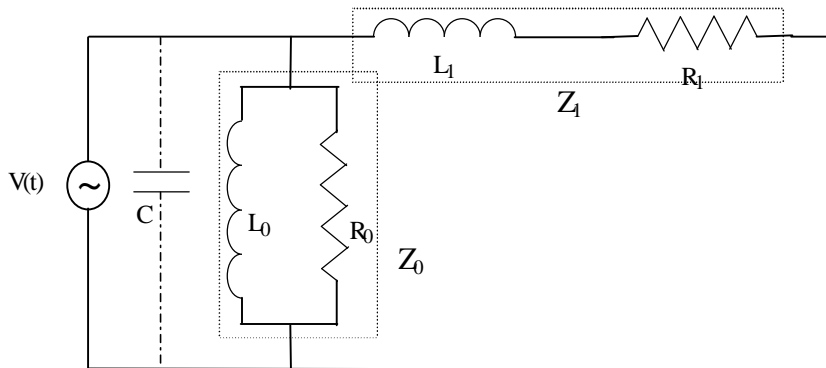$i_1(t)$  corriente por la impedancia  $Z_1$ .



Se pide:

- a) (4ptos)
  - i) Realice un diagrama fasorial describiendo la relación de fases entre  $V(t)$  e  $i_0(t)$ , y entre  $V(t)$  e  $i_1(t)$ .
  - ii) Explique cualitativamente como obtendría el fasor correspondiente a  $i(t)$  utilizando la parte anterior.
- b) Calcular la potencia activa y reactiva consumida en la impedancias  $Z_0$  y  $Z_1$ . (4ptos)
- c) Se decide compensar la reactiva total, mediante un condensador en paralelo a la entrada. Calcular el valor de dicho condensador para que anule la potencia reactiva. (3ptos)

**Problema 2 ( 6ptos )**

En los siguientes ejercicios  $\alpha$  es una función infinitamente derivable,  $T$  es una distribución cualquiera y  $d$  es la distribución de Dirac. Utilizando la definición:

$$\langle T'(x), j(x) \rangle = -\langle T(x), j'(x) \rangle$$

i) Indicar la opción correcta:

(4ptos)

$$a(x)d'(x) = \begin{cases} a(0)d'(x) & (a) \\ a(0)d'(x) - a'(0)d(x) & (b) \\ a'(0)d'(x) + a(0)d(x) & (c) \end{cases}$$

ii) Hallar una expresión equivalente para:

(2ptos)

$$(a(x)T(x))'$$

**Problema 3 ( 11ptos )**

En las preguntas i) ii) y iii), indicar todas las opciones correctas.

$$i) \quad \langle S_x * T_x, j(x) \rangle = \begin{cases} \langle S_x \otimes T_x, j(x+x) \rangle & (a) \\ \langle S_x \otimes T_y, j(x+y) \rangle & (b) \\ \langle S_x \otimes T_t, j(x-t) \rangle & (c) \\ \langle S_u \otimes T_v, j(u+v) \rangle & (d) \end{cases} \quad (2ptos)$$

$$ii) \quad \text{Si } \begin{cases} S_x \in D'_+ \\ T_x \in D'_- \end{cases} \quad S_x * T_x \begin{cases} \in D'_+ & (a) \\ \text{puede no estar definida} & (b) \\ \in (C^\infty)' & (c) \end{cases} \quad (3ptos)$$


iii) Si  $T_x$  es de soporte acotado y  $a(x)$  es infinitamente derivable,

(4ptos)

$$T_x * a(x) \in \begin{cases} D & (a) \\ D'_+ & (b) \\ C^\infty & (c) \end{cases}$$

iv) Demostrar que  $T_x * d(x-a) = T_{x-a}$

(2ptos)

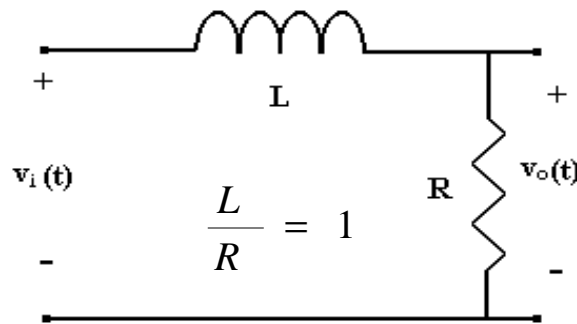**Problema 4 ( 5ptos )**

- a) Hallar  $v_o(t)$  en régimen cuando  $v_i(t)$  es una señal sinusoidal de amplitud unitaria y periodo  $2p$ . Estudiar primero el caso en que  $v_i(t)$  es un coseno y luego el caso en que es un seno. (3ptos)
- b) En cada uno de los casos anteriores dibujar en una misma gráfica las señales  $v_i(t)$  y  $v_o(t)$ , señalando las abscisas y ordenadas notables. (2ptos)

**Problema 5 ( 7ptos )**



- a) Hallar los coeficientes de Fourier de la función  $f(t)$  en función de los  $c_n$  de  $f(t)$ . (3ptos)
- b) Sabiendo que la función  $f(t)$  de la figura 1 tiene los siguientes coeficientes de Fourier: (4ptos)

$$c_n = \begin{cases} \frac{jT}{4np} & n \text{ par} \\ -\frac{jT}{4np} - \frac{T}{2n^2 p^2} & n \text{ impar} \\ \frac{T}{8} & n = 0 \end{cases}$$

Calcular, usando la parte a), los  $c_n$  de la función  $g(t)$  de la figura 2.

Recordar que para una función real:


$$c_n = \overline{c_{-n}}$$

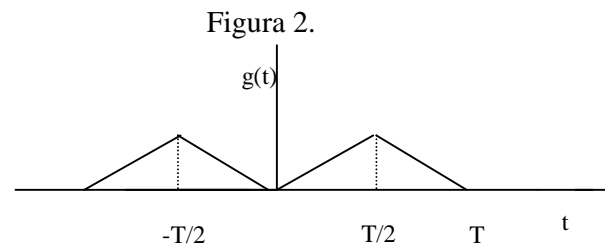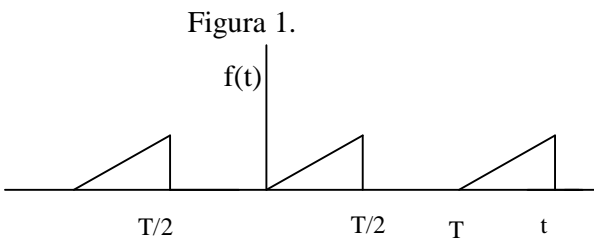

## SISTEMAS LINEALES 1: PRIMER PARCIAL 1999

①

Problema 1:

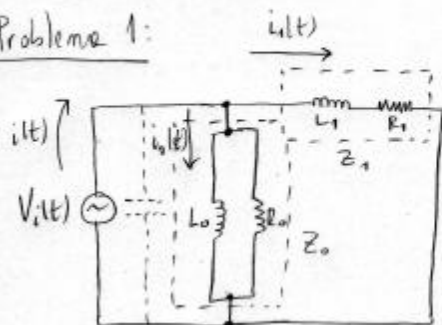

$$V_i(t) = 220\sqrt{2} \cos(2\pi 50t) \text{ V}, \quad \omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$R_0 = 544 \Omega$$

$$R_1 = 5 \Omega$$

$$L_0 = 1 \text{ Hy}$$

$$L_1 = 9,2 \text{ mHy}$$

$$\textcircled{a} \text{ (i)} \quad Z_0 = L_0 j\omega \parallel R_0 = \frac{L_0 j\omega R_0}{L_0 j\omega + R_0} = (136,1 + 235,6j) \Omega = 272,1 \angle 60^\circ \Omega$$


$$Z_1 = L_1 j\omega + R_1 = (5 + 2,89j) \Omega = 5,77 \angle 30^\circ \Omega$$

Trabajando con valores eficaces:  $V_i = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$ 

$$I_0 = \frac{V_i}{Z_0} \Rightarrow I_0 = (0,404 - 0,7j) \text{ A} = 0,809 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{V_i}{Z_1} \Rightarrow I_1 = (32,98 - 19,1j) \text{ A} = 38,1 \angle -30^\circ \text{ A}$$

El diagrama fasorial resulta:

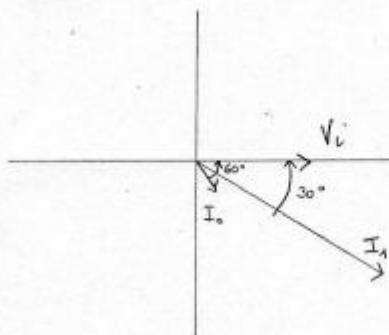

(ii) Por la ley de nodos, sabemos que  $i(t) = i_0(t) + i_1(t)$  por lo que  $I = I_1 + I_0$ . Podemos obtener el fasor  $I$ , sumando vectorialmente  $I_1 + I_0$ , por ejemplo a partir de la regla del paralelogramo.

$$\textcircled{b} \quad P_0 = \text{Re}[V_i I_0^*] \Rightarrow P_0 = 89 \text{ W}$$

$$P_1 = \text{Re}[V_i I_1^*] \Rightarrow P_1 = 7256 \text{ W}$$

$$Q_0 = \text{Im}[V_i I_0^*] \Rightarrow Q_0 = 154,1 \text{ Var}$$

$$Q_1 = \text{Im}[V_i I_1^*] \Rightarrow Q_1 = 4994 \text{ Var}$$

Otra forma:

$$P_0 = \operatorname{Re}[Z_0] |I_0|^2 \Rightarrow \boxed{P_0 = 89 \text{ W}}$$

$$Q_0 = \operatorname{Im}[Z_0] |I_0|^2 \Rightarrow \boxed{Q_0 = 154,1 \text{ Var}}$$

$$P_1 = \underbrace{\operatorname{Re}[Z_1]}_{R_1} |I_1|^2 \Rightarrow \boxed{P_1 = 7256 \text{ W}} \quad (2)$$

$$Q_1 = \underbrace{\operatorname{Im}[Z_1]}_{L, w} |I_1|^2 \Rightarrow \boxed{Q_1 = 4194 \text{ Var}}$$

$$\textcircled{c} \quad Q_{\text{TOT}} = Q_1 + Q_0 \Rightarrow Q_{\text{TOT}} = 4348,2 \text{ Var}$$

Conecta un condensador en paralelo tal que entregue una reactiva igual a la consumida total

$$Q_C + Q_{\text{TOT}} = 0$$

$$Q_C = -C\omega |V_i|^2 = -Q_{\text{TOT}} \Rightarrow C = \frac{Q_{\text{TOT}}}{\omega |V_i|^2} \Rightarrow \boxed{C = 286 \mu\text{F}}$$

(3)

Problema 2:

$\alpha \in C^\infty$ ,  $T$  distribución cualquiera, y  $\delta$  es la distribución de Dirac.

$$(i) \quad \langle \alpha(x)\delta'(x), \varphi(x) \rangle = \underbrace{\langle \delta'(x), \alpha(x)\varphi(x) \rangle}_{\text{producto por función } C^\infty} = - \underbrace{\langle \delta, (\alpha(x)\varphi(x))' \rangle}_{\text{derivada de distribución}} = -\alpha(0)\varphi'(0) - \alpha'(0)\varphi(0)$$

Por otro lado  $\langle \alpha(0)\delta'(x) - \alpha'(0)\delta(x), \varphi(x) \rangle = \underbrace{\langle \alpha(0)\delta'(x), \varphi(x) \rangle}_{\text{suma de distribuciones}} + \langle -\alpha'(0)\delta(x), \varphi(x) \rangle = -\alpha(0)\varphi'(0) - \alpha'(0)\varphi(0)$

Como  $\varphi(x)$  es arbitraria, se tiene la igualdad:  $\boxed{\alpha(x)\delta'(x) = \alpha(0)\delta'(x) - \alpha'(0)\delta(x)}$  Opción b

$$(ii) \quad \text{Por un lado tenemos } \langle (\alpha(x)T(x))', \varphi(x) \rangle = -\langle \alpha(x)T(x), \varphi'(x) \rangle = -\langle T(x), \alpha(x)\varphi'(x) \rangle$$

$$\text{Por otro lado: } \langle \alpha'(x)T(x), \varphi(x) \rangle = \langle T(x), \alpha'(x)\varphi(x) \rangle$$

$$\langle \alpha(x)T'(x), \varphi(x) \rangle = \langle T'(x), \alpha(x)\varphi(x) \rangle = -\langle T(x), (\alpha(x)\varphi(x))' \rangle$$

Siendo  $\varphi(x)$  arbitraria, y de la identidad para funciones  $(\alpha\varphi)' = \alpha'\varphi + \alpha\varphi'$  se obtiene la igualdad:  $\boxed{(\alpha(x)T(x))' = \alpha'(x)T(x) + \alpha(x)T'(x)}$

$\alpha(x)$  debe derivarse como función y  $T(x)$  como distribución.

## Problema 3:

(4)

$$(i) \boxed{\langle S(x) * T(x), \varphi(x) \rangle = \langle S(x) \otimes T(y), \varphi(x+y) \rangle} \quad \text{Opción b}$$

$$\boxed{\langle S(x) \alpha T(x), \varphi(x) \rangle = \langle S(u) \otimes T(v), \varphi(u+v) \rangle} \quad \text{Opción d}$$

Estos dos opcin son los correctos a partir de la definicin misma de producto convolucion. Debe quedar claro que no depende del nombre utilizado para las variables en el producto tensorial.

La opcin e no es correcta pues el producto tensorial no queda definido para  $\varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$ . La opcin c directamente no coincide con la definicin de producto convolucion.

$$(ii) \text{ Sea } S(x) \in \mathcal{D}'_+, T(x) \in \mathcal{D}'_-$$

$$\text{En este caso } \boxed{S(x) \alpha T(x) \text{ puede no estar definido}} \quad \text{Opción b.}$$

Habríamos visto que dados  $S$  y  $T$  de soporte respectivos  $A$  y  $B$ , tiene sentido definir el producto convolucion  $S * T$  siempre que la union  $x+y$  acotado ( $x \in A, y \in B$ ) implique necesariamente que  $x$  e  $y$  acotados.

En este caso la acotación de  $x+y$ ,  $x \geq 0$  e  $y \leq 0$  no implica la acotación individual de  $x$  e  $y$ . Si elijo  $x=r$ ,  $y=-r$  con  $r$  arbitrario grande y positivo, la suma es 0 acotada, pero cada uno no es acotado.

$$(iii) \text{ Si } T(x) \text{ es de soporte acotado y } \alpha(x) \in \mathcal{C}^\infty \Rightarrow \boxed{T(x) \alpha \alpha(x) \in \mathcal{C}^\infty} \quad \text{Opción c}$$

El resultado se obtiene directamente del enunciado del Teorema de la Regularización.

$$(iv) \langle T(x) \alpha \delta(x-a), \varphi(x) \rangle = \langle T(x) \alpha \delta(y-a), \varphi(x+y) \rangle = \langle T(x), \langle \delta(y-a), \varphi(x+y) \rangle \rangle$$

$$= \langle T(x), \varphi(x+a) \rangle \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{cambio de variable}}}{=} \langle T(x'-a), \varphi(x') \rangle = T(x-a)$$

$\uparrow$   
desplazamiento  
en  $y=a$


$x+a=x'$

$$\Rightarrow \boxed{T(x) \alpha \delta(x-a) = T(x-a)}$$

## Problema 4:

(5)

a)

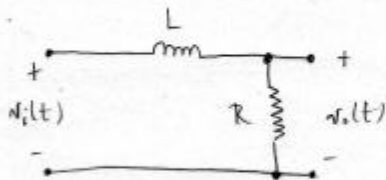

Del dominio de Laplace:

$$V_o = \frac{R}{R + Lj\omega} V_i = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} e^{-j \tan^{-1}(\frac{L\omega}{R})} V_i$$

$$\text{Si } V_i = e^{jt} \Rightarrow \text{Re}[V_i] = \cos t \quad \text{Im}[V_i] = \sin t$$

$$\omega = 1 \text{ rad/s} \text{ pues } T = 2\pi \text{ s}$$


la salida ante  $v_i(t) = \cos t$  es  $\text{Re} \left[ \frac{R}{R + Lj} V_i \right]$

$$\Rightarrow \boxed{v_o(t) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2}} \cos(t - \tan^{-1}(\frac{L}{R}))}$$

la salida ante  $v_i(t) = \sin t$  es  $\text{Im} \left[ \frac{R}{R + Lj} V_i \right]$

$$\Rightarrow \boxed{v_o(t) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2}} \sin(t - \tan^{-1}(\frac{L}{R}))}$$

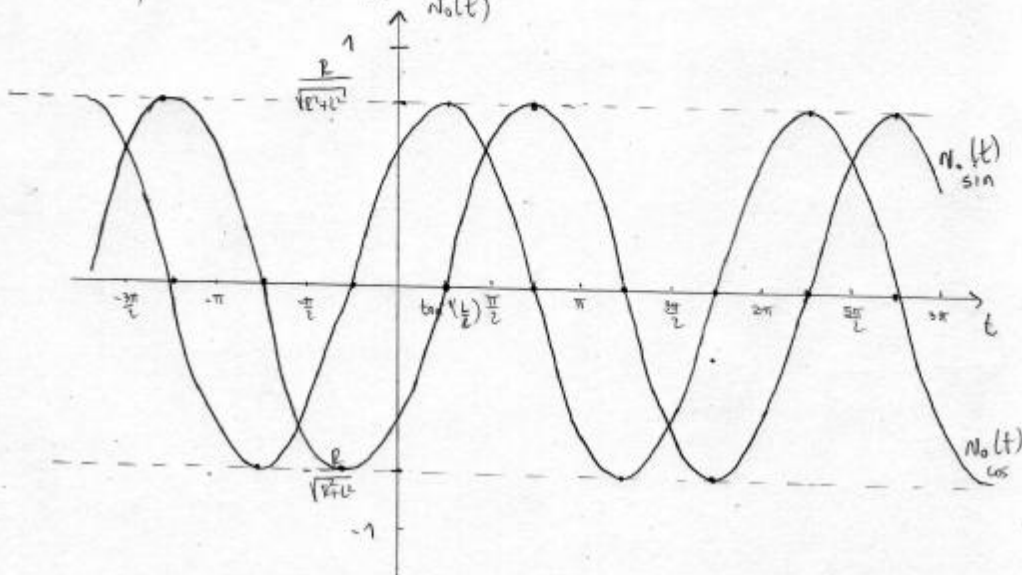b) Notando que  $v_{o,\sin}(t) = v_{o,\cos}(t - \frac{\pi}{2})$



las salidas corresponden a los entradas  $v_i(t)$  con una atenuación de  $\frac{R}{\sqrt{R^2 + L^2}}$  y un desfase de  $-\tan^{-1}(\frac{L}{R})$  (retraso pues  $\tan^{-1}(\frac{L}{R}) > 0$ )



## Problema 5 :

(6)

② Sean  $c_n(f)$  los coeficientes de Fourier de  $f(t)$ . Buscamos hallar los coeficientes  $c_n(g)$  de  $g(t) = f(-t)$ . Es claro que  $g(t)$  tiene el mismo período  $T$  que  $f(t)$ .


$$c_n(g) = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(-t) e^{-jn\omega t} dt = - \frac{1}{T} \int_0^{-T} f(s) e^{-j(-n)\omega s} ds$$

$-t=s$   
 $-dt=ds$

$$\Rightarrow c_n(g) = -\frac{1}{T} \int_{0+T}^{-T+T} f(s) e^{-j(-n)\omega s} ds = \frac{1}{T} \int_0^T f(s) e^{-j(-n)\omega s} ds = c_{-n}(f)$$


Recordando que para una función real  $c_n = \bar{c}_{-n} \Rightarrow \boxed{c_n(g) = \bar{c}_n(f)}$

③ Sea  $f(t)$

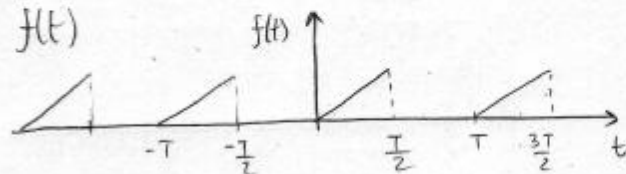

$$\text{con } c_n(f) = \begin{cases} \frac{jT}{4n\pi} & n \text{ par} \\ -\frac{jT}{4n\pi} & n \text{ impar} \\ \frac{T}{8} & n=0 \end{cases}$$

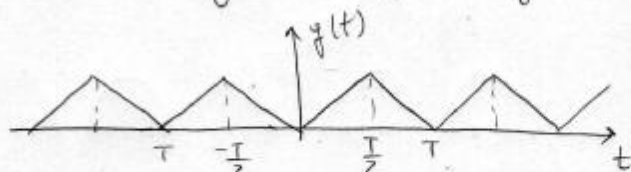Buscamos hallar los coeficientes  $c_n(g)$  de  $g(t)$ :



Es claro que  $g(t) = f(t) + f(-t)$

$\Rightarrow$  Por la linealidad de los coeficientes de Fourier, y la parte anterior:

$$c_n(g) = c_n(f) + \bar{c}_n(f) = 2\text{Re}[c_n(f)]$$

$$\Rightarrow \boxed{c_n(g) = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ -\frac{T}{n^2\pi^2} & n \text{ impar} \\ \frac{T}{4} & n=0 \end{cases}}$$