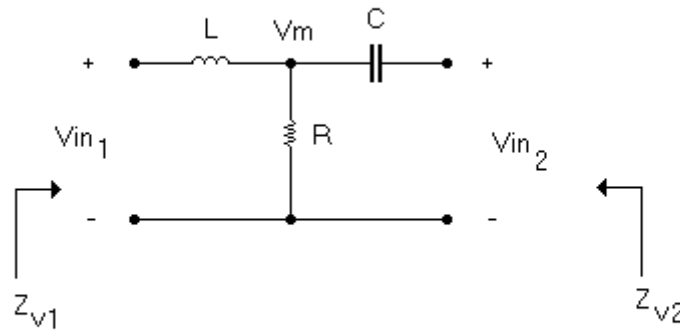


# Sistemas Lineales 1

## Examen, 12 de agosto del 2000

### Ejercicio 1

Sea el circuito de la figura 1, donde  $V_{in1}$  y  $V_{in2}$  son entradas al circuito.



- a) i) Calcular  $V_m$  en función de las entradas  
 ii) Calcular la  $Z_{v1}$ , impedancia vista del lado 1.  
 iii) Calcular la  $Z_{v2}$ , impedancia vista del lado 2.

Para el resto del problema se considera:

$$V_{in2} = 0$$


$$V_{in1} = 220V \text{ eficaces}$$

$$\omega = 100\pi$$

$$R = 220 \Omega$$


$$L = 0.4 \text{ Hy}$$

$$C = 17 \mu f$$

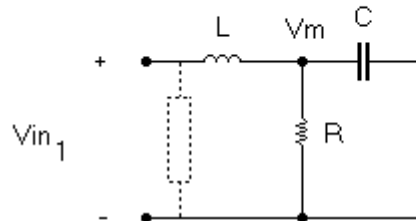

- b) i) Hallar los fasores  $V_m$ ,  $I_R$  (fasor de corriente por la resistencia),  $I_C$  (fasor de corriente por el condensador), realizar un diagrama fasorial con  $V_{in1}$ ,  $V_m$ ,  $I_R$  y  $I_C$ .  
 ii) Explicar como calcularía el fasor  $I$  (fasor de corriente por la bobina), basándose en el diagrama fasorial anterior. Dibujar el fasor  $I$  en el mismo diagrama fasorial.  
 iii) Hallar  $i(t)$  y  $v_m(t)$ , expresiones en el tiempo de  $V_m$  y  $I$ .
- c) i) Calcular la potencia activa y reactiva del circuito.  
 ii) Se esta pensando en compensar la reactiva utilizando una componente en paralelo con la fuente(según como se indica en la figura), decidir que elemento pondría y cual sería su valor para compensar la reactiva del circuito total.


## Ejercicio 2

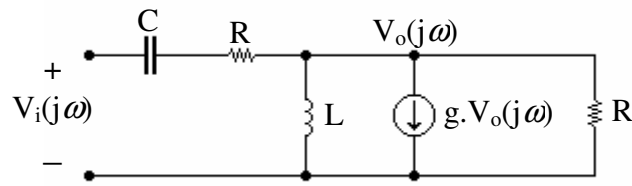

- a) En el circuito de la figura, calcular la transferencia en régimen  $H(j\omega)$  entre los fasores  $V_o(j\omega)$  y  $V_i(j\omega)$ .
- b) Sabiendo que  $(2 + g \cdot R) = 4$  ,  $\frac{1}{LC} = \omega_o^2$  ,  $\omega_o \cdot \left[ RC + \frac{3L}{R} \right] = 5$  :
- i) Verificar que la transferencia puede escribirse como

$$H(j\omega) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\left( \frac{j\omega}{\omega_o} \right)^2}{\left( \frac{j\omega}{\omega_o} + 1 \right) \cdot \left( \frac{j\omega}{\omega_o} + \frac{1}{4} \right)}$$

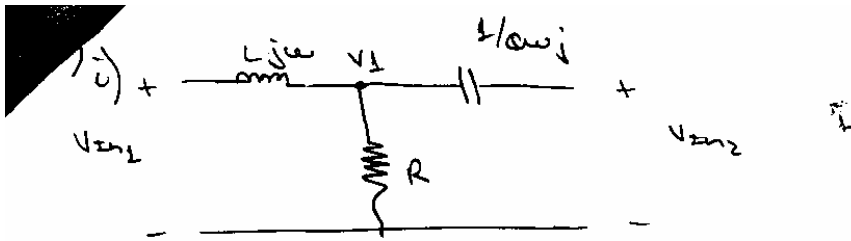- ii) Dibujar los Diagramas de Bode asintóticos, asumiendo que  $1 \gg 1/4$ . Indicar claramente los pasos realizados para la obtención de los Diagramas. Señalar en los mismos los valores destacables (pendientes, abscisas, ordenadas, ejes, constantes, etc.).
- c) Calcular la distancia en decibeles entre el Bode de módulo asintótico y el real para  $\omega = \omega_o/4$  y  $\omega = \omega_o$ .
- d) Si la entrada es  $v_i(t) = 10 \cdot \cos(\omega_o t)$ , mostrar que la salida es  $v_i(t) = 10 \cdot A \cdot \cos(\omega_o t + \phi)$ , hallando A y  $\phi$ .



$$V_L = \frac{V_{th1} (R \parallel 1/sC)}{Ls + (R \parallel 1/sC)} + \frac{V_{th2} (Ls \parallel R)}{\frac{1}{sC} + (R \parallel Ls)}$$

$$\frac{R V_{th1}}{Ls(Rs + 1) + R} + \frac{V_{th2} \left( \frac{LsR}{R + Ls} \right)}{\frac{1}{sC} + \frac{LsR}{R + Ls}}$$

$$V_L = \frac{R V_{th1}}{Ls(Rs + 1) + R} + \frac{V_{th2} sC Ls R}{(R + Ls) + (LsR) sC}$$

ii)

$$Z_{V1} = Ls + \frac{R}{(Rs + 1)}$$

$$Z_{V2} = \frac{1}{sC} + \frac{RLs}{R + Ls}$$

b)  $V_L = \frac{R V_{th1}}{R + Ls(Rs + 1)}$

$$I_R = \frac{V_{th1}}{R + Ls(Rs + 1)}$$


$$I_C = \frac{R sC V_{th1}}{R + Ls(Rs + 1)}$$

$$V_L = \frac{R V_{thL}}{R - RCL\omega^2 + L\omega j} \approx \frac{(220)^2}{145 e^{j\frac{\pi}{6}}} \approx 333,8 e^{-j60^\circ}$$

$$I_R = \frac{V_{thL}}{R(1 - CL\omega^2) + L\omega j} \approx \frac{V_L}{220} \approx 1,52 e^{-j60^\circ}$$

$$I_C = \frac{RCL\omega j V_{thL}}{R(1 - CL\omega^2) + L\omega j} = V_L CL\omega j \approx 1,78 e^{j30^\circ}$$

$v_L(t)$   
 $i(t)$

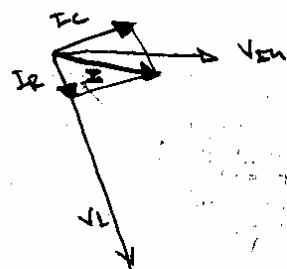

$$v_L(t) = \sqrt{2} |V_L| \sin(\omega t + \arg(V_L))$$

$$v_L(t) \approx 472 \sin(100\pi t + \pi/3)$$

$$i(t) = \sqrt{2} |I| \sin(\omega t + \arg(I))$$

$$I \rightarrow I_C + I_R$$

suma numericamente  $I_C + I_R$

calculo graficamente  $\rightarrow |I| \approx 2,34$

$$\arg(I) \approx -10^\circ 30'$$

$$P = \frac{|V_L|^2}{R} \approx 506 \text{ W}$$

$$Q = |V_L|^2 C \omega - |I|^2 L \omega \approx -93 \text{ Var}$$

$$Q_T = Q + Q_C \Rightarrow -Q = Q_C = |V|^2 C_L \omega$$

$$\frac{-Q}{|V|^2 \omega} = C_L \Rightarrow \boxed{C_L \approx 6,13 \text{ pF}}$$

$$a) \frac{V_i - V_o}{R + \frac{1}{C_{jw}}} = \frac{V_o}{L_{jw}} + \frac{V_o}{R} + g V_o = V_o \left[ \frac{1}{L_{jw}} + \frac{1}{R} + g \right]$$

$$(V_i - V_o) C_{jw} = (1 + R C_{jw}) V_o \left[ \frac{R + L_{jw} + g R L_{jw}}{R L_{jw}} \right]$$

$$V_i - V_o = \frac{(1 + R C_{jw})}{R (L_{jw}) (C_{jw})} V_o [R + (1 + g R) L_{jw}]$$

$$V_i = V_o \left[ 1 + \frac{(1 + R C_{jw}) [R + (1 + g R) L_{jw}]}{R (L_{jw}) (C_{jw})} \right]$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R (L_{jw}) (C_{jw})}{R (L_{jw}) (C_{jw}) + (1 + R C_{jw}) [R + (1 + g R) L_{jw}]} = H(j\omega)$$

$$b) H(j\omega) = \frac{R (L_{jw}) (C_{jw})}{R (L_{jw}) (C_{jw}) + R + (1 + g R) L_{jw} + R^2 C_{jw} + R (1 + g R) (C_{jw}) (L_{jw})}$$

$$H(j\omega) = \frac{R (L_{jw}) (C_{jw})}{R (L_{jw}) (C_{jw}) [2 + g R] + \left[ (1 + g R) L + R^2 C \right] j\omega + R}$$

$$H(j\omega) = \frac{\cancel{R L C} (j\omega)^2}{\cancel{R L C} \left[ (j\omega)^2 (2 + g R) + \left( \frac{(1 + g R) L + R^2 C}{R L C} \right) j\omega + \frac{1}{L C} \right]}$$

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 (2 + g R) + \left[ \frac{(1 + g R)}{R C} + R/L \right] j\omega + \frac{1}{L C}}$$

$$\Rightarrow 2 + 8R = 4$$

$$\Rightarrow 1 + 8R = 3$$

$$\frac{(1+8R)L + R^2C}{RLC} = \frac{3/R + R/L}{LC} = \frac{1}{LC} \left[ \frac{3L}{R} + RC \right] = \omega_0^2 \left[ \frac{3L}{R} + RC \right] = 5\omega_0^2$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 \cdot 4 + 5\omega_0 j\omega + \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2 \cdot 4 + 5\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right) + 1} = \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{4\left(\frac{j\omega}{\omega_0} + 1\right)\left(\frac{j\omega}{\omega_0} + \frac{1}{4}\right)}$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{\omega_0} + 1\right)\left(\frac{j\omega}{\omega_0} + \frac{1}{4}\right)}$$

Para hacer el Bode, asumimos que  $1 \gg \frac{1}{4} \Rightarrow \omega_0 \gg \frac{\omega}{4}$


$$\omega \ll \frac{\omega_0}{4} \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{(1)\left(\frac{1}{4}\right)} = \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| \approx \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \\ \arg H(j\omega) \approx -\pi \end{cases}$$

$$\frac{\omega_0}{4} \ll \omega \ll \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{(1)\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)} = \frac{j\omega}{4\omega_0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| \approx \frac{\omega}{4\omega_0} \\ \arg H(j\omega) \approx -\frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

$$\omega \gg \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{1}{4} \cdot \frac{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)\left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)} = \frac{1}{4} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| \approx \frac{1}{4} \\ \arg H(j\omega) \approx -2\pi \end{cases}$$

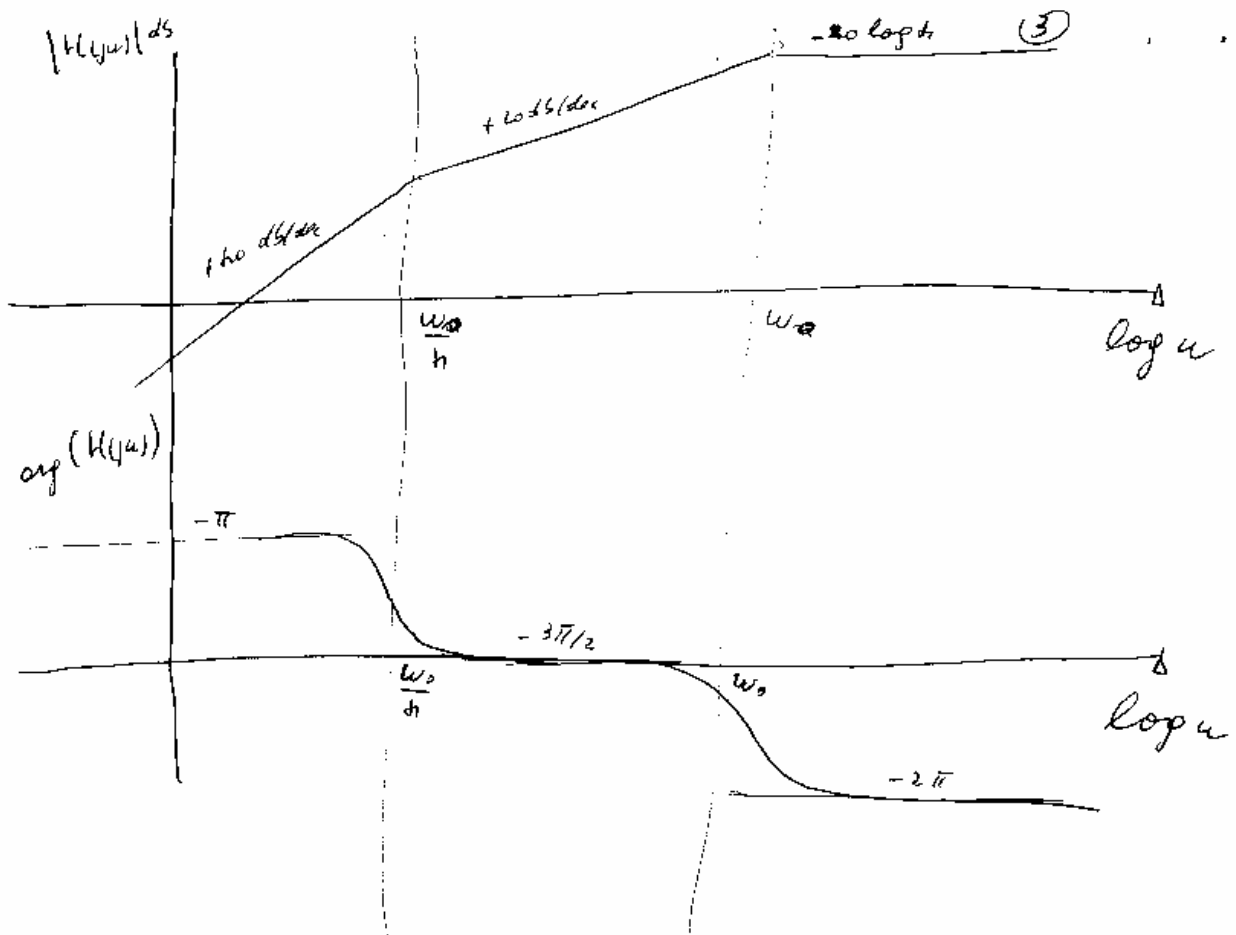

$$c) \quad H(j\frac{\omega_0}{h}) : \quad \frac{j\frac{\omega_0}{h}}{\omega_0} = \frac{j}{h} \Rightarrow H(j\frac{\omega_0}{h}) = \frac{1}{h} \frac{(\frac{j}{h})^2}{(\frac{j}{h} + 1)(\frac{j}{h} + \frac{1}{h})}$$

$$\Rightarrow H(j\frac{\omega_0}{h}) = \frac{1}{h} \frac{j^2}{(j+h)(j+1)} \Rightarrow |H(j\frac{\omega_0}{h})| = \frac{1}{h} \cdot \frac{1}{\sqrt{1^2 + h^2} \sqrt{1^2 + \frac{1}{h^2}}} = \frac{1}{h\sqrt{3h^2}}$$

Para el asintótico, usamos la pendiente de +20 dB/dec (por la derivada) y también la de -20 dB/dec, se que en las rectas se cortan a  $\frac{\omega_0}{h}$ .

$$H_{as}(j\frac{\omega_0}{h}) = \frac{j\frac{\omega_0}{h}}{h\omega_0} = \frac{j}{16} \Rightarrow |H_{as}(j\frac{\omega_0}{h})| = \frac{1}{16}$$

$$\Rightarrow 20 \log |H(j\frac{\omega_0}{h})| - 20 \log |H_{as}(j\frac{\omega_0}{h})| = 20 \log \frac{\frac{1}{h\sqrt{3h^2}}}{\frac{1}{16}} = 20 \log \frac{16}{h\sqrt{3h^2}} \approx -3.3 \text{ dB}$$



⑦

Hacemos lo mismo para  $\omega_0$ :

$$H(j\omega_0) = \frac{1}{h} \frac{(j)^2}{(j+1)(j+\frac{1}{h})} = \frac{(j)^2}{(j+1)(hj+1)}$$

$$|H(j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{2} \sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{34}}$$

$$\angle H(j\omega_0) = \frac{1}{h} \Rightarrow |\angle H(j\omega_0)| = \frac{1}{h}$$

$$20 \log \frac{|H(j\omega_0)|}{|\angle H(j\omega_0)|} = 20 \log \frac{h}{\sqrt{34}} \approx -3.3 \text{ dB}$$

d)  $v_i(t) = 10 \cos \omega_0 t = \text{Re}(10 e^{j\omega_0 t}) \Rightarrow$  transformamos en el plano  $V_i(j\omega_0) = 10$ .

$$\Rightarrow V_o(j\omega_0) = H(j\omega_0) \cdot V_i(j\omega_0) = \frac{10}{h} \frac{(j)^2}{(j+1)(j+\frac{1}{h})}$$

$$V_o(j\omega_0) = 10 \frac{(j)^2}{(j+1)(hj+1)} = 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{34}} e^{j \arg H(j\omega_0)}$$

$$\arg(H(j\omega_0)) = 1.03 \text{ rad} = \varphi$$

$$|H(j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{34}} = A$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \text{Re}(V_o(j\omega_0) e^{j\omega_0 t}) = \text{Re}(A \cdot 10 e^{j(\omega_0 t + \varphi)})$$

$$\Rightarrow \boxed{v_o(t) = \frac{10}{\sqrt{34}} \cos(\omega_0 t + 1.03)}$$