

Sistemas Lineales 1

Segundo parcial, 17 de julio, 2000

Problema 1 (18 puntos)

- a) Enunciar y demostrar el teorema de Blondell, para el caso de un sistema polifásico con $N = 3$ (cantidad de fases). Explicar los conceptos manejados.
- b) Explicar el método de los dos vatímetros, en un sistema trifásico.
- c) Para el circuito de la figura, con valores:

$$V_1 = 6000 \text{ V}$$

$$V_2 = 6000e^{j120^\circ} \text{ V}$$

$$V_3 = 6000e^{j240^\circ} \text{ V}$$

$$w = 100 * p$$

$$Z_L = R + jLw$$

$$R = 3 \Omega$$


$$L = 6.82 \text{ Hy}$$

$$R_1 = 2700 \Omega$$

$$L_1 = 4.96 \text{ Hy}$$

Se pide:

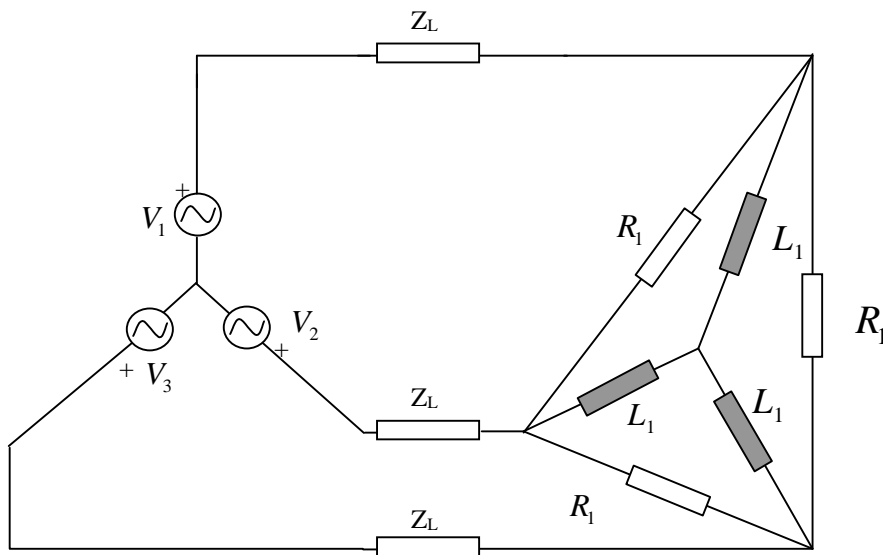
- i) las tres corrientes de líneas (fasores).
 - ii) las tres tensiones entre líneas (fasores).
 - iii) potencia activa y reactiva consumida a la fuente.
- d) Describir como compensaría la reactiva consumida por la carga (factor de potencia igual a 1) en el circuito. ¿Qué elementos pondría? ¿Dónde? ¿Qué valor tendrían?



Problema 2 (13 puntos)

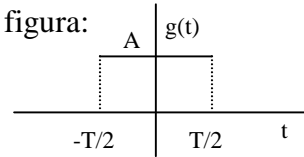
a) Verificar que la Transformada de Fourier de g , $F[g]$, es

$$AT \frac{\text{sen}(p f T)}{p f T} = AT \text{sinc}(f T), \text{ siendo } g(t) \text{ el pulso de la figura:}$$




Para $T=1$ y sabiendo que $h(t)=g(t)*g(t)$ es:

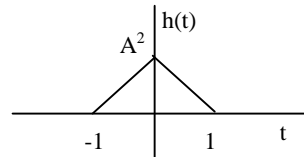
$$\text{hallar } \int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2(f) df.$$



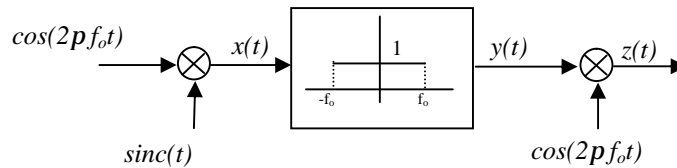b) Sabiendo que $f_o \gg 1$, hallar los espectros de cada una de las señales indicadas



c) Calcular $\int_{-\infty}^{+\infty} |z(t)|^2 dt$

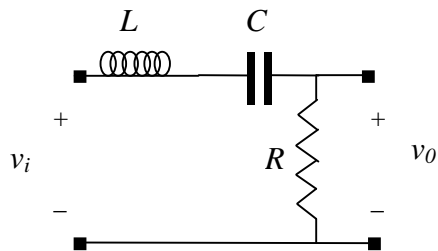Problema 3 (18 puntos)

a) Sea el circuito de la figura, hallar $H(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)}$

b) Sean $\omega_2 = \frac{R}{L}$ y $\omega_1 = \frac{1}{R.C}$, probar que si $\omega_2 \gg \omega_1$ entonces $H(j\omega)$ se puede aproximar

$$\text{por: } H(j\omega) = \frac{\omega_2 \cdot j\omega}{(j\omega + \omega_1)(j\omega + \omega_2)}$$

Sugerencia: recordar $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ **para obtener la raíz de menor módulo.**

c) Realizar los diagramas de Bode asintóticos para $H(j\omega)$.

d)


i) Hallar L y C en función de R para que el sistema no atenúe la entrada en más de 3 db en el rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz.

ii) ¿A cuántas décadas queda ω_2 de ω_1 ? ¿Diría Ud. que estamos en las condiciones de la parte b).

e) Hallar la respuesta en régimen cuando la entrada es $v_i(t) = \text{sen}(\omega_2 t)$.

Problema 4 (11 puntos)

Dado el cuadripolo T de la figura,

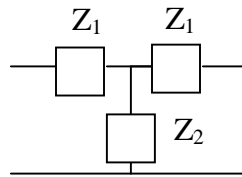

- 1) Calcular la impedancia Z_V vista desde la entrada, cuando la salida se carga con Z_L .
- 2) Calcular la impedancia iterativa Z_o del cuadripolo T.
- 3) Sea $Z_1 = L\omega j$ y $Z_2 = \frac{1}{C\omega j}$, (con lo que el cuadripolo puede ser el modelo de un elemento de línea de transmisión)
 - a) Dados R_o , L y C , hallar una condición que asegure la existencia de una ω para la cual se cumple que $Z_o = R_o$ (Z_o resistiva pura) y hallar dicha ω .
 - b) Se desea que el cuadripolo funcione como adaptador de impedancias resistivas (carga R_L , vista R_V , no necesariamente iguales).
Hallar ω y relación entre R_L , R_V , L , C .
Aplicación: $R_L = 100\Omega$ $R_V = 100 R_L$ $L = 1\text{mHy}$
Hallar ω y C .

SISTEMAS LINEALES I: SEGUNDO PARCIAL 2000


①

Problema 1:

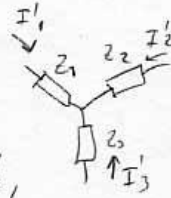a) Sea un sistema trifásico alimentado por una fuente en estrella no necesariamente equilibrada ni perfecta y con una carga cualquiera, en la única condición de que si la carga está en estrella, no existe hilo neutro. Sea x un punto cualquiera y denotemos por V_{jx} a la tensión entre la línea j y el punto x . Entonces la potencia total consumida por las cargas es: $P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V_{jx} \bar{I}_j]$ donde I_j es la corriente por la línea j .


Dem: carga en estrella (sin neutro)

Como no hay neutro, la suma de los corrientes de fase es nula. Además, como corrientes en las corrientes de líneas: $\sum_{j=1}^3 I'_j = \sum_{j=1}^3 I_j = 0$



la potencia total consumida a la carga vale: $P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V'_j \bar{I}'_j]$ y como $V'_j = V_{jx} + V_{xn}$ tenemos que $P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[(V_{jx} + V_{xn}) \bar{I}_j] = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V_{jx} \bar{I}_j] + \operatorname{Re}[V_{xn} \sum_{j=1}^3 \bar{I}_j] \Rightarrow P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V_{jx} \bar{I}_j]$

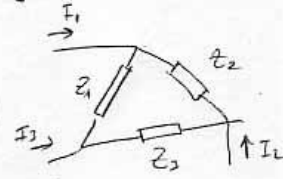carga en triángulo. la tensión de líneas coincide con la de fase. la potencia activa total es: $P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V'_j \bar{I}'_j] = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V_{jj+1} \bar{I}'_j]$



$\Rightarrow P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[(V_{jx} - V_{j+1x}) \bar{I}'_j] = \operatorname{Re}[\sum_{j=1}^3 V_{jx} \bar{I}'_j - \sum_{j=1}^3 V_{j+1x} \bar{I}'_j]$


Notando que: $\sum_{j=1}^3 V_{j+1x} \bar{I}'_j = V_{2x} \bar{I}'_1 + V_{3x} \bar{I}'_2 + V_{1x} \bar{I}'_3 = \sum_{j=1}^3 V_{jx} \bar{I}'_{j-1}$

$\Rightarrow P = \operatorname{Re}[\sum_{j=1}^3 V_{jx} \bar{I}'_j - \sum_{j=1}^3 V_{jx} \bar{I}'_{j-1}] = \operatorname{Re}[\sum_{j=1}^3 V_{jx} (\bar{I}'_j - \bar{I}'_{j-1})] = \operatorname{Re}[\sum_{j=1}^3 V_{jx} \bar{I}_j]$


ya que $I_j = I'_j - I'_{j-1} \Rightarrow P = \sum_{j=1}^3 \operatorname{Re}[V_{jx} \bar{I}_j]$ como se quería.

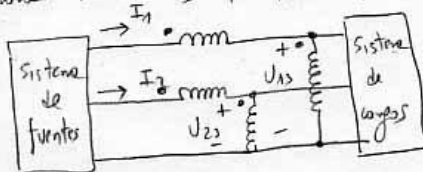b) Notando que en un sistema trifásico, si se elige el punto de referencia x sobre conductores en una de las líneas, se elimina uno de los tres términos de la suma de Blondell ($V_{xx}=0$)


Tomando $x=3 \Rightarrow P = \operatorname{Re}[U_{13} \bar{I}_1 + U_{23} \bar{I}_2]$



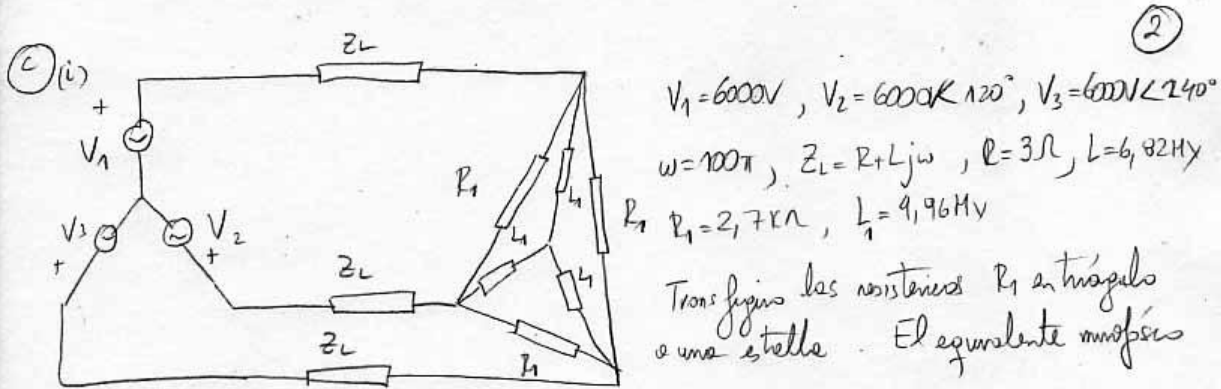Por lo tanto, si conecto los vatímetros como en el dibujo puedo medir la potencia activa total consumida por la carga trifásica.



La instalación resulta:

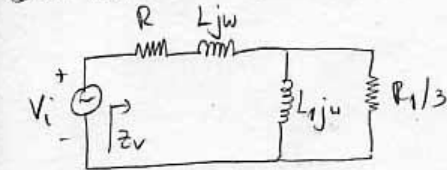

$$Z_v = R + Lj\omega + L_1j\omega \parallel \frac{R_1}{3} \Rightarrow Z_v = (678 + j2532)\Omega = 2622\angle 75^\circ$$

$$\Rightarrow I_i = \frac{V_i}{Z_v} \Rightarrow I_1 = (0,59 - j2,2)\text{A} = 2,29\angle -75^\circ$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = 2,29\angle -75^\circ \\ I_2 = 2,29\angle -75^\circ + 120^\circ \\ I_3 = 2,29\angle -75^\circ + 240^\circ \end{cases}$$

(ii) $U_{12} = V_1 - V_2$

$U_{23} = V_2 - V_3$

$U_{31} = V_3 - V_1$

\Rightarrow

$$U_{12} = \sqrt{3} 6000\text{V} \angle -30^\circ$$


$$U_{23} = \sqrt{3} 6000\text{V} \angle 90^\circ$$

$$U_{31} = \sqrt{3} 6000\text{V} \angle 210^\circ$$

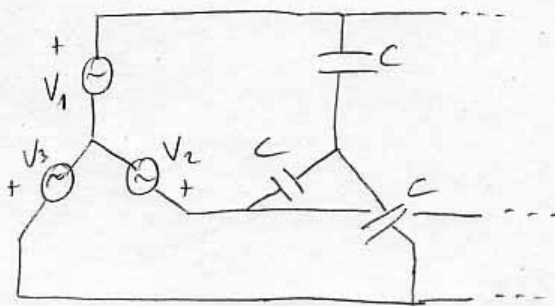(iii) $P = 3 \operatorname{Re} [V_1 \bar{I}_1] \Rightarrow P = 10653\text{W}$

$Q = 3 \operatorname{Im} [V_1 \bar{I}_1] \Rightarrow Q = 3979\text{Var}$

① Conecta un banco de condensadores en triángulo en paralelo con el sistema de fuentes, de forma tal que entreguen la potencia reactiva consumida por la carga.



$$Q_c + Q = 0$$

$$\Rightarrow -3C\omega |V_i|^2 + Q = 0$$


$$\Rightarrow C = \frac{Q}{3\omega |V_i|^2}$$

$$\Rightarrow C = 1,17\mu\text{F}$$

Problema 2:

3


a)

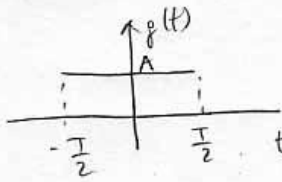

$$g(t) = A \text{rect}(t/T) \quad \mathcal{F}[g(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j2\pi ft} dt = A \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}[g(t)] = -\frac{Ae^{-j2\pi ft}}{j2\pi f} \Big|_{-T/2}^{T/2} = A \frac{e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}}{j2\pi f} = A \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}$$
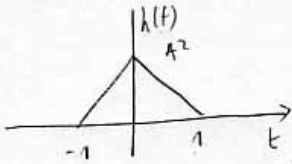
$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F}[g(t)] = AT \text{sinc}(fT)}$$




$$h(t) = g(t) * g(t) \Rightarrow \mathcal{F}[h(t)] = \mathcal{F}[g(t)]^2 = A^2 \text{sinc}^2(f)$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} A^2 \text{sinc}^2(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 \text{sinc}^2(f) e^{j2\pi f \cdot 0} df = h(0) = A^2$$


$$\Rightarrow \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2(f) df = 1}$$

b)

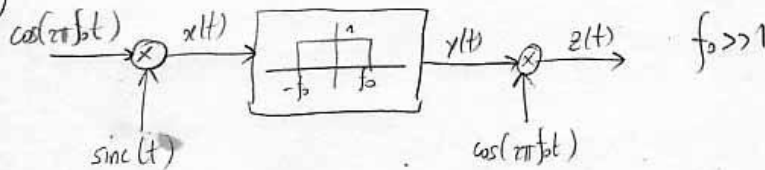


$$\Rightarrow x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \text{sinc}(t) \Rightarrow \mathcal{F}[x(t)] = \mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)] * \mathcal{F}[\text{sinc}(t)] = \left[\frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2} \right] * p_1(f)$$

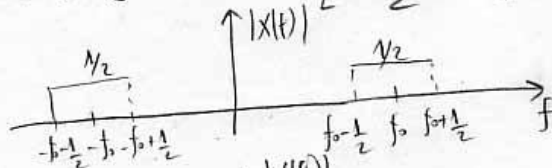
$$\Rightarrow \mathcal{F}[x(t)] = \frac{p_1(f-f_0) + p_1(f+f_0)}{2}$$



Tras el filtro pasabajas, tenemos:

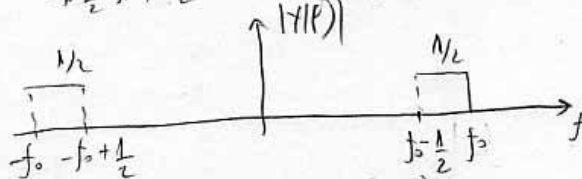

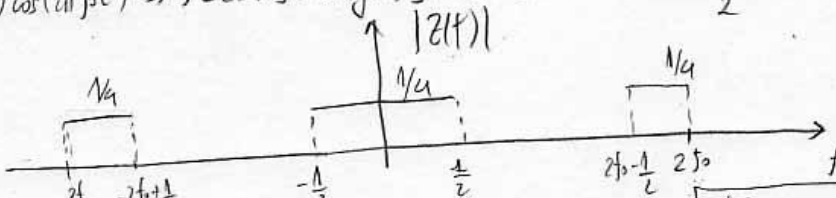
$$z(t) = y(t) \cos(2\pi f_0 t) \Rightarrow \mathcal{F}[z(t)] = \mathcal{F}[y(t)] * \cos(2\pi f_0 t) = \frac{Y(f-f_0) + Y(f+f_0)}{2}$$



$$\text{c) } \int_{-\infty}^{\infty} |z(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |Z(f)|^2 df = 2 \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{1/4}{2}\right)^2 df = \frac{1}{8} \Rightarrow \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |z(t)|^2 dt = \frac{1}{8}}$$

Problema 3:

(4)

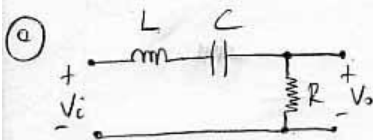

Del diagrama de tensiones: $H(j\omega) = \frac{R}{R + L(j\omega) + \frac{1}{C(j\omega)}}$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{RC(j\omega)}{LC(j\omega)^2 + RC(j\omega) + 1} \quad \rightarrow \quad H(j\omega) = \frac{\frac{R}{L}}{(j\omega)^2 + \frac{R}{L}(j\omega) + \frac{1}{LC}}$$

(b) $\omega_1 = \frac{1}{RC}$, $\omega_2 = \frac{R}{L}$ y se sabe que $\omega_2 \gg \omega_1 \Rightarrow \frac{R}{L} \gg \frac{1}{RC} \Rightarrow \left(\frac{R}{L}\right)^2 \gg \frac{1}{LC}$

los polos son: $s = \frac{-\frac{R}{L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC}}}{2}$

$$\rightarrow \frac{-\frac{R}{L} - \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC}}}{2} \approx \frac{-\frac{R}{L} - \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2}}{2} \approx -\omega_2$$


$$\rightarrow \frac{-\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC}}}{2} = \frac{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2}{2\left[\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{4}{LC}\right] + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2}} \approx \frac{-\frac{4}{LC}}{4\frac{R}{L}} = -\omega_1$$

$$\Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{\omega_2 j\omega}{(j\omega + \omega_1)(j\omega + \omega_2)} \quad \text{como se quería}$$

(c) Para $\omega \ll \omega_1 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{j\omega}{\omega_1} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} = -20 \log \omega_1 + 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$

Para $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2 \Rightarrow H(j\omega) \approx 1 \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} = 0 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{cases}$

Para $\omega \gg \omega_2 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{\omega_2}{j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log \omega_2 - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx -\frac{\pi}{2} \end{cases}$

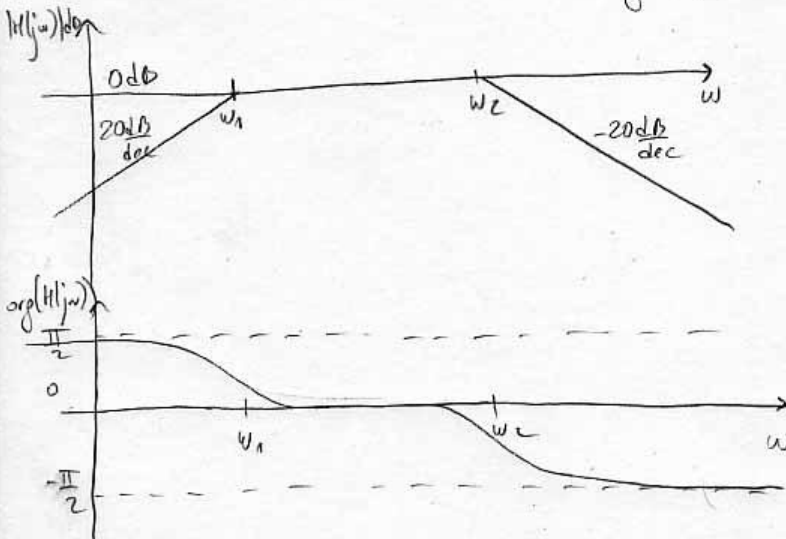

(5)
 (i) Como por la letra ω_1 y ω_2 están muy separados, puede aproximar un poco en
 que $|H(j\omega_1)|_{dB} = |H(j\omega_2)|_{dB} \approx -3dB$

$\Rightarrow \frac{\omega_1}{2\pi} \leq 20Hz$ y $\frac{\omega_2}{2\pi} \gg 20kHz$. Como queremos la máxima atenuación fuera del

intervalo, tomamos las igualdades $\Rightarrow \frac{1}{RC} = 2\pi 20Hz \Rightarrow C = \frac{1}{40Hz\pi R}$

$$\frac{R}{L} = 2\pi 20kHz \Rightarrow L = \frac{R}{40kHz\pi}$$

(ii) Quedan a tres décadas, la aproximación es buena pues claramente $\omega_2 \gg \omega_1$

(c) $n_i(t) = \sin(\omega_c t)$


$$\Rightarrow v_o(t) = |H(j\omega_c)| \sin(\omega_c t + \arg(H(j\omega_c)))$$

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} (-3dB), \quad \arg(H(j\omega_c)) = -\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\omega_c t - \frac{\pi}{4})$$

Problema 4:

6

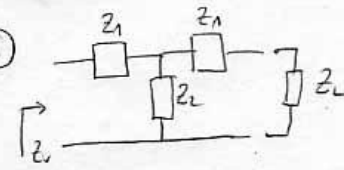a)  $\Rightarrow Z_v = Z_1 + Z_2 \parallel (Z_1 + Z_L) = Z_1 + \frac{Z_2(Z_1 + Z_L)}{Z_1 + Z_2 + Z_L}$

$$\Rightarrow Z_v = \frac{Z_1(Z_1 + Z_2 + Z_L) + Z_2(Z_1 + Z_L)}{Z_1 + Z_2 + Z_L}$$

① En la impedancia de entrada, cuando carga con Z_0 , ves $Z_0 \Rightarrow Z_L = Z_0, Z_v = Z_0$

$$\Rightarrow Z_0(Z_1 + Z_2 + Z_0) = Z_1^2 + Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 + Z_2 Z_1 + Z_2 Z_0$$

$$\Rightarrow Z_0^2 = Z_1(Z_1 + 2Z_2)$$

c) $Z_1 = Lj\omega, Z_2 = \frac{1}{Cj\omega}$

i) $Z_0 = R_0 \Rightarrow R_0^2 = -L^2\omega^2 + \frac{2L}{C} \Rightarrow L^2\omega^2 = \frac{2L}{C} - R_0^2 \Rightarrow \frac{2L}{C} > R_0^2$ es la condición

$$\omega = \frac{1}{L} \sqrt{\left(\frac{2L}{C} - R_0^2\right)}$$

(ii) $R_v = Z_1 + \frac{Z_2(Z_1 + R_L)}{Z_1 + Z_2 + Z_L} \Rightarrow (Z_1 + Z_2)R_v + R_v R_L = Z_1(Z_1 + Z_L) + Z_1 R_L + Z_1 Z_2 + Z_2 R_L$

$$\Rightarrow (Z_1 + Z_2)R_v + R_v R_L = Z_1^2 + 2Z_1 Z_2 + (Z_1 + Z_2)R_L \Rightarrow \left(Lj\omega + \frac{1}{Cj\omega}\right)R_v + R_v R_L = -L^2\omega^2 + \frac{2L}{C} + \left(Lj\omega + \frac{1}{Cj\omega}\right)R_L$$

Iguando partes reales: $R_v R_L = -L^2\omega^2 + \frac{2L}{C}$

Iguando partes imaginarias: $\left(Lj\omega + \frac{1}{Cj\omega}\right)(R_v - R_L) = 0 \Rightarrow LC\omega^2 = 1 \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Eliminando ω^2 de la ecuación de las partes reales $\Rightarrow R_v R_L = \frac{L}{C}$

$R_L = 100\Omega, R_v = 100\Omega, L = 1\text{mH}$

$$\Rightarrow C = \frac{L}{R_v R_L} \Rightarrow C = 1\text{nF}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega = 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{seg}}$$