

## Sistemas Lineales 1

### Segundo parcial, agosto 2001

**Recomendaciones generales:**

Leer atentamente todos los ejercicios y asegurarse de no olvidar realizar alguna parte.

En caso de no poder avanzar en un problema, cambiar de problema y volver a él más tarde. No se demore mucho tiempo en un solo ejercicio.

Justificar claramente los pasos realizados para resolver los problemas.

**Hacer problemas distintos en hojas separadas.**


**Poner el nombre en todas las hojas.**

Usar las hojas de un solo lado

Se recuerda que la prueba es **individual**.

**Problema 1** ( 8 puntos )

- a) Calcular las constantes generales de un cuadripolo, A,B,C,D, en función de los parámetros híbridos.
- b) Deducir las condiciones que deben cumplir los parámetros híbridos para que el cuadripolo sea
  - i) recíproco
  - ii) simétrico

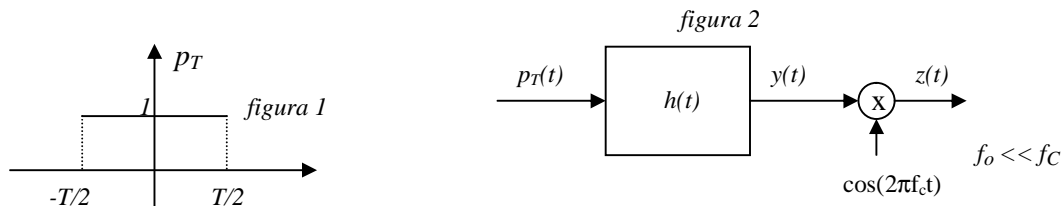**Problema 2** ( 17 puntos )


- a) Probar que  $F[p_T(t)] = \frac{\text{sen}(pfT)}{pf} = T \cdot \text{sinc}(fT)$ .
- b) Usando la fórmula de inversión de Fourier, mostrar que  $F[f_o \cdot \text{sinc}(f_o t)] = p_{f_o}(f)$ .

Se considera el sistema de la figura 2, en el que  $y(t) = h(t) * p_T(t)$ , con  $h(t) = f_o \cdot \text{sinc}(f_o t)$  y  $\frac{f_o}{2} = \frac{1}{T}$ .

- c) Dibujar el espectro de la señal  $y(t)$ .
- d) Calcular  $\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) dt$ .
- e) Dibujar el espectro de la señal  $z(t)$ .
- f) Se define la energía de una señal  $u(t)$  como  $\int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^2 dt$  cuando esta integral tiene sentido. Comparar las energías de las señales  $y(t)$  y  $z(t)$ .

**Problema 3** ( 15 puntos )

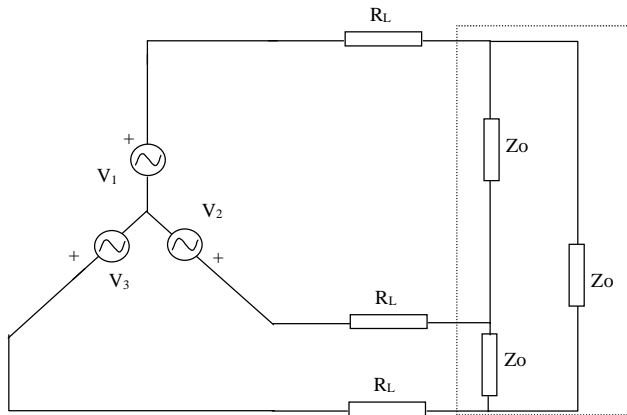- a) Enunciar el Teorema de Blondell en el caso de un sistema polifásico con N fases, definir los elementos que aparecen en el teorema.



- b) Dado el circuito de la figura, calcular:

- Corriente de línea, y las expresiones temporales de  $i_1(t)$ ,  $i_2(t)$  e  $i_3(t)$ .
- Tensión en bornes de  $Z_o$  (módulo).
- Potencia Activa y Reactiva consumida a las fuentes.
- Se desea hacer una compensación de reactiva a nivel local (en paralelo con las  $Z_o$ ), decidir que elemento agregaría y el valor del mismo.

$$v_1(t) = 220\sqrt{2} \cos(100pt) \quad v_2(t) = 220\sqrt{2} \cos(100pt + 2p/3) \quad v_3(t) = 220\sqrt{2} \cos(100pt + 4p/3)$$

$$R_L = 2 \, \Omega \quad R_1 = 80 \, \Omega \quad L_1 = 60 \, mHy \quad Z_o = R_1 \text{ en serie con } L_1$$

**Sugerencia:** Expresar los resultados primero en función de los parámetros (sin sustituir por los valores numéricos) y luego sí escribirlos en forma numérica.

**Problema 4** ( 20 puntos )

- a) Sea la transferencia  $H(j\omega) = \frac{a}{a + j\omega}$ ,

- Dibujar el diagrama de bode asintótico de módulo y fase y bosquejar el real.
- Hallar la diferencia en decibels entre el bode asintótico de módulo y el real para  $\omega = a$ .
- Demostrar que en  $\omega = a$  se da la mayor diferencia entre el bode de módulo real y el asintótico.
- Calcular la fase de  $H(j\omega)$  para  $\omega = a$


- b) Sea la transferencia  $H(j\omega) = \frac{100\omega_0}{100\omega_0 + j\omega} \cdot \frac{\omega_0 + j\omega}{\omega_0 - j\omega}$

- Realizar el bode asintótico de módulo y fase de  $H(j\omega)$ , especificando los puntos de corte entre las asíntotas.
- Si la entrada a un sistema de transferencia  $H(j\omega)$ , es  $x(t) = A \cos(100\omega_0 t)$ , cual es la salida? Si despreció algún término, justifique.

## SISTEMAS LINEALES 1: SEGUNDO PARCIAL 2001

①

## Problema 1:

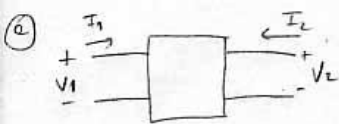

Para los constantes generales:  $\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$

Para los parámetros híbridos:  $\begin{pmatrix} V_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \Rightarrow h_{21} I_1 + h_{22} V_2 = 0 \Rightarrow I_1 = -\frac{h_{22}}{h_{21}} V_2$$

Sustituyendo  $V_1 = \left[ -\frac{h_{11} h_{22}}{h_{21}} + h_{12} \right] V_2 \Rightarrow A = \frac{h_{12} h_{21} - h_{11} h_{22}}{h_{21}}, h_{21} \neq 0$

$$B = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} \Rightarrow \frac{V_1}{I_2} = -\frac{h_{11}}{h_{21}} \Rightarrow B = -\frac{h_{11}}{h_{21}}, h_{21} \neq 0$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \Rightarrow h_{21} I_1 + h_{22} V_2 = 0 \Rightarrow C = -\frac{h_{22}}{h_{21}}, h_{21} \neq 0$$

$$D = \left. -\frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0} \Rightarrow I_2 = h_{21} I_1 \Rightarrow D = -\frac{1}{h_{21}}, h_{21} \neq 0$$

(b) i) Sabemos que la condición de reciprocidad para un cuadripolo descrito por sus parámetros generales es  $AD - BC = 1$


$$\Rightarrow \frac{-h_{12} h_{21} + h_{11} h_{22}}{h_{21}^2} - \frac{h_{11} h_{22}}{h_{21}^2} = -\frac{h_{12} h_{21}}{h_{21}^2} = 1 \Rightarrow h_{12} = -h_{21}$$

(ii) Si el cuadripolo es simétrico, además debe cumplir:  $A = D$

$$\Rightarrow \frac{h_{12} h_{21} - h_{11} h_{22}}{h_{21}} = -\frac{1}{h_{21}} \Rightarrow h_{11} h_{22} - h_{12} h_{21} = 1$$

Como además debe ser recíproco  $\Rightarrow h_{11} h_{22} + h_{12}^2 = 1$  y debemos que resulten dos parámetros para la descripción.

Problema 2:

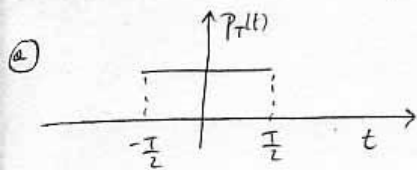

$$\Rightarrow \mathcal{F}[p_T(t)] = T \text{sinc}(fT)$$

(2)


$$\begin{aligned} \mathcal{F}[p_T(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} p_T(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft} dt = \left. \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \right|_{-T/2}^{T/2} \\ &= \frac{e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}}{-j2\pi f} = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f} \end{aligned}$$

③ De la parte anterior sabemos que  $f_0 \text{sinc}(f_0 t) = \mathcal{F}[p_{f_0}(t)]$

$$\Rightarrow \mathcal{F}[f_0 \text{sinc}(f_0 t)] = \mathcal{F}[\mathcal{F}[p_{f_0}(t)]] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[p_{f_0}(t)] e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[p_{f_0}(t)] e^{j2\pi(f)f_0 t} dt$$

↑  $p_{f_0}(-f) = p_{f_0}(f)$   
 Fórmula de inversión      ↑  $p_{f_0}(t)$  función par
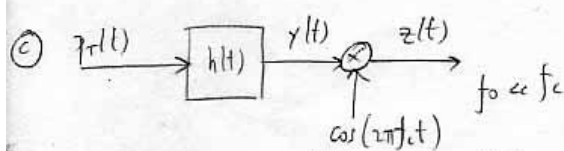
$$\Rightarrow \mathcal{F}[f_0 \text{sinc}(f_0 t)] = p_{f_0}(f)$$




$$h(t) = f_0 \text{sinc}(f_0 t), \quad f_0 = \frac{2}{T}$$

$$y(t) = h(t) * p_T(t) = f_0 \text{sinc}(f_0 t) * p_T(t) \Rightarrow \mathcal{F}[y(t)] = \mathcal{F}[f_0 \text{sinc}(f_0 t) * p_T(t)] = \mathcal{F}[f_0 \text{sinc}(f_0 t)] \cdot \mathcal{F}[p_T(t)]$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}[y(t)] = p_{f_0}(f) T \text{sinc}(fT)$$

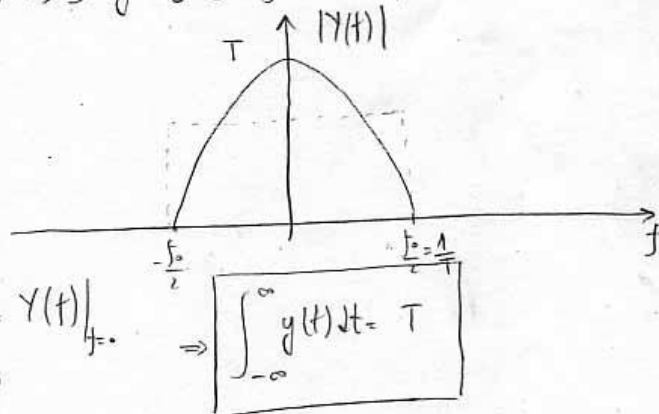El filtro solo deja pasar el lóbulo principal del sinc




⑤

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} dt \Big|_{f=0} = Y(f) \Big|_{f=0} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} y(t) dt = T$$

⑥  $z(t) = y(t) \cos(2\pi f_c t)$
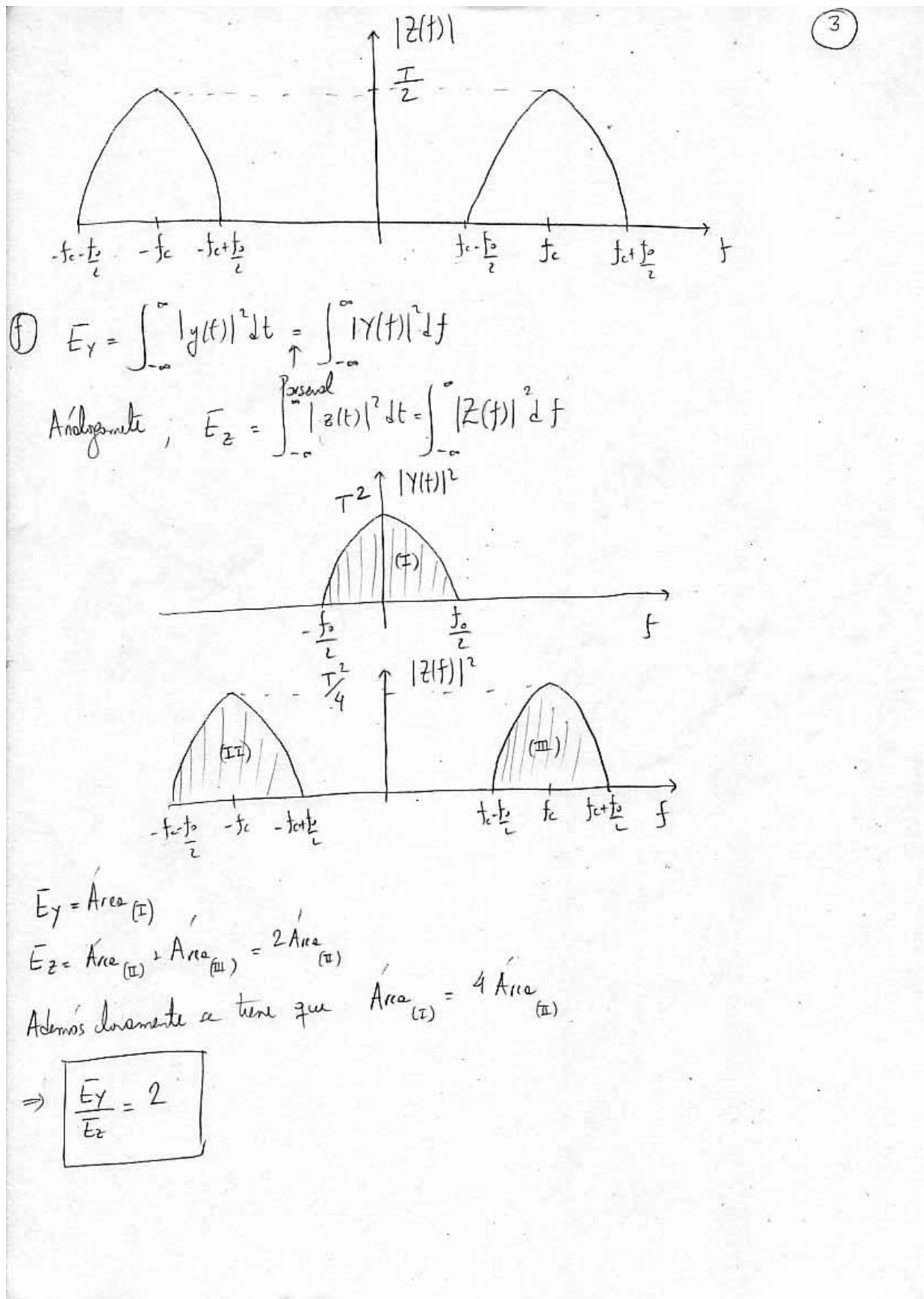
$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{F}[z(t)] &= \mathcal{F}[y(t) \cos(2\pi f_c t)] = \mathcal{F}[y(t)] * \mathcal{F}[\cos(2\pi f_c t)] \\ &= Y(f) * \frac{\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{2} = \frac{Y(f - f_c) + Y(f + f_c)}{2} \end{aligned}$$




## Problema 3:

(4)

(a) Sea un sistema polifásico de fuentes que pueden ser ni perfectas ni equilibradas. Dicho sistema de fuentes alimenta una carga cualquiera, con la única restricción de que si estas conectadas en estrella, no debe existir hilo neutro. Sea  $X$  un punto de referencia cualquiera y sea  $V_{jx}$  la diferencia de tensión entre la línea  $j$  y el punto  $X$ . Entonces la potencia activa total consumida en las fuentes es:  $P = \operatorname{Re} \left[ \sum_{j=1}^N V_{jx} \bar{I}_j \right]$  donde  $I_j$  es la corriente por la línea  $j$ .

(b)

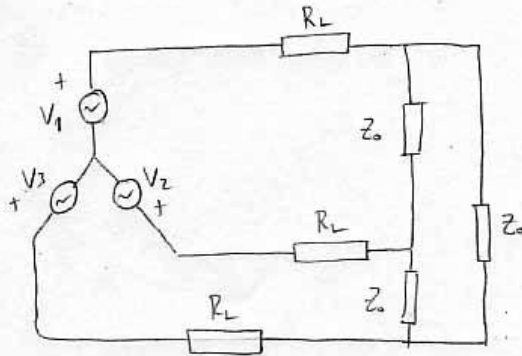

$$V_1(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$$


$$V_2(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{2\pi}{3})$$

$$V_3(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{4\pi}{3})$$

$$R_L = 2\Omega, R_1 = 80\Omega, L_1 = 60\text{mH}$$

$$Z_0 = R_1 + L_1 j\omega$$

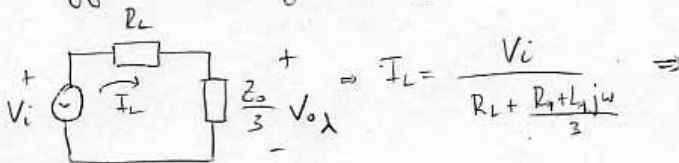(i) Transformando la carga en triángulo, obtenemos el equivalente monofásico de la instalación



$$I_1 = 7,49\text{A} \angle -12,36^\circ$$

$$I_2 = 7,49\text{A} \angle -12,36^\circ + 120^\circ$$

$$I_3 = 7,49\text{A} \angle -12,36^\circ + 240^\circ$$

las expresiones temporales son:

$$i_1(t) = \sqrt{2} 7,49\text{A} \cos(100\pi t - 0,216)$$

$$i_2(t) = \sqrt{2} 7,49\text{A} \cos(100\pi t - 0,216 + \frac{2\pi}{3})$$

$$i_3(t) = \sqrt{2} 7,49\text{A} \cos(100\pi t - 0,216 + \frac{4\pi}{3})$$

(ii) Hallamos el módulo de la tensión  $V_{0\Delta}$  aplicada a la carga del equivalente, sabiendo que la tensión real aplicada a la carga en triángulo será  $|V_{0\Delta}| = \sqrt{3} |V_{0\lambda}|$

$$\text{Del divisor de tensiones: } |V_{0\lambda}| = \frac{|Z_0| |V_i|}{|Z_0 + 3R_L|} \Rightarrow |V_{0\lambda}| = 205,4\text{V}$$

$$\Rightarrow |V_{0\Delta}| = 355,7\text{V}$$

$$(iii) \quad P = 3 R_c [V_i \bar{I}_{L_i}] \Rightarrow \boxed{P = 4833 \text{ W}}$$

$$Q = 3 \text{Im} [V_i \bar{I}_{L_i}] \Rightarrow \boxed{Q = 1059 \text{ Var}}$$


Otra forma:  $P = 3 [R_L + \frac{R_1}{3}] |I_L|^2$

$$Q = 3 \cdot \frac{L_1 \omega}{3} |I_L|^2$$

o usando Blondell.

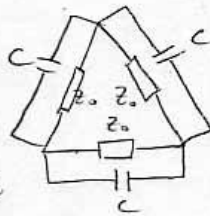(iv) Compensación a nivel local:

Utilizo condensadores pues la carga es inductiva. Siendo  $R_L$  resistencia, para la compensación basta



con imponer que  $\text{Im} \left[ \frac{1}{Cj\omega} \parallel Z_0 \right] = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{Cj\omega} \parallel R_1 + L_1 j\omega = \frac{R_1 + L_1 j\omega}{R_1 Cj\omega + L_1 C(j\omega)^2 + 1} = \frac{(R_1 + L_1 j\omega)(1 - L_1 C\omega^2 - R_1 Cj\omega)}{(1 - L_1 C\omega^2)^2 + (R_1 C\omega)^2}$$

$$\Rightarrow \text{Im} \left[ \frac{1}{Cj\omega} \parallel R_1 + L_1 j\omega \right] = \frac{L_1 \omega (1 - L_1 C\omega^2) - R_1^2 C\omega}{(1 - L_1 C\omega^2)^2 + (R_1 C\omega)^2}$$

Impongo  $\text{Im} \left[ \frac{1}{Cj\omega} \parallel R_1 + L_1 j\omega \right] = 0 \Rightarrow L_1 = C [L_1^2 \omega^2 + R_1^2]$

$$\Rightarrow C = \frac{L_1}{(L_1 \omega)^2 + R_1^2} \Rightarrow \boxed{C = 8,8 \mu\text{F}}$$



## Problema 4:

6

a) Sea  $H(j\omega) = \frac{a}{j\omega + a}$

i) Para  $\omega \ll a \Rightarrow H(j\omega) \approx 1 \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 0 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{cases}$

Para  $\omega \gg a \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{a}{j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log a - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx -\frac{\pi}{2} \end{cases}$

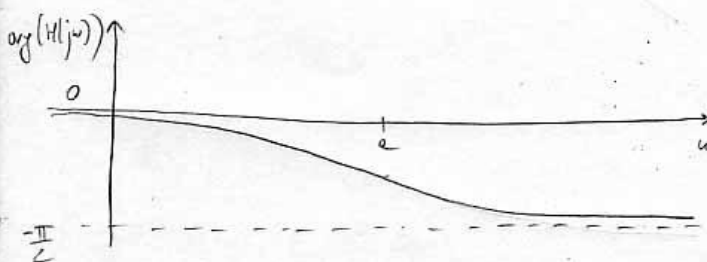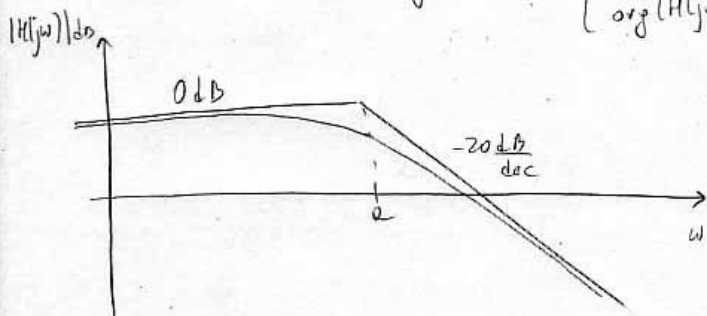

ii)  $|H(ja)|_{dB}^{asín} - |H(ja)|_{dB}^{real} = 20 \log \left| \frac{|H(ja)|_{asín}}{|H(ja)|_{real}} \right|$   $|H(ja)|_{asín} = 1$   
 $|H(ja)|_{real} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow \boxed{\text{Dist}_a = 20 \log \sqrt{2} \approx 3 \text{ dB}}$

iii) Buscamos hallar el mínimo en  $\omega$  de la cantidad  $\Pi(\omega) = \frac{|H(j\omega)|_{real}}{|H(j\omega)|_{asín}}$

que nos permite ver el mínimo en dB ya que la función  $20 \log(x)$  es monótona creciente. Recordar que la distancia siempre será negativa. Por eso buscamos mínimos.

$|H(j\omega)|_{real} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ ,  $|H(j\omega)|_{asín} = \begin{cases} 1, & \omega \leq a \\ \frac{a}{\omega}, & \omega > a \end{cases}$

Para  $\omega \leq a$ ,  $\Pi(\omega) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$  y como el radicando monótono creciente, la función

$\Pi(\omega)$  es monótona decreciente en el intervalo.

Para  $\omega > a$ ,  $\Pi(\omega) = \frac{\omega}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \Rightarrow \Pi'(\omega) = \frac{\sqrt{a^2 + \omega^2} - \frac{\omega^2}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}}{a^2 + \omega^2} = \frac{a^2}{(a^2 + \omega^2)^{3/2}} > 0$

Por lo tanto es monótona creciente en el intervalo  $\Rightarrow$  Tengo mínimo en  $\omega = a$  como queríamos.



$$(iv) \quad H(j\omega) = \frac{e}{e + j\omega} = \frac{1}{1 + j} \Rightarrow \boxed{\arg(H(j\omega)) = -\frac{\pi}{4}}$$

7


$$(b) \quad H(j\omega) = \frac{-100\omega_0}{(j\omega + 100\omega_0)} \cdot \frac{(j\omega + \omega_0)}{(j\omega - \omega_0)}$$

$$(i) \quad \text{Para } \omega \ll \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx 1 \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 0 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{cases}$$

$$\text{Para } \omega_0 \ll \omega \ll 100\omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx -1 \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 0 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx \pi \end{cases}$$

$$\text{Para } \omega \gg 100\omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{-100\omega_0}{j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log 100\omega_0 - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

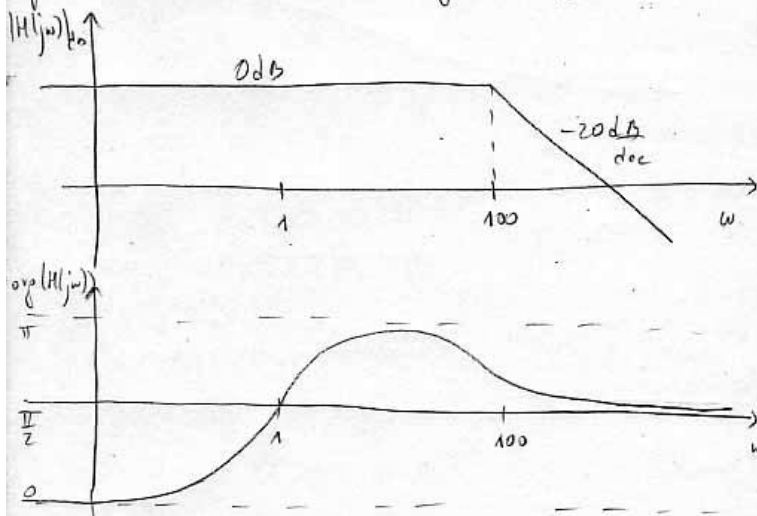Notar que el salto se da de  $0$  a  $\pi$  (y no a  $-\pi$ ) puesto que el polo en  $\omega_0$  es el cero en  $-\omega_0$  aparecen cada uno un adelantado de fase de  $\frac{\pi}{2}$ .



$$(ii) \quad x(t) = A \cos(100\omega_0 t) \Rightarrow v_o(t) = |H(j100\omega_0)| \cos(100\omega_0 t + \arg(H(j100\omega_0)))$$

Notando que el polo en  $100\omega_0$  se encuentra a los decibelios del polo y cero en  $\omega_0$ , podemos despreciar los efectos de los mismos y aproximar (un muy poco err) como un sistema de primer orden.  $\Rightarrow H(j100\omega_0) \approx \frac{1}{\sqrt{2}}, \arg(H(j100\omega_0)) \approx \frac{3\pi}{4}$

$$\Rightarrow \boxed{v_o(t) \approx \frac{A}{\sqrt{2}} \cos(100\omega_0 t + \frac{3\pi}{4})}$$