


Examen de Sistemas Lineales 1

7 de febrero del 2006

Se recuerda que para aprobar esta parte de la prueba es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente.


Ejercicio 1

- a) En el circuito de la figura hallar la transferencia $H(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)}$.
- b) Calcular $H\left(\frac{j\omega_0}{\sqrt{2}}\right)$, $H(j\omega_0)$ y $H(j\omega_0\sqrt{2})$ con $\omega_0 = \frac{R}{L} = \frac{1}{RC}$.
- c) Realizar los Diagramas de Bode asintóticos de $H(j\omega)$ y bosquejar los reales. Explicar **detalladamente** su construcción.
- d) Calcular $\lim_{\omega \rightarrow \omega_0^+} H(j\omega)$ y $\lim_{\omega \rightarrow \omega_0^-} H(j\omega)$.
- e) Se conecta una fuente sinusoidal $v_i(t) = 1V\cos(\omega_0 t)$ a la entrada del sistema:
- i) realizar un diagrama fasorial con las caídas de voltaje y las corrientes en todos los elementos, incluir V_o y V_i en dicho diagrama.
 - ii) agregar la caída de voltaje V_1 (caída en la serie de la resistencia y el condensador) al diagrama.
- f) Hallar $v_o(t)$ cuando a la entrada conectamos una fuente $v_i(t) = 1V\cos\left(\sqrt{2}\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$

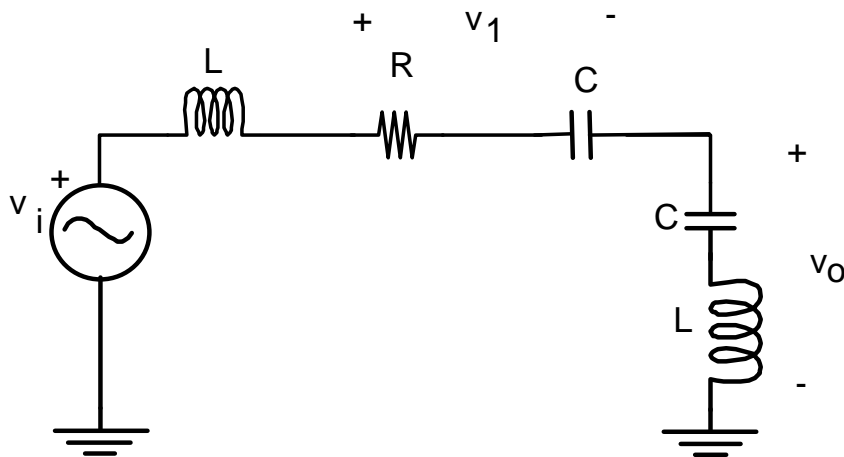

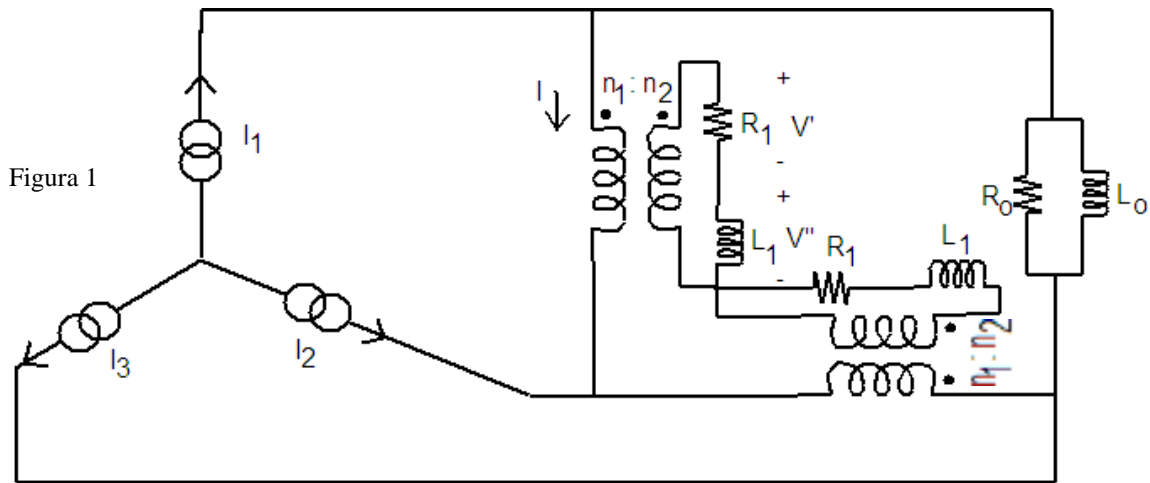Ejercicio 2

Se considera el circuito de la Figura 1 donde el sistema de fuentes de corriente es **perfecto**. Los transformadores involucrados son **ideales**.



- a) Hallar las relaciones entre los parámetros del circuito para que las tensiones compuestas U_{12} , U_{23} y U_{31} constituyan un sistema perfecto. **Justifique claramente su trabajo.**

Si se tienen los siguientes datos numéricos

$$\begin{cases} i_1(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \cos(100\pi t) \text{ A} \\ i_2(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \cos\left(100\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{ A} \\ i_3(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \cos\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ A} \end{cases} \quad \begin{aligned} n_1 &= 100 \\ n_2 &= 50 \\ R_0 &= 10\Omega \\ L_0 &= 30 \text{ mHy} \end{aligned}$$

- b) Calcular los valores de R_1 y L_1 de manera que se cumplan las relaciones halladas en a).
Nota: estos valores se mantienen por el resto del ejercicio.
- c) Hallar los fasores asociados a las tensiones compuestas y ubicarlos en un diagrama fasorial junto a los fasores de las fuentes.
- d) Hallar las expresiones temporales de $v_{12}(t)$, $v_{23}(t)$ y $v_{31}(t)$.
- e) Hallar el fasor asociado a la corriente I .
- f) En un nuevo diagrama fasorial que incluya al fasor I , ubicar a grandes rasgos (dándole importancia al sentido) los fasores V' (tensión en R_1) y V'' (tensión en L_1). **Justificar.**
- g) Se desea compensar la potencia reactiva consumida al sistema de fuentes mediante la conexión de condensadores
- Indicar cómo los conectaría si se busca mantener invariante la potencia activa suministrada por el sistema de fuentes. **Justificar.**
 - Calcular el valor de dichos condensadores.


Examen de Sistemas Lineales 1

7 de febrero del 2006

Se recuerda que para aprobar la prueba es necesario tener al menos dos preguntas completas. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Se pide justificar debidamente las afirmaciones realizadas. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente. Si tiene dudas respecto a si debe probar o no determinado resultado o propiedad que utiliza, consulte al docente. Fuera de este tipo de consultas, sólo se responderán dudas sobre la letra.

Pregunta 1

Considere el circuito de la figura.

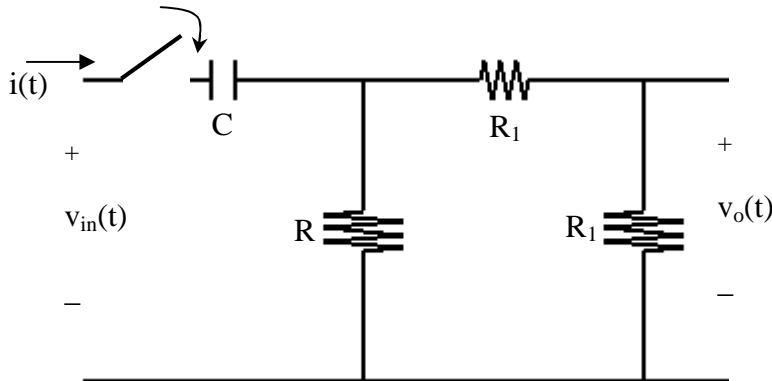

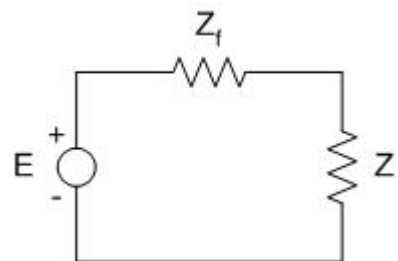
- Deducir la ecuación diferencial que debe satisfacer la tensión $v_C(t)$ a partir del instante $t=0$ en que se cierra la llave.
- Concluir que si la tensión de entrada $v_i(t)$ es constante, entonces el capacitor se comporta en régimen como un circuito abierto. Encontrar la respectiva respuesta en régimen $v_o(t)$.
- Sin hallar explícitamente la transferencia en régimen permanente del circuito ($H(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}$), mostrar que ésta deberá presentar un cero en $\omega=0$.
- Se considera el Diagrama de Bode de módulo de $H(j\omega)$. ¿Qué efecto tiene la resistencia R en la máxima distancia entre el Diagrama real y el asintótico?

Pregunta 2

En el circuito de la figura, la fuente de tensión sinusoidal de amplitud E y pulsación ω , tiene una impedancia propia $Z_f = R_f + jX_f$, y alimenta una carga $Z = R + jX$.

Se desea diseñar Z para que extraiga la máxima potencia activa P_o del circuito.

- Hallar R , X , y P_o
- Con la carga Z así diseñada, se cambia la frecuencia de la fuente y se trabaja a una octava.
 - Calcular en ese caso la potencia activa P_1 en la carga
 - El valor de P_1 , ¿cómo depende de que la octava sea por encima o por debajo?
 - Si $X_f = R_f$, calcular la relación P_1/P_o .

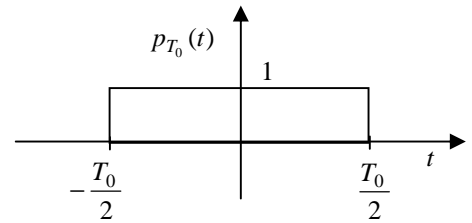


Pregunta 3

La expresión $\langle T(t), \cos(\omega t) \rangle$ tiene sentido para cualquier distribución $T \in D'$ de soporte acotado y cualquier número real ω . Definamos entonces las funciones

$$U(\omega) = \langle T(t), \cos(\omega t) \rangle, \quad V(\omega) = \langle T(t), \sin(\omega t) \rangle$$

- a) Escribir $\langle T'(t), \cos(\omega t) \rangle$ en función de $V(\omega)$.
- b) Sea $W(\omega) = \langle T(at), \cos(\omega t) \rangle$, con a real. Hallar una relación entre $W(\omega)$ y $U(\omega)$.
- c) Consideremos el caso en que $T(t) = p_{T_0}(t)$.
 - i) Mostrar que la respectiva $U(\omega)$ tiene infinitos ceros y hallar la distancia entre dos ceros consecutivos cualesquiera.
 - ii) Hallar $T'(t)$ y $V(\omega)$.

**Pregunta 4**

Sea $T(t)$ una distribución temperada y $U(f)$ su Transformada de Fourier: $U(f) = F[T(t)]$.

- a) Indicar (sin necesidad de probar) a qué corresponde derivar $U(f)$.
- b) Hallar $F[T(at)](f)$ en función de $U(f)$. Verificar entonces que si T es una distribución impar $[T(t) = -T(-t)]$, su Transformada de Fourier también es impar.
- c) Mostrar que si T es impar, entonces $F[T(t)](f) = -\overline{F[T(t)](-f)}$.
- d) Consideremos la distribución impar $T(x) = vp\left(\frac{1}{x}\right)$, llamada *valor principal*. Se sabe


que $F[Y(t)](f) = vp\left(\frac{1}{j2\pi f}\right) + \frac{1}{2} \cdot d(f)$. A partir de los resultados anteriores, hallar

$$F\left[vp\left(\frac{1}{j2\pi t}\right)\right](f).$$

SISTEMAS LINEALES 1: FEBRERO 2006

①

Ejercicio 1:

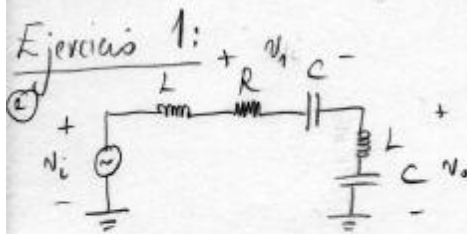

Planteando el divisor de tensiones:

$$V_o = \frac{Lj\omega + \frac{1}{Cj\omega}}{R + 2Lj\omega + \frac{2}{Cj\omega}} V_i$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{LC(j\omega)^2 + 1}{2LC(j\omega)^2 + RCj\omega + 2}$$

$$\textcircled{b} \quad \omega_0 = \frac{R}{L} = \frac{1}{RC} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{2} \frac{(j\omega)^2 + \omega_0^2}{(j\omega)^2 + \frac{j\omega\omega_0}{\sqrt{2}} + \omega_0^2}$$


$$H(j\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}) = \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{j}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{6}} < -0,615$$

$$H(j\omega_0) = 0 \quad H(j\sqrt{2}\omega_0) = \frac{-1}{-2 + j\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} < 0,615.$$

③ la transformada presenta: $\left\{ \begin{array}{l} \text{ceros en } \pm j\omega_0 \\ \text{polos complejos conjugados con } \omega_n = \omega_0 \text{ y } \zeta = \frac{1}{4} \end{array} \right.$

$$\text{Para } \omega \ll \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{1}{2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |H(j\omega)|_{dB} \approx -6 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{array} \right.$$

$$\text{Para } \omega \gg \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{1}{2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |H(j\omega)|_{dB} \approx -6 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{array} \right.$$

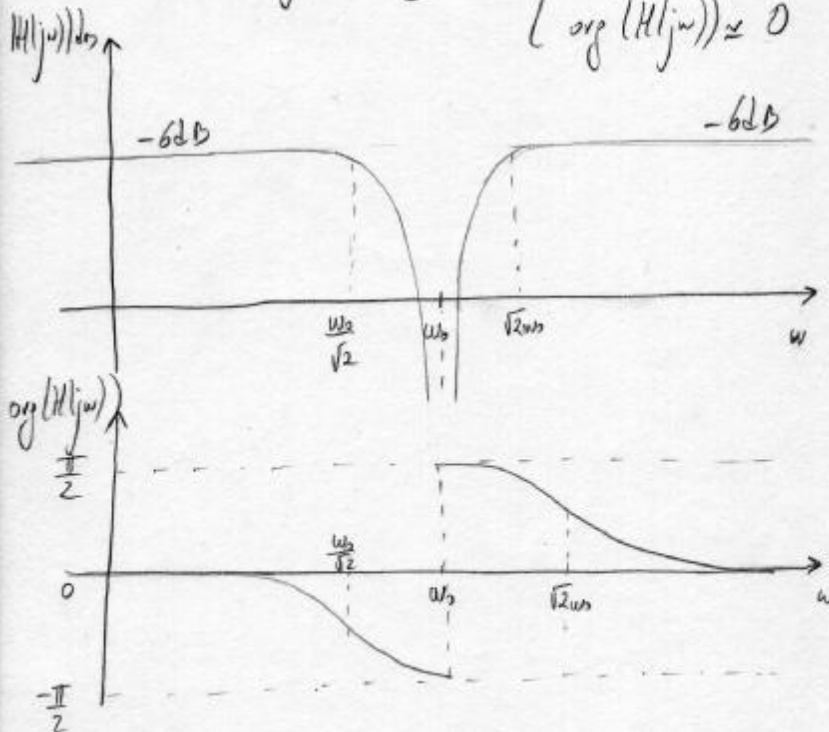

Notar que $H(j\omega_0) = 0$
 $\Rightarrow |H(j\omega_0)|_{dB} \rightarrow \infty$
 $\Rightarrow \arg(H(j\omega))$ presenta una discontinuidad de salto en ω_0 .
 El salto es de π

$$\textcircled{1} \lim_{\omega \rightarrow \omega_0^+} \arg(H(j\omega)) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0^+} \arg(\omega_0^2 - \omega^2) - \frac{\pi}{2} = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0^-} \arg(H(j\omega)) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0^-} \arg(\omega_0^2 - \omega^2) - \frac{\pi}{2} = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

(2)



$$\textcircled{e} \quad v_i(t) = 1V \cos(\omega_0 t)$$

$$(i)(ii) \text{ Como } H(j\omega_0) = 0 \Rightarrow V_o = 0. \text{ Además observar que } Z = Lj\omega_0 + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Cj\omega_0}} = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_i}{R}, \quad V_R = V_i$$

$$|V_L| = |V_C|$$

$$V_1 = V_R + V_C$$

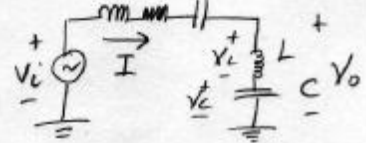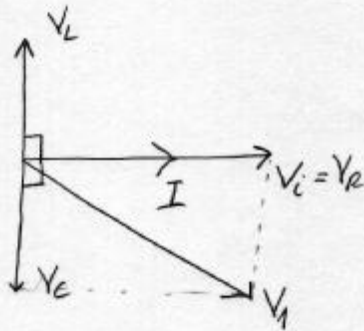

$$\textcircled{f} \quad v_i(t) = 1V \cos(\sqrt{2} \omega_0 t + \frac{\pi}{4})$$


$$\Rightarrow v_o(t) = |H(j\sqrt{2}\omega_0)| \cos(\sqrt{2} \omega_0 t + \frac{\pi}{4} + \arg(H(j\sqrt{2}\omega_0)))$$

Usando lo obtenido en la parte (b) se tiene que:

$$v_o(t) = \frac{1}{\sqrt{6}} V \cos(\sqrt{2} \omega_0 t + \frac{\pi}{4} + 0,615)$$

Ejercicio 2:

(3)

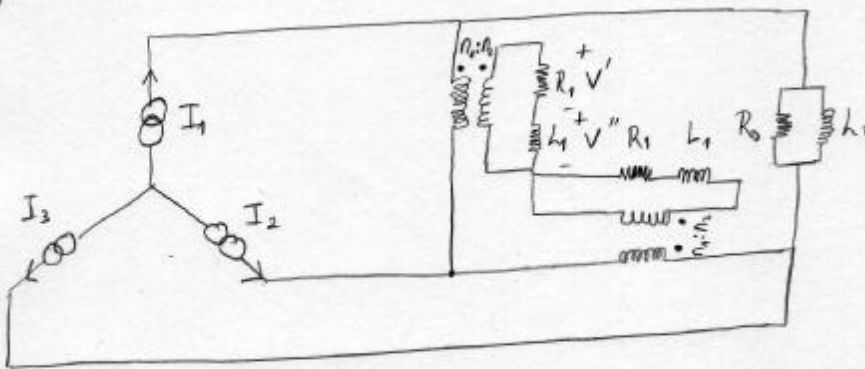

Sistema de fuentes de corriente perfecta.
Transformadores ideales

a) Dado un sistema de fuentes perfecto, para tener un sistema de tensiones compuestas perfecto basta imponer que los coras de los tres fases sean iguales.

En una de las fases $Z = R_0 \parallel L_0 j\omega = \frac{R_0 L_0 j\omega}{R_0 + L_0 j\omega} = \frac{R_0 (L_0 \omega)^2}{R_0^2 + (L_0 \omega)^2} + j \frac{R_0^2 L_0 \omega}{R_0^2 + (L_0 \omega)^2}$

Para las dos fases que contienen transformadores ideales, la impedancia vista desde el primario es $Z' = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (R_1 + L_1 j\omega) \Rightarrow Z = Z'$ y

$$\begin{cases} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R_1 = \frac{R_0 (L_0 \omega)^2}{R_0^2 + (L_0 \omega)^2} \\ \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 L_1 \omega = \frac{R_0^2 L_0 \omega}{R_0^2 + (L_0 \omega)^2} \end{cases}$$

b) Fuentes $\begin{cases} i_1(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cos(100\pi t) \text{ A} \\ i_2(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cos(100\pi t - \frac{2\pi}{3}) \text{ A} \\ i_3(t) = \sqrt{2} \cdot 5 \cos(100\pi t + \frac{2\pi}{3}) \text{ A} \end{cases}$

$\begin{aligned} n_1 &= 100 \\ n_2 &= 50 \\ R_0 &= 10 \Omega \\ L_0 &= 30 \text{ mH} \end{aligned}$

Evaluando con los datos: $R_1 = 1,18 \Omega$ $L_1 = 3,97 \text{ mH}$


c) Transformamos la carga a su versión estrella equivalente $\Rightarrow Z_A = Z_\Delta / 3 = \frac{R_0 L_0 j\omega}{3(R_0 + L_0 j\omega)}$



Analizando el circuito monofásico equivalente, se deducen los tensiones de fase $V_1 = \frac{R_0 L_0 j\omega}{3(R_0 + L_0 j\omega)} I_1 = 11,43 \text{ V} \angle 46,7^\circ$
 $V_2 = V_1 e^{-j\frac{2\pi}{3}}$, $V_3 = V_1 e^{j\frac{2\pi}{3}}$

Finalmente: $U_{12} = V_1 - V_2$, $U_{23} = V_2 - V_3$, $U_{31} = V_3 - V_1$
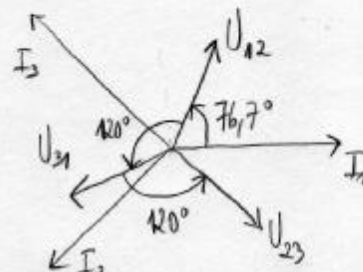
$$\begin{cases} U_{12} = \sqrt{3} \cdot 11,43 \text{ V} \angle 46,7^\circ + 30^\circ \\ U_{23} = \sqrt{3} \cdot 11,43 \text{ V} \angle 46,7^\circ - 90^\circ \\ U_{31} = \sqrt{3} \cdot 11,43 \text{ V} \angle 46,7^\circ + 150^\circ \end{cases}$$



④


$$\begin{cases} v_{12}(t) = \sqrt{6} \cdot 11,43 \cos(100\pi t + 46,7^\circ + 30^\circ) \text{ V} \\ v_{23}(t) = \sqrt{6} \cdot 11,43 \cos(100\pi t + 46,7^\circ - 90^\circ) \text{ V} \\ v_{31}(t) = \sqrt{6} \cdot 11,43 \cos(100\pi t + 46,7^\circ + 150^\circ) \text{ V} \end{cases}$$

④

⑤ I es la corriente por el primario del transformador de una de las fases.

$$I = \frac{U_{12}}{Z_0} = \frac{R_0 + j\omega L_0}{R_0 + j\omega L_0} U_{12} \Rightarrow \boxed{I = 2,88 \text{ A} \angle 30^\circ}$$


⑥ Analizando dicha fase:

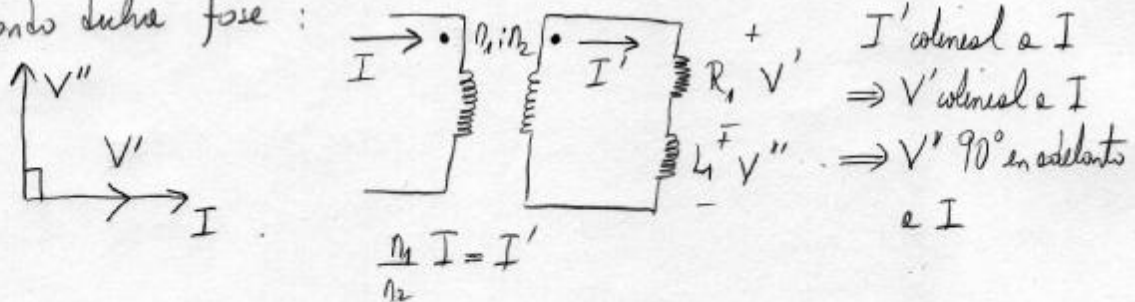


⑦ (i) la potencia activa dependerá de la corriente suministrada a la carga.

Al excitar con un sistema de fuente de corriente, debe conectar componentes en serie (de esta forma la corriente por la carga permanece invariable)

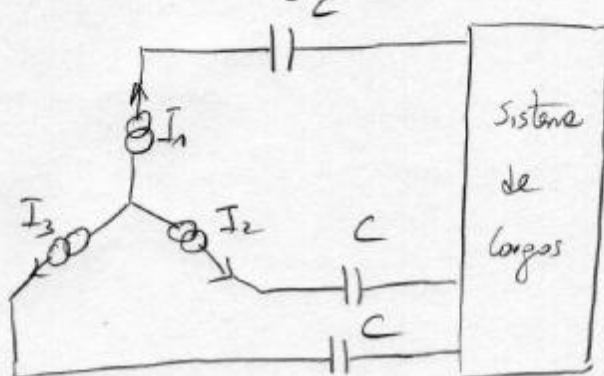Para compensar, como la carga es reactiva, debe conectar condensadores.



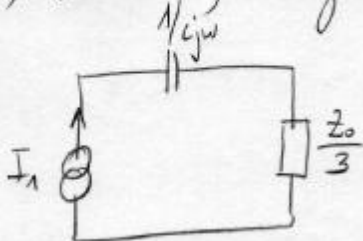(ii) Nuevamente, analizando el circuito monofásico equivalente:



Impongo $0 = \text{Im}\left(\frac{Z_0}{3}\right) - \frac{1}{\omega C} = \frac{R_0^2 \omega L_0}{3(R_0^2 + \omega^2 L_0^2)} - \frac{1}{\omega C}$

$$\Rightarrow C = \frac{3(R_0^2 + \omega^2 L_0^2)}{R_0^2 \omega L_0^2} \Rightarrow \boxed{C = 1,9 \text{ mF}}$$