


Examen de Sistemas Lineales 1

10 de febrero del 2005


Se recuerda que para aprobar esta parte de la prueba es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente.

Ejercicio 1

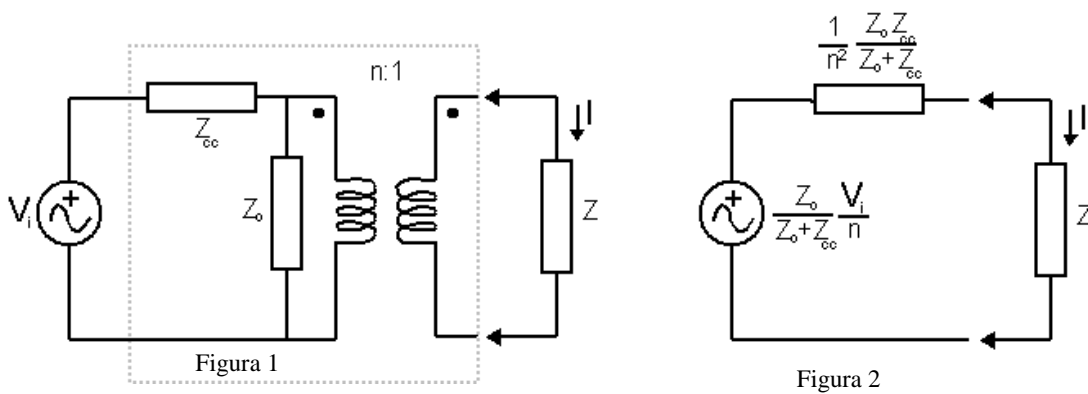- a) Se considera el transformador real de la figura 1. Las impedancias de cortocircuito Z_{cc} y vacío Z_0 modelan las distintas pérdidas del mismo. Mostrar que el circuito de la figura 2 es equivalente al primero desde el punto de vista de la corriente en el secundario entregada a una carga cualquiera Z .




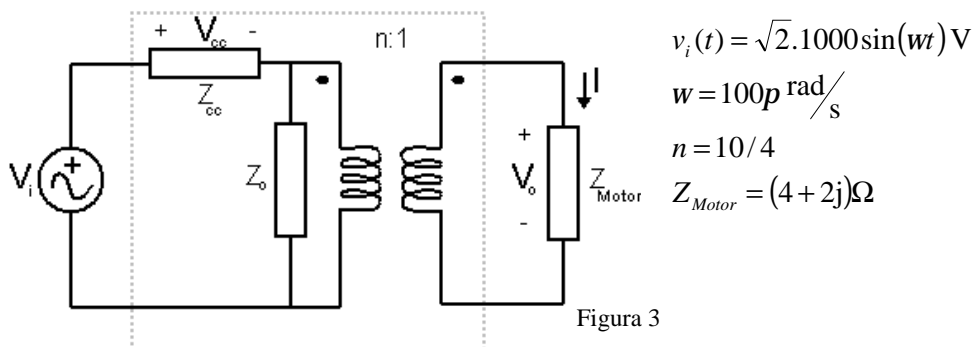- b) El circuito de la figura 3 corresponde al equivalente monofásico de una instalación para alimentar un motor en régimen sinusoidal.



- Se sabe que las impedancias Z_{cc} y Z_0 valen $Z_{cc} = (6 + j12) \Omega$ y $Z_0 = j18 \Omega$ a 60 Hz. Hallar las respectivas impedancias a 50 Hz.
 - Hallar los fasores de corriente y tensión por el motor (I , V_o) y de tensión en Z_{cc} (V_{cc}). Ubicarlos en un diagrama fasorial junto al fasor de la fuente.
 - Los datos del transformador indican que posee una corriente nominal por el secundario de $I_{nom} = 35 \text{ A}$ y en caso de excederla se limita la vida útil del mismo. Mostrar que en estas condiciones el transformador se encuentra sobrecargado y hallar el porcentaje de carga $(I/I_{nom}) \times 100\%$.
- c) Para solucionar el problema de la sobrecarga se decide conectar un segundo transformador idéntico al primero en paralelo como se muestra en la figura 4.

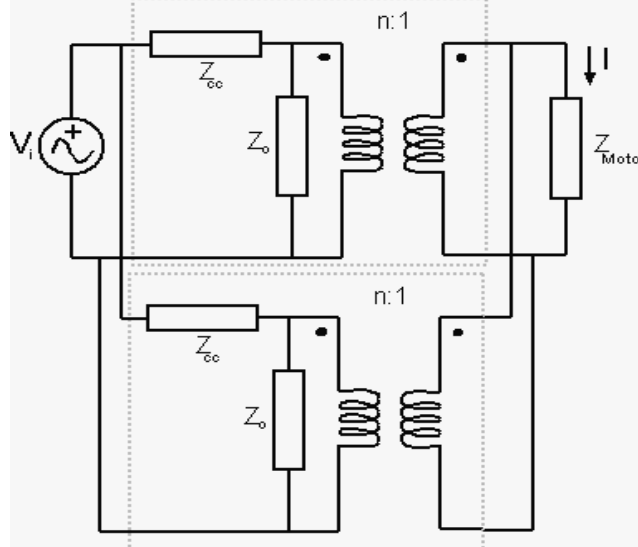- i) Mostrar que en este caso no hay sobrecarga en ninguno de los transformadores calculando ambos porcentajes de carga de corriente por el secundario.



Sugerencia: para el cálculo de las corrientes, generalizar el resultado verificado en la parte a).


- ii) Dar la expresión temporal para la corriente I en estas condiciones.

iii) Se desea realizar **una compensación local** de reactiva conectando un condensador en bornes del motor (en paralelo a Z_{Motor}). Hallar el valor de dicho condensador.

Figura 4

Ejercicio 2

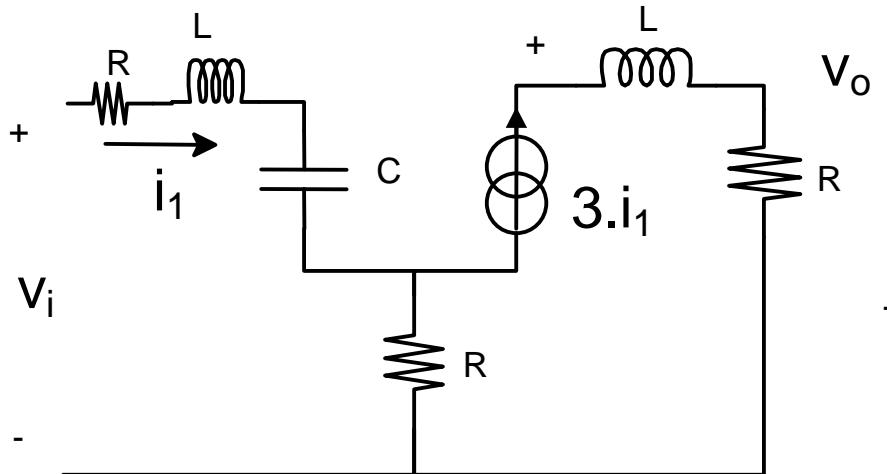- a) En el circuito de la figura hallar la transferencia $H(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)}$



- b) Sabiendo que $\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{R}{L}$, realizar los diagramas de Bode asintóticos de módulo y fase de la transferencia de la parte anterior. **Explicar claramente cómo los construye.**

- c) De los diagramas de Bode y la expresión de H :

- Determinar la frecuencia a la cual $H(j\omega)$ es real.
- Hallar el módulo de $H(j\omega)$ a esa frecuencia.
- Ubicar en el diagrama de módulo el valor real de $H(j\omega_0)$.
- En ω_0 , calcular la distancia exacta en decibels entre el valor real y el asintótico.
- Bosquejar el diagrama real de módulo.

Examen de Sistemas Lineales 1

10 de febrero del 2005

Se recuerda que para aprobar la prueba es necesario tener al menos dos preguntas completas. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Se pide justificar debidamente las afirmaciones realizadas. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente. Si tiene dudas respecto a si debe probar o no determinado resultado o propiedad que utiliza, consulte al docente. Fuera de este tipo de consultas, sólo se responderán dudas sobre la letra.



Pregunta 1

a) Comentar cómo resolvería el siguiente problema: hallar una función f de clase C^2 tal que la distribución asociada T_{Yf} satisfaga la ecuación diferencial en distribuciones $DT_{Yf} = \sum_{j=0}^2 c_j \cdot d^{(j)}$, siendo c_1 y c_2 números reales cualesquiera y D un operador diferencial lineal normalizado de segundo orden.

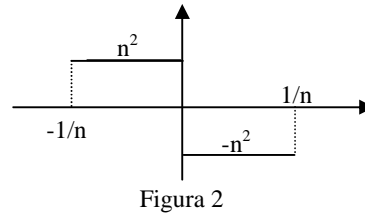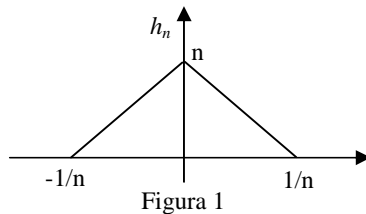b) Resolver en D'_+ : $T'' + 2T' + T = d + d'$.

Pregunta 2

- Definir la noción de convergencia en distribuciones.
- Mostrar que si $T_n \rightarrow T$ para $n \rightarrow \infty$, entonces $T'_n \rightarrow T'$.
- Hallar $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$, siendo T_n la distribución asociada a la función h_n de la figura 1.



- Deducir el límite de la sucesión de distribuciones de término genérico asociado a la función de la figura 2.

Pregunta 3

Consideremos la aplicación $S(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d(t - nT)$ denominada Peine de Dirac, definida

por $\langle S, j \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} j(nT)$.

- Mostrar que S es una distribución bien definida. (Sugerencia: recordar la definición de distribución).
- Mostrar que S es periódica y calcular la frecuencia fundamental.
- Hallar la Serie de Fourier asociada a S .
- Hallar la Transformada de Fourier de la función e^{-j2pat} , con $a > 0$.
- Hallar la Transformada de Fourier de S .

Pregunta 4

Dada una impedancia de carga en régimen sinusoidal $Z = R + jX = |Z|e^{j\theta}$, con voltaje en bornes V_{ef} y corriente I_{ef} , se define el Vector Volt-Ampere o Potencia Compleja S , como $S = V_{ef} \overline{I_{ef}} = P + jQ$, en que P es la potencia activa y Q la potencia reactiva.


- A partir de la definición de S , escribir P y Q en función de $R, X, |I_{ef}|$.
- A partir de la definición de S , escribir P y Q en función de $R, X, |V_{ef}|$.
- A partir de la definición de S , escribir P y Q en función de V_{ef}, I_{ef}, θ .
- Una carga conectada a $V_{ef} = 220V$ consume una potencia activa $P = 10kW$. ¿Qué rango puede tener θ si la corriente no debe superar 100A eficaces?

SISTEMAS LINEALES 1: FEBRERO 2005

①

Ejercicio 1:

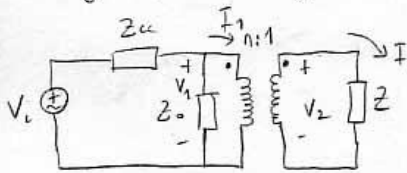a) Para verificar la equivalencia calculo la corriente I por Z utilizando en ambos casos y resultados son iguales.




Relaciones del transformador ideal: $V_1 = n V_2$
 $n I_1 = I$

Planteando el nodo en el primario: $\frac{V_i - V_1}{Z_c} = \frac{V_1}{Z_o} + I_1$

En el secundario: $V_2 = Z \cdot I$


$$\Rightarrow \frac{V_i - n Z I}{Z_c} = \frac{n Z I}{Z_o} + \frac{I}{n} \Rightarrow V_i = I \left[n Z \left(1 + \frac{Z_c}{Z_o} \right) + \frac{Z_c}{n} \right]$$
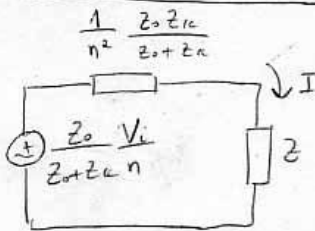
$$\Rightarrow I = \frac{n Z_o V_i}{n^2 Z (Z_o + Z_c) + Z_o Z_c}$$



$$I = \frac{\frac{Z_o}{n^2} \left(\frac{V_i}{Z_o + Z_c} \right)}{\left(\frac{1}{n^2} \right) \frac{Z_o Z_c}{Z_o + Z_c} + Z} = \frac{n Z_o V_i}{Z_o Z_c + Z n^2 (Z_o + Z_c)}$$
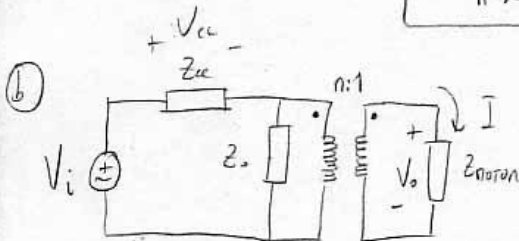
$$\Rightarrow I = \frac{n Z_o V_i}{n^2 Z (Z_o + Z_c) + Z_o Z_c} \quad \text{igual que antes como se quería.}$$



$$v_i(t) = \sqrt{2} 1000 \sin(\omega t) V$$

$$\omega = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$n = 10/4$$

$$Z_{orton} = (4 + 2j) \Omega$$

(i) $Z_c = (6 + j12) \Omega$
 @ 60Hz

$$Z_o = j10 \Omega$$

Debemos convertir las impedancias a 50Hz.

$$\Rightarrow Z_c = (6 + j12 \frac{50}{60}) \Omega \Rightarrow Z_c = (6 + j10) \Omega$$

$$Z_o = j10 \cdot \frac{50}{60} \Omega \Rightarrow Z_o = j15 \Omega$$


(ii) Utilizo el resultado de la parte (a) $V_i = 1000V \angle 0^\circ$

$$I = \frac{n Z_o V_i}{n^2 Z (Z_o + Z_c) + Z_o Z_c} \Rightarrow I = (41 - 16j) A = 44,1 A \angle -21,6^\circ$$

$$V_o = Z_{\text{NOTA}} I \Rightarrow V_o = (196,7 + 17,1j) V = 197,4 V \angle 5^\circ$$

$V_i = V_{cc} + V_1$ donde V_1 es el voltaje en el primario del transformador ideal.
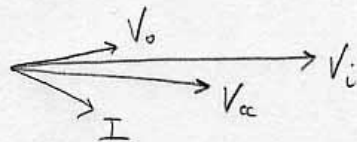
$$\Rightarrow V_i = V_{cc} + n V_o \Rightarrow V_{cc} = V_i - n V_o \Rightarrow V_{cc} = (508 - j42,9) V = 510 V \angle -5^\circ$$



(iii) $|I| > I_{\text{nom}}$ y el transformador este sobrecargado \Rightarrow Carga = 126%

(c) (i) Utilizo de nuevo el equivalente visto del secundario de la parte (a), pero para los transformadores en paralelo:


$$I' = \frac{\frac{Z_o}{Z_o + Z_c} \left(\frac{V_i}{n} \right)}{Z_{\text{NOTA}} + \left(\frac{1}{2n^2} \right) \frac{Z_o Z_{cc}}{Z_o + Z_c}} = 48 A \angle -17,7^\circ$$

$$I_1 = I_2 = \frac{\frac{Z_o}{Z_o + Z_c} \frac{V_i}{n} - V_o'}{\left(\frac{1}{n^2} \right) \frac{Z_o Z_{cc}}{Z_o + Z_c}} = 24 A \angle -17,6^\circ$$

Ambos transformadores se cargan igual Carga = 69%

$$(ii) i(t) = \sqrt{2} 48 \sin(\omega t - 17,7^\circ) A$$

(iii)

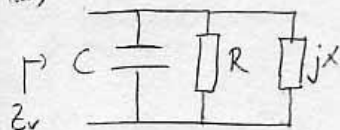


Debo imponer Z_v resistiva. Es más cómodo verlo en admitancias. $\Rightarrow G_{\text{NOTA}} = \frac{1}{R} - j \frac{1}{X}$

$$\Rightarrow G_v = Cj\omega + \frac{1}{R} - j \frac{1}{X} \Rightarrow C = \frac{1}{X\omega} \Rightarrow C = 318 \mu F$$

Ejercicio 2:

(3)

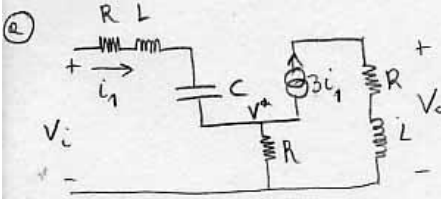

$$V_o = 3i_1(R + Lj\omega) \Rightarrow i_1 = \frac{V_o}{3(R + Lj\omega)}$$

Planteando la ecuación de mallas: $i_1 = \frac{V^*}{R} + 3i_1 \Rightarrow V^* = -2Ri_1$

Calculando i_1 : $i_1 = \frac{V_i + 2Ri_1}{R + Lj\omega + \frac{1}{Cj\omega}}$


Eliminando i_1 y operando resulta: $V_i = V_o \frac{LC(j\omega)^2 - R(j\omega + 1)}{3Cj\omega[R + Lj\omega]} \Rightarrow H(j\omega) = \frac{3j\omega(j\omega + \frac{R}{L})}{(j\omega)^2 - \frac{R}{L}j\omega + \frac{1}{LC}}$

b) $\omega_0 = \frac{1}{RC} = RL \Rightarrow H(j\omega) = \frac{3j\omega(j\omega + \omega_0)}{(j\omega)^2 - j\omega\omega_0 + \omega_0^2}$ Polos complejos conjugados en: $\zeta = -\frac{1}{2}$

Para $\omega \ll \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx \frac{3j\omega}{\omega_0^2} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20\log(\frac{3}{\omega_0^2}) + 20\log\omega \\ \arg(H(j\omega)) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$

Para $\omega \gg \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) \approx 3 \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20\log(3) \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{cases}$

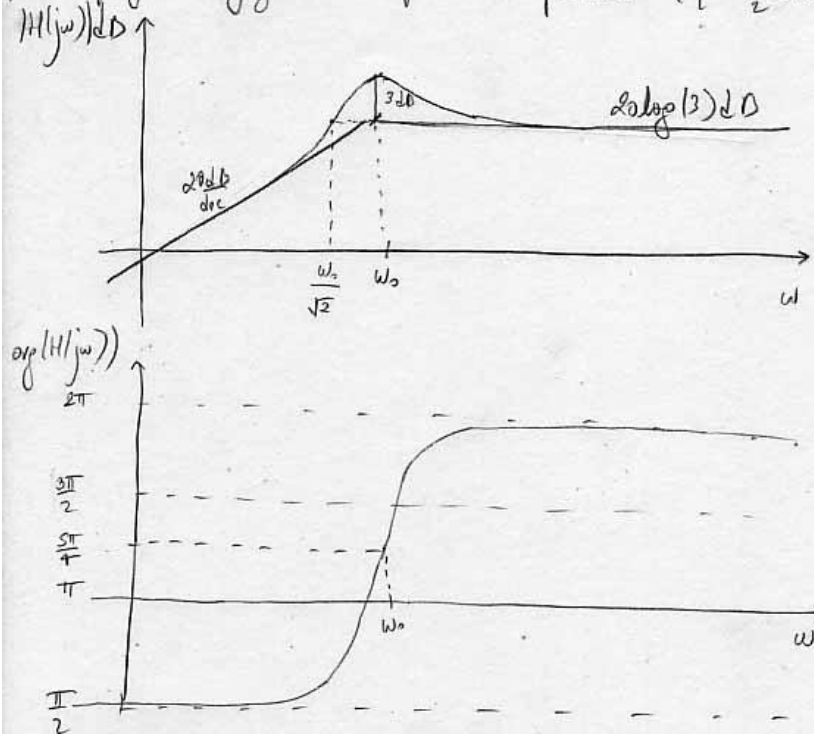Notar que se tiene un adelanto de fase de $\frac{3\pi}{2}$ en ω_0 (de $\frac{\pi}{2}$ a 2π). Esto se debe a que el adelanto de $\frac{\pi}{2}$ que introduce el cero en $-\omega_0$ se suma al adelanto de π introducido por los polos complejos conjugados de parte real positiva ($\zeta = -\frac{1}{2} < 0$)



② (i) Impulso $H(j\omega) = \alpha \in \mathbb{R}$ a la frecuencia buscada.

④

$$\Rightarrow \alpha [\omega_0^2 - \omega^2 - j\omega\omega_0] = 3[j\omega\omega_0 - \omega^2]$$

Iguando partes imaginarias: $-\alpha \omega\omega_0 = 3\omega\omega_0 \Rightarrow \alpha = -3$

Iguando partes reales: $\alpha(\omega_0^2 - \omega^2) = -3\omega^2 \Rightarrow \omega_0^2 = 2\omega^2 \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}}$

(ii) $H(j\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}) = -3 \Rightarrow \boxed{|H(j\omega)|_{\omega_0} = 20\log(3) \text{ dB}}$

(iii) $H(j\omega_0) = -3(1+j) \Rightarrow \boxed{|H(j\omega_0)| = 3\sqrt{2} < \frac{5\pi}{4}}$

(iv) En $\omega_0 \Rightarrow |H(j\omega_0)|_{\text{real}} = 20\log(3) \text{ dB} + 3 \text{ dB}$

$$|H(j\omega_0)|_{\text{asintótico}} = 20\log(3) \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \text{Distancia} = |H(j\omega_0)|_{\text{real}} - |H(j\omega_0)|_{\text{asintótico}} \Rightarrow \boxed{\text{Distancia} = 3 \text{ dB}}$$