


Sistemas Lineales 1

Primer parcial, 19 de mayo 2006

Recomendaciones generales:

- Leer atentamente todos los ejercicios y asegurarse de no olvidar realizar alguna parte.
- En caso de no poder avanzar en un problema, cambiar a otro y volver a él más tarde. No se demore mucho tiempo en un solo ejercicio.
- Justificar claramente los pasos realizados para resolver los problemas.
- HACER PROBLEMAS DISTINTOS EN HOJAS SEPARADAS.
- PONER EL NOMBRE EN TODAS LAS HOJAS.
- Se recuerda que la prueba es individual.
- Al finalizar, colocar las hojas dentro del sobre amarillo y entregarlo al docente del salón.

Problema 1 (11 puntos)

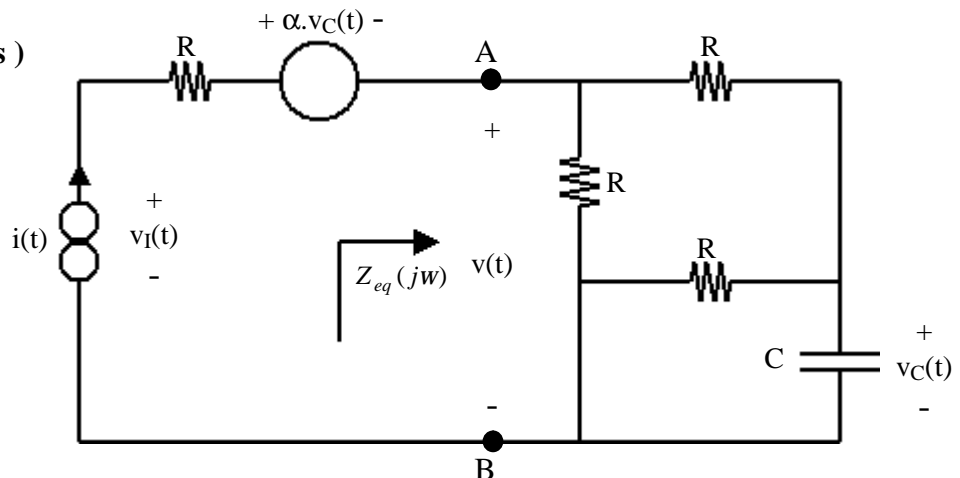

El circuito lineal de la figura está excitado por una fuente de corriente sinusoidal de valor $i(t)$ y contiene también una fuente de tensión dependiente que entrega una tensión proporcional a la tensión en bornes del condensador ($a \in \mathbb{R}$). Se pide:

- a) Hallar la impedancia equivalente $Z_{eq}(j\omega)$ entre los puntos A y B.
- b) Hallar la relación en régimen entre las tensiones $V_C(j\omega)$ y $V(j\omega)$.
- c) Hallar la transferencia en régimen $G(j\omega) = \frac{V_C(j\omega)}{I(j\omega)}$.
- d) i) Hallar la transferencia en régimen $H(j\omega) = \frac{V_I(j\omega)}{I(j\omega)}$. **La salida del sistema será la tensión en bornes de la fuente.**
 ii) Mostrar que puede escribirse de la forma $H(j\omega) = K \cdot R \cdot \frac{(j\omega + a_1)}{(j\omega + a_2)}$, hallando las constantes K , a_1 y a_2 .
 iii) Hallar el valor de α tal que $a_1 = 10 \cdot a_2$ (de ahora en más se trabajará con dicho valor de α).
- e) i) Hallar las respuestas en régimen del sistema para $i_1(t) = A \cdot \cos(a_2 t)$ y $i_2(t) = A \cdot \cos(\sqrt{10} \cdot a_2 t + \frac{p}{4})$.
 ii) Deducir que existe al menos una frecuencia de excitación a la cual el sistema introduce a la salida un retraso de 50° .

Problema 2 (6 puntos)

Sea $\varphi(x)$ una función par del espacio D, de área A, con $\varphi(0) = b$, como se indica en la Figura.

Sea $\Phi(x,y,z) = \varphi(x) \cdot \varphi(y) \cdot \varphi(z)$.

a) **Indicar y justificar** si las distribuciones siguientes están bien definidas:

i) $T(x, y, z) = 1_x \otimes d_y \otimes Y(z)$

ii) $S(x) = 1_x * d_x * Y(x)$


b) En los casos posibles, calcular:

i) $\langle T(x, y, z), \Phi(x, y, z) \rangle$


ii) $\langle \frac{\partial T}{\partial x}, \Phi(x, y, z) \rangle$

iii) $\langle \frac{\partial T}{\partial z}, \Phi(x, y, z) \rangle$

iv) $\langle S'(x), j(x) \rangle$

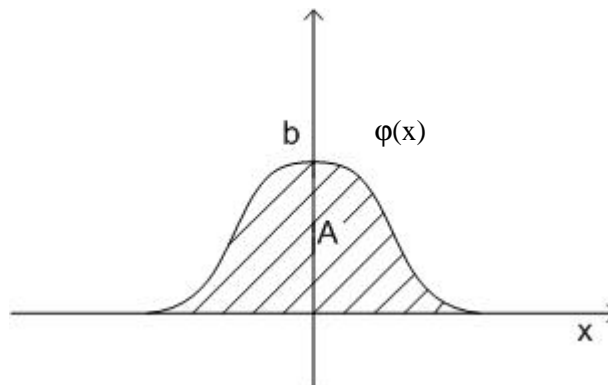**Problema 3 (8 puntos)**

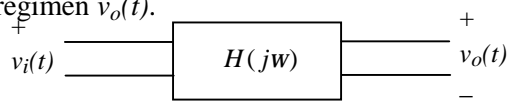a) Se considera un circuito eléctrico lineal invariante en el tiempo, con entrada $v_i(t)$ y salida $v_o(t)$. En régimen sinusoidal, dicho sistema puede describirse por su función de transferencia $H(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)}$, con $V_o(j\omega)$ y $V_i(j\omega)$ fasores asociados a la salida y a la entrada respectivamente. Para el caso de $v_i(t)$ periódica, de pulsación $\omega_o = \frac{2\pi}{T}$, dada por su serie de Fourier $v_i(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{jn\omega_o t}$, hallar **justificando detalladamente** la serie de Fourier de la salida en régimen $v_o(t)$.





b) Sean dos circuitos con funciones de transferencia respectivas $H_1(j\omega)$ y $H_2(j\omega)$ que verifican:

$$|H_1(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \frac{3}{2}\omega_o \\ 0 & |\omega| > \frac{3}{2}\omega_o \end{cases} \quad |H_2(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \frac{7}{2}\omega_o \\ 0 & |\omega| > \frac{7}{2}\omega_o \end{cases}$$

Si a ambos circuitos se aplica a la entrada la misma señal periódica $v_i(t)$, ¿en cuál esperarías tener una señal de salida con mayor potencia media? **Justificar.**

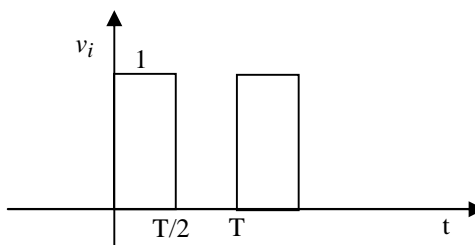c) Si la $v_i(t)$ de la figura se aplica a la entrada de ambos circuitos, calcular las potencias medias de las respectivas salidas.




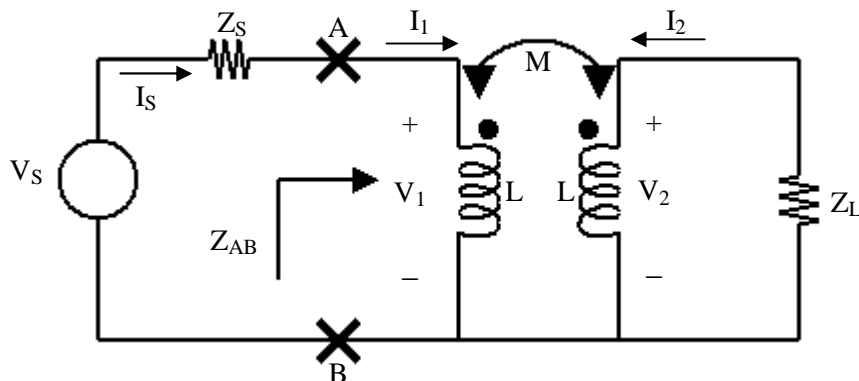
Problema 4 (9 puntos)

Se modela una **fente real** en régimen sinusoidal como una **fente ideal** de tensión V_S en serie con una **impedancia** $Z_S = R_S + jX_S$. Dicha fuente alimenta una **carga** Z_L a través de un **transformador simple**, tal como se muestra en la figura.

- Hallar la impedancia vista por la fuente real, es decir, la impedancia Z_{AB} señalada en la figura.
- Simplificar la expresión anterior para el caso de un transformador perfecto (**esta hipótesis se mantendrá para el resto del ejercicio**). Escribir Z_{AB} como el paralelo de dos impedancias.
- Para una carga resistiva $Z_L = R$ y se asume que $X_S < 0$, hallar los valores de R y L que maximizan la potencia activa entregada por la **fente real**.
- Considerando nuevamente una carga $Z_L = R$, compensar la potencia reactiva consumida a la **fente real**. Indicando claramente qué elemento colocaría, dónde lo haría y qué valor tendría.

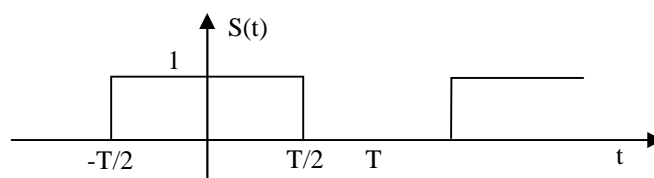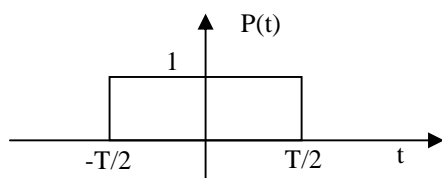Problema 5 (6 puntos)


- Probar que la convolución entre una distribución periódica y una distribución de soporte acotado está bien definida.
- Probar que la convolución entre una distribución periódica y una distribución de soporte acotado es periódica.
- Sea P el pulso de ancho T y sea S el tren de pulsos de ancho T y periodo $2T$ (ver figura). Hallar la serie de Fourier de $P*S$ (**sugerencia**: usar que toda distribución periódica se puede ver como la convolución entre una de soporte acotado y un tren de impulsos).



SISTEMAS LINEALES 1: PRIMER PARCIAL 2006

①

Problema 1:

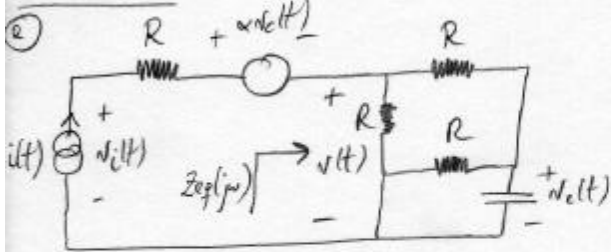

$$Z_{eq}(j\omega) = R // (R + R // 1/j\omega)$$

$$R // \frac{1}{j\omega} = \frac{R}{RCj\omega + 1}, \quad R + \frac{R}{RCj\omega + 1} = \frac{R[RCj\omega + 2]}{RCj\omega + 1}$$

$$\text{Finalmente: } Z_{eq}(j\omega) = \frac{R[RCj\omega + 2]}{2RCj\omega + 3}$$

② Planteando el divisor de tensiones $V_c(j\omega) = \frac{R // 1/j\omega}{R + R // 1/j\omega} V(j\omega)$

$$\Rightarrow V_c(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{RCj\omega + 2}$$

③ De la definición de impedancia equivalente $Z_{eq} = \frac{V}{I}$. Eliminando $V(j\omega)$ en función de $V_c(j\omega)$ resulta: $Z_{eq} I = V_c [RCj\omega + 2] \Rightarrow \frac{V_c}{I} = \frac{Z_{eq}}{RCj\omega + 2}$

$$\Rightarrow G(j\omega) = \frac{R}{2RCj\omega + 3}$$

④ (i) Planteando la ley de mallas de Kirchhoff se tiene:

$$V_i = [R + Z_{eq}] I + \alpha V_c = [R + Z_{eq} + \alpha G] I \Rightarrow H(j\omega) = R + Z_{eq} + \alpha G$$

Desarrollando los términos se obtiene

$$H(j\omega) = R \frac{3RCj\omega + 5 + \alpha}{2RCj\omega + 3}$$

(ii) Reescribiendo, $H(j\omega) = \frac{3}{2} R \frac{j\omega + \frac{5+\alpha}{3RC}}{j\omega + \frac{3}{2RC}}$ y se deduce que

$$\begin{cases} K = \frac{3}{2} \\ \omega_1 = \frac{5+\alpha}{3RC} \\ \omega_2 = \frac{3}{2RC} \end{cases}$$

(iii) $\omega_1 = 10\omega_2 \Rightarrow \frac{5+\alpha}{3RC} = \frac{15}{2RC} \Rightarrow \alpha = 40$

⑤ (i) Si $i_1(t) = A \cos(\omega_2 t) \Rightarrow v_1(t) = A |H(j\omega_2)| \cos(\omega_2 t + \arg(H(j\omega_2)))$

$$H(j\omega_2) = \frac{3}{2} R \frac{(j\omega_2 + 10\omega_2)}{(j\omega_2 + \omega_2)} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{101}{2}} \cdot R \angle -39,3^\circ$$

$$\Rightarrow v_1(t) = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{101}{2}} A R \cos(\omega_2 t - 39,3^\circ)$$

De manera análoga: $v_2(t) = A |H(j\sqrt{10}\omega_2)| \cos(\omega_2 t + \frac{\pi}{4} - \arg(H(j\sqrt{10}\omega_2)))$ (2)

$$H(j\sqrt{10}\omega_2) = \frac{3}{2} R \frac{(j\sqrt{10}\omega_2 + 10\omega_2)}{(j\sqrt{10}\omega_2 + \omega_2)} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{110}{11}} R \angle -55^\circ$$

$$\Rightarrow v_2(t) = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{110}{11}} AR \cos(\sqrt{10}\omega_2 t - 10^\circ)$$

(ii) El retardo introducido por el sistema a cierta frecuencia ω es igual a

$$-\arg(H(j\omega)) = -\arctan\left(\frac{\omega}{10\omega_2}\right) + \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right) = R(\omega)$$

Dicha función es continua en ω y de la parte anterior se obtiene que:

$$\begin{cases} R(\omega_2) = 39,3^\circ \\ R(\sqrt{10}\omega_2) = 55^\circ \end{cases} \Rightarrow \exists \omega^* \text{ tal que } R(\omega^*) = 50^\circ \text{ y } \omega^* \in (\omega_2, \sqrt{10}\omega_2)$$

Problema 2:

(3)

(i) $T(x, y, z) = 1_x \otimes \delta_y \otimes \gamma(z)$ está bien definido ya que el producto tensorial de distribuciones existe siempre. Para un número finito de distribuciones se calcula valiéndose la propiedad asociativa.

(ii) $S(x) = 1_x * \delta_x * \gamma(x)$ no está bien definido ya que no existe el producto convolución entre 1_x y $\gamma(x)$: $1_x * \gamma(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dt > \infty$

Además observa que $\text{supp}\{1_x\} = \mathbb{R}$ y $\text{supp}\{\gamma(x)\} = [0, +\infty)$. Por lo tanto para $x_1 \in \text{supp}\{1_x\}$, $x_2 \in \text{supp}\{\gamma(x)\}$ la ocurrencia de $x_1 + x_2$ no implica x_1 acotado y x_2 acotado.

$$(b) (i) \langle T(x, y, z), \Phi(x, y, z) \rangle = \langle 1_x \otimes \delta_y \otimes \gamma(z), \varphi(x) \varphi(y) \varphi(z) \rangle$$

$$= \langle 1_x, \varphi(x) \rangle \cdot \langle \delta_y, \varphi(y) \rangle \cdot \langle \gamma(z), \varphi(z) \rangle$$

↑
propiedad producto
tensorial

$$\langle 1_x, \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = A \leftarrow \text{Área de } \varphi(x)$$

$$\langle \delta_y, \varphi(y) \rangle = \varphi(0) = b$$

$$\langle \gamma(z), \varphi(z) \rangle = \int_0^{\infty} \varphi(z) dz = \frac{A}{2} \leftarrow \varphi(z) \text{ función par}$$

$$\Rightarrow \boxed{\langle T(x, y, z), \Phi(x, y, z) \rangle = \frac{A^2 b}{2}}$$

$$(ii) \left\langle \frac{\partial T(x, y, z)}{\partial x}, \Phi(x, y, z) \right\rangle = - \langle 1_x \otimes \delta_y \otimes \gamma(z), \varphi'(x) \varphi(y) \varphi(z) \rangle = \varphi(0)$$

$$= \langle 1_x, \varphi'(x) \rangle \langle \delta_y, \varphi(y) \rangle \langle \gamma(z), \varphi(z) \rangle. \text{ Pero } \langle 1_x, \varphi'(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(x) dx = \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0$$


$$\Rightarrow \boxed{\left\langle \frac{\partial T(x, y, z)}{\partial x}, \Phi(x, y, z) \right\rangle = 0}$$

$$(iii) \left\langle \frac{\partial T(x, y, z)}{\partial z}, \Phi(x, y, z) \right\rangle = - \langle 1_x \otimes \delta_y \otimes \gamma(z), \varphi(x) \varphi(y) \varphi'(z) \rangle$$

$$= - \langle 1_x, \varphi(x) \rangle \langle \delta_y, \varphi(y) \rangle \langle \gamma(z), \varphi'(z) \rangle \quad \langle \gamma(z), \varphi'(z) \rangle = \int_0^{+\infty} \varphi'(z) dz = \varphi(z) \Big|_0^{+\infty} = -b$$

$$\Rightarrow \boxed{\left\langle \frac{\partial T(x, y, z)}{\partial z}, \Phi(x, y, z) \right\rangle = Ab^2}$$

(iv) S' no está definida pues S no lo está.

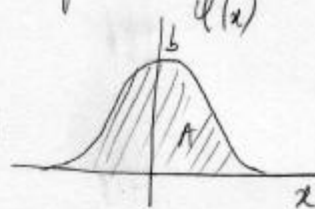

Problema 3:

④

Ⓐ Sistema lineal e invariante en el tiempo $v_i(t) \rightarrow [H(j\omega)] \rightarrow v_o(t)$


Por el principio de superposición, la respuesta a la entrada periódica $v_i(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{jn\omega_0 t}$ es igual a la suma de las respuestas correspondientes a las entradas $c_n e^{jn\omega_0 t}$, $n \in \mathbb{Z}$. A estos términos sinusoidales de frecuencia $n\omega_0$ se les puede asociar el factor c_n , por lo cual el factor asociado a cada salida será $H(jn\omega_0) \cdot c_n$. Superponiendo, la salida en régimen resulta

$$v_o(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} H(jn\omega_0) c_n e^{jn\omega_0 t}$$

Ⓑ Para el sistema $H_1(j\omega)$, se cumple que el producto $H_1(jn\omega_0) c_n = 0$ para frecuencias mayores a $\frac{3}{2} \omega_0$. Por el resultado de la parte anterior, el sistema solo dejará pasar la componente de continua y el primer armónico de la entrada. Mediante un razonamiento análogo, el sistema $H_2(j\omega)$ dejará pasar hasta el tercer armónico inclusive.

Por el teorema de Parseval, la potencia media de la señal de salida puede calcularse como: $P_m = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |H(jn\omega_0) c_n|^2$. El segundo filtro dejará pasar mayor cantidad de armónicos \Rightarrow la suma anterior tendrá más términos \Rightarrow la potencia media será mayor.

Ⓒ Sea $v_i(t)$ como en la figura

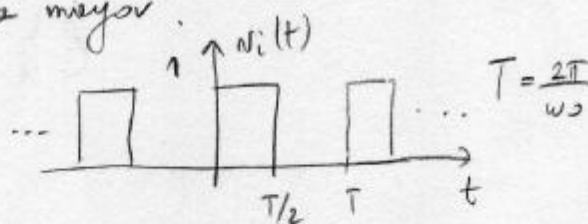

Calculamos sus coeficientes de Fourier

$$c_0 = \frac{1}{2}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt = \frac{-e^{-jn\frac{2\pi}{T}t}}{jn\frac{2\pi}{T}} \bigg|_0^{T/2} = \frac{1}{jn\frac{2\pi}{T}} (1 - (-1)^n)$$

$$\Rightarrow c_n = \begin{cases} \frac{1}{2} & n=0 \\ 0 & n \text{ par} \neq 0 \\ \frac{1}{jn\pi} & n \text{ impar} \end{cases}$$

Calculo la potencia media a la salida para cada uno de los sistemas. (5)

Para el sistema $H_1(j\omega)$, $P_{m1} = |H(j0)|^2 |k_0|^2 + 2 |H(j\omega_0)|^2 |c_1|^2$

\uparrow
 $|H(j\omega_0)| = |H(-j\omega_0)|$
 $|c_1| = |c_{-1}|$


$$\Rightarrow \boxed{P_{m1} = \frac{1}{4} + \frac{2}{\pi^2}}$$

Analogamente, para el sistema $H_2(j\omega)$,

$$P_{m2} = |H(j0)|^2 |k_0|^2 + 2 \left[|H(j\omega_0)|^2 |c_1|^2 + |H(j3\omega_0)|^2 |c_3|^2 \right]$$

$$\Rightarrow \boxed{P_{m2} = \frac{1}{4} + 2 \left[\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{9\pi^2} \right]} \quad P_{m2} > P_{m1} \text{ como era de esperar.}$$

Problema 4:

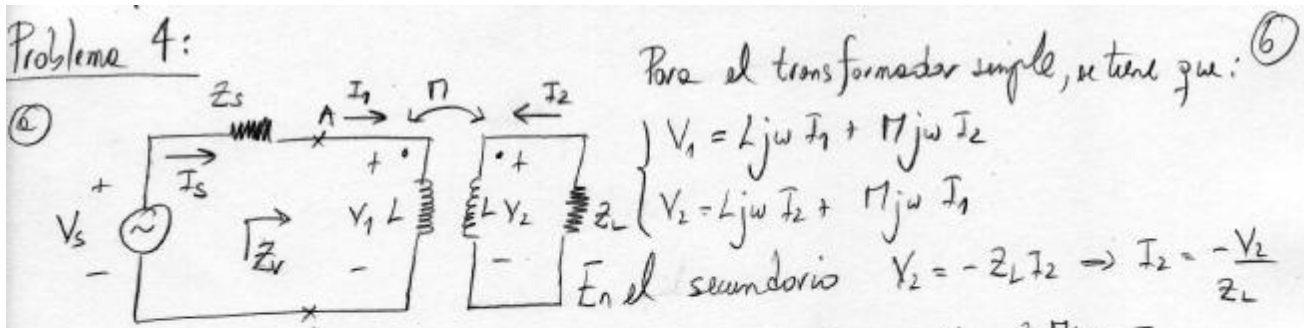

$$V_1 = L_1 j\omega I_1 - \frac{M j\omega}{Z_L} V_2 \quad \text{y} \quad V_2 \left[1 + \frac{L_2 j\omega}{Z_L} \right] = M j\omega I_1 \Rightarrow V_2 = \frac{Z_L M j\omega}{Z_L + L_2 j\omega} I_1$$

$$\text{Eliminando } V_2: V_1 = \left[L_1 j\omega - \frac{(M j\omega)^2}{Z_L + L_2 j\omega} \right] I_1 \Rightarrow Z_v = \frac{Z_L L_1 j\omega + (L_1 j\omega)^2 - (M j\omega)^2}{Z_L + L_2 j\omega}$$

⑦ Si el transformador es perfecto $\Rightarrow L = M$ y $Z_v = \frac{Z_L L_1 j\omega}{Z_L + L_1 j\omega} = Z_L$

⑧ La potencia activa entregada por la fuente real, debe ser igual a la consumida por $Z_{AB} = \frac{R L_1 j\omega}{R + L_1 j\omega} = \frac{R(L_1 \omega)^2 + j R^2 (L_1 \omega)}{R^2 + (L_1 \omega)^2}$

Sabemos dicha potencia es máxima para $Z_{AB} = \overline{Z_s} = R_s - j X_s$


Si $Z_{AB} = \overline{Z_s}$ se cumple que $\frac{L_1 \omega}{R} = -\frac{R_s}{X_s} \Rightarrow L_1 \omega = -\frac{R_s R}{X_s}$

Igualando partes reales tenemos que $R(L_1 \omega)^2 = R_s(R^2 + (L_1 \omega)^2)$

$$\Rightarrow R \frac{R_s^2}{X_s^2} = R_s \left(R^2 + R^2 \frac{R_s^2}{X_s^2} \right) \Rightarrow R = R_s \left[\frac{X_s^2}{R_s^2} + 1 \right]$$

$$L = -\frac{R_s}{\omega} \left[\frac{X_s}{R_s} + \frac{R_s}{X_s} \right] \quad \text{Notar que } L > 0 \text{ pues } X_s < 0$$

⑨ El circuito es equivalente a:

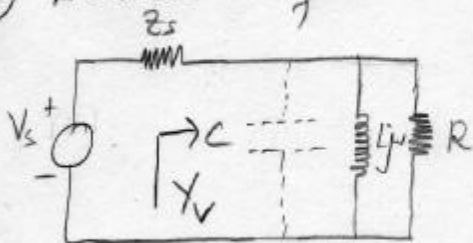

Compensado con un condensador en paralelo, de manera tal que la admitancia neta por la fuente real sea puramente resistiva

$$\Rightarrow Y_v = C j\omega + \frac{1}{L_1 j\omega} + \frac{1}{R}$$

$$\Rightarrow C j\omega + \frac{1}{L_1 j\omega} = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{L_1 \omega^2}$$

Problema 5:

a) Sea T distribución periódica y S distribución de soporte acotado. (7)

$$\Rightarrow \langle T(t) * S(t), \varphi(t) \rangle = \langle T_x \otimes S_y, \varphi(x+y) \rangle = \langle T_x, \langle S_y, \varphi(x+y) \rangle \rangle$$


Pero $\theta(x) = \langle S_y, \varphi(x+y) \rangle$ es de soporte acotado pues si $\text{supp } S \subseteq [a, b]$ y $\text{supp } \varphi \subseteq [c, d] \Rightarrow \theta(x) = 0$ si $x \in [c-a, d-b]^c$

$\Rightarrow \langle T_x, \theta(x) \rangle$ está bien definido y consecuentemente $T(t) * S(t)$

$$\begin{aligned} \text{b) } \langle T(t) * S(t), \varphi(t) \rangle &= \langle T_x \otimes S_y, \varphi(x+y) \rangle = \langle S_y \otimes T_x, \varphi(x+y) \rangle = \\ &= \langle S_y, \langle T_x, \varphi(x+y) \rangle \rangle = \langle S_y, \langle T_x, \varphi(x+y+nT) \rangle \rangle = \langle T_x \otimes S_y, \varphi(x+y+nT) \rangle \\ &= \langle T(t) * S(t), \varphi(t+nT) \rangle \end{aligned}$$

\uparrow T periódica de período T .

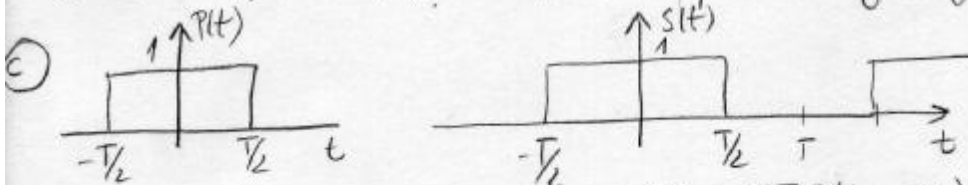$\Rightarrow T * S$ es periódica y de igual período que T





Notar que $S(t)$ puede escribirse como $S(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} P(t-nT) = P(t) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t-nT)$

$$\Rightarrow P * S = P * \left(P * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t-nT) \right) = (P * P) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t-nT)$$


\uparrow $P(t)$ de soporte acotado

$P * P$ tiene un gráfico de la forma

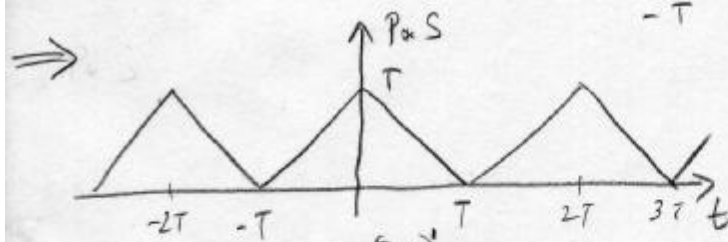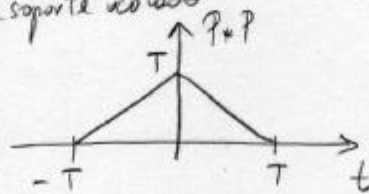

Para el cálculo de su desarrollo de Fourier, derivamos tres veces una distribución.
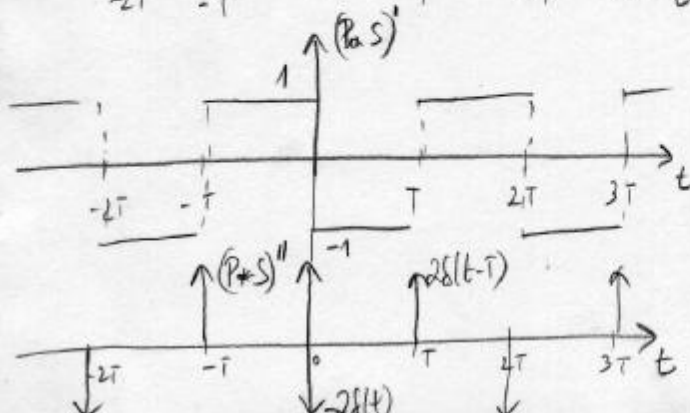
$$(P * S)''' = 2 \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^{n+1} \delta(t-nT)$$



los coeficientes de Fourier de $(P \star S)''$ resultan:

$$c_n(P \star S)'' = \frac{1}{2T} \langle -2\delta(\tau) + 2\delta(\tau - T), e^{-j\frac{2\pi}{2T}n\tau} \rangle = \frac{1}{T} ((-1)^n - 1)$$

Por otro lado recordando la propiedad $c_n(P \star S)'' = (j\frac{n2\pi}{2T})^2 c_n(P \star S)$

$$\Rightarrow c_n(P \star S) = \frac{T}{n^2\pi^2} (1 - (-1)^n) \quad n \neq 0, \quad c_0 = \frac{T}{2} \text{ (Valor medio)}$$

$$\Rightarrow c_n(P \star S) = \begin{cases} T/2 & n=0 \\ 0 & n \text{ par} \neq 0 \\ \frac{2T}{n^2\pi^2} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$P \star S = \frac{1}{2T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(P \star S) e^{j\frac{n2\pi}{2T}t}$$