

Examen de Sistemas Lineales 1

8 de diciembre del 2004

Se recuerda que para aprobar la prueba es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente.

Ejercicio 1

- a) Sea el circuito de la figura 1 donde $v_i(t) = 220\sqrt{2} \cos(\omega t)$ y :

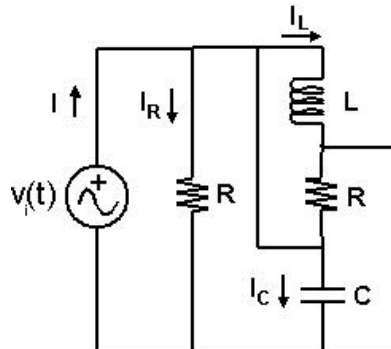



Figura 1

$$\omega = 100\text{p}$$

$$L = 50\text{ mHy}$$

$$R = 75\Omega$$

- i) Hallar una expresión para la impedancia Z_v vista por la fuente.
 - ii) Calcular el valor del condensador C , si se sabe que $|I_L| = 3|I_C|$ donde I_L e I_C son los fasores de corriente por L y C respectivamente.
 - iii) Ubicar en un diagrama fasorial a V_i (fazor de la fuente), I (fazor de corriente entregada por la fuente), I_R (fazor de corriente por la resistencia R), I_L e I_C .
 - iv) Hallar las potencias activa y reactiva consumidas a la fuente.
- b) Se considera el circuito **tetra-fásico** de la figura 2:

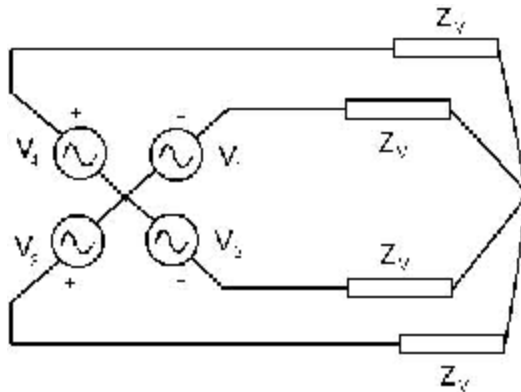

$$v_1(t) = 220\sqrt{2} \cos(\omega t)$$

$$v_2(t) = 220\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{p}{2}\right)$$

$$v_3(t) = 220\sqrt{2} \cos(\omega t - p)$$

$$v_4(t) = 220\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{3p}{2}\right)$$

- i) Hallar los fasores de corrientes de línea I_1, I_2, I_3, I_4 y realizar un diagrama fasorial que los involucre junto a los fasores de la fuente V_1, V_2, V_3, V_4 .
- ii) Calcular **gráficamente** las siguientes tensiones compuestas: U_{12} , U_{32} y U_{42} . Agregarlas al diagrama fasorial y dar sus expresiones temporales.
- iii) Hallar las potencias totales activa y reactiva consumidas al sistema de fuentes **aplicando el Teorema de Blondell**.
- iv) Hallar el valor de los condensadores C^* , que conectados en estrella compensan el factor de potencia del sistema tetra-fásico. Mostrar que debe cumplirse $C^* = n.C$ para n natural que se hallará.

Ejercicio 2

- a) En el circuito de la figura 1 hallar la transferencia en régimen sinusoidal $H(j\omega) = V_o(j\omega)/V_i(j\omega)$ y la impedancia vista desde la entrada.

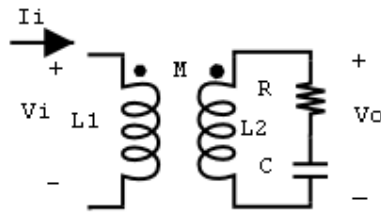


figura 1

- b) Simplificar ambas expresiones para el caso en que el transformador es perfecto.
 c) Calcular la transferencia en el circuito de la figura 3 (el transformador es perfecto).

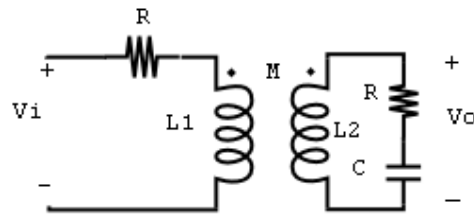


figura 2

- d) Realizar los Diagramas de Bode de la transferencia de la parte anterior sabiendo que $L2 = 9999.L1$ y que $L1 = R^2.C$
 e) Calcular $v_o(t)$ para las siguientes entradas:

- i. $v_i(t) = 1V \cdot \cos\left(\frac{t}{100\sqrt{L_1 C}}\right)$
- ii. $v_i(t) = 1V \cdot \cos\left(\frac{t}{RC}\right)$

Examen de Sistemas Lineales 1

8 de diciembre del 2004

Se recuerda que para aprobar la prueba es necesario tener al menos dos preguntas completas. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Se pide justificar debidamente las afirmaciones realizadas. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente. Si tiene dudas respecto a si debe probar o no determinado resultado o propiedad que utiliza, consulte al docente. Fuera de este tipo de consultas, sólo se responderán dudas sobre la letra.

Pregunta 1

Los conceptos de circuitos pueden aplicarse a sistemas mecánicos a partir de las siguientes observaciones:

$W = v \cdot i$	Potencia eléctrica W	Tensión v	Corriente i
$W = f \cdot u$	Potencia mecánica W	Fuerza f	Velocidad u

Esto sugiere establecer por ejemplo la correspondencia Voltaje-Fuerza y Corriente-Velocidad. Adoptando esta correspondencia, y recordando las siguientes tres leyes básicas de la mecánica:

Ley de Newton:

$f = m \cdot a$	Fuerza f	Masa m	Aceleración a
-----------------	------------	----------	-----------------

Ley de Hooke:

$f = k \cdot x$	Fuerza f	Constante elástica k	Posición x
-----------------	------------	------------------------	--------------

Ley de fricción viscosa:

$f = v \cdot u$	Fuerza f	Constante de fricción v	Velocidad u
-----------------	------------	---------------------------	---------------

- a) Indica a qué componente eléctrica se pueden asociar la masa, el resorte y la fricción viscosa respectivamente.
- b) En el caso de que el sistema mecánico se encuentre en régimen sinusoidal, hallar las relaciones básicas entre los fasores F y U (Fuerza y Velocidad) para cada uno de los tres casos.
- c) Dibujas los diagramas fasoriales correspondientes a cada caso.

Pregunta 2

- a) Demostrar la regla de derivación del producto de una función infinitamente diferenciable por una distribución: $(a(t) \cdot T(t))'$.
- b) Mostrar la identidad $a(t) \cdot d(t) = a(0) \cdot d(t)$ para toda función a infinitamente diferenciable.
- c) Consideremos el escalón de Heaviside. Analizar los pasos que siguen e indicar claramente **cuáles** son erróneos y **por qué**:

$$1) Y^2(t) = Y(t)$$

$$2) 2 \cdot Y(t) \cdot Y'(t) = Y'(t)$$

$$3) 2 \cdot Y(t) \cdot d(t) = d(t)$$

$$4) 2Y(t) = 1$$

$$5) Y(t) = \frac{1}{2}$$

Pregunta 3

- a) Definir el concepto de *distribución temperada*.
- b) Sea $g(t)$ una función periódica localmente integrable de periodo T . Mostrar que su distribución asociada es temperada. (Sugerencia: recordar que $c_n(g) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$).
- c) Sea $g_1(t) = g(t) \cdot [Y(t) - Y(t-T)]$. Mostrar que $c_n(g) = \frac{1}{T} \cdot G_1\left(n \frac{2p}{T}\right)$, siendo G_1 la Transformada de Fourier de g_1 .
- d) Mostrar que $g(t) = g_1(t) * \sum_{n \in \mathbb{Z}} d(t - nT)$.
- e) Mostrar que $G(f) = \frac{1}{T} \cdot \sum_{n \in \mathbb{Z}} G_1\left(n \frac{2p}{T}\right) \cdot d\left(f - n \frac{2p}{T}\right)$.

Pregunta 4

Consideremos un sistema lineal de transferencia en régimen $H(jw) = \frac{w_0}{jw + w_0}$, siendo $w_0 > 0$.

Sabemos que para una entrada periódica de periodo T , de la forma $e(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot e^{jn w_1 t}$, $w_1 = \frac{2p}{T}$,

la respuesta en régimen es de la forma $r(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \cdot H(jn w_1) \cdot e^{jn w_1 t}$.


- a) **Hallar** la respuesta en régimen (exacta) del sistema para la entrada $e(t) = A \cdot \sin(\overline{w} t)$.
Señalar particularmente la relación de fase entre la entrada y la respuesta.
- b) Comparar las potencia medias de la entrada y la respuesta.
- c) ¿Es posible encontrar una entrada sinusoidal cuya respectiva respuesta en régimen (exacta) esté en cuadratura? **JUSTIFICAR**.

SISTEMAS LINEALES 1: DICIEMBRE 2004

①

Ejercicio 1:

a)

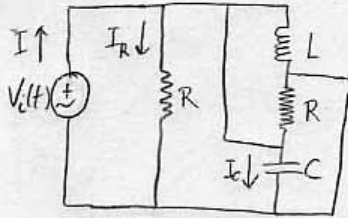

$$v_i(t) = \sqrt{2} 220 \cos(\omega t)$$

$$\omega = 100\pi$$

$$L = 50 \text{ mH}$$

$$R = 75 \Omega$$


(i) $Z_V = R \parallel R \parallel Lj\omega \parallel \frac{1}{Cj\omega}$. Operando con los paralelos resulta $Z_V = \frac{RL(j\omega)}{R[L(j\omega)^2 + 1] + 2L(j\omega)}$

(ii) $|I_L| = \frac{V_i}{L\omega} = 3|I_C| = 3V_i C\omega \Rightarrow C = \frac{1}{3L\omega^2} \Rightarrow C = 67,5 \mu\text{F}$

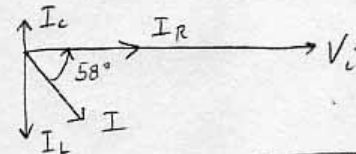
(iii) $I = \frac{V_i}{Z_V} \Rightarrow I = (5,86 - j9,33) \text{ A} = 11 \text{ A} \angle -58^\circ$

$I_R = \frac{V_i}{R} \Rightarrow I_R = 2,93 \text{ A} \angle 0^\circ$, $I_L = \frac{V_i}{Lj\omega} \Rightarrow I_L = -14j \text{ A} = 14 \text{ A} \angle -90^\circ$

$I_C = V_i Cj\omega \Rightarrow I_C = 4,66j \text{ A} = 4,66 \text{ A} \angle 90^\circ$



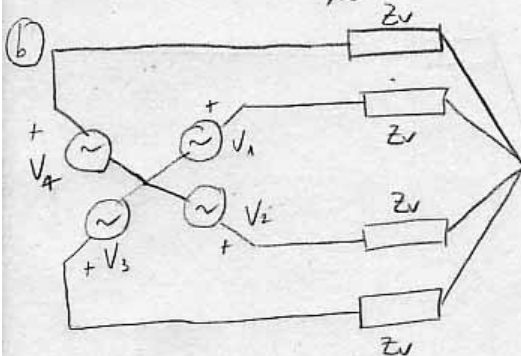(iv) $P = \text{Re}[V \bar{I}] = \frac{V_i^2}{R/2} \Rightarrow P = 1289 \text{ W}$, $Q = \text{Im}[V \bar{I}] = \frac{V_i^2}{L\omega} - (C\omega V_i^2) \Rightarrow Q = 2053 \text{ Var}$



$$v_1(t) = \sqrt{2} 220 \cos(\omega t)$$


$$v_2(t) = \sqrt{2} 220 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$v_3(t) = \sqrt{2} 220 \cos(\omega t - \pi)$$

$$v_4(t) = \sqrt{2} 220 \cos(\omega t - \frac{3\pi}{2})$$

Sistema tetra-fásico equilibrado perfecto.
Puede estudiarse por fase y la versión monofásica coincide con la ya estudiada.
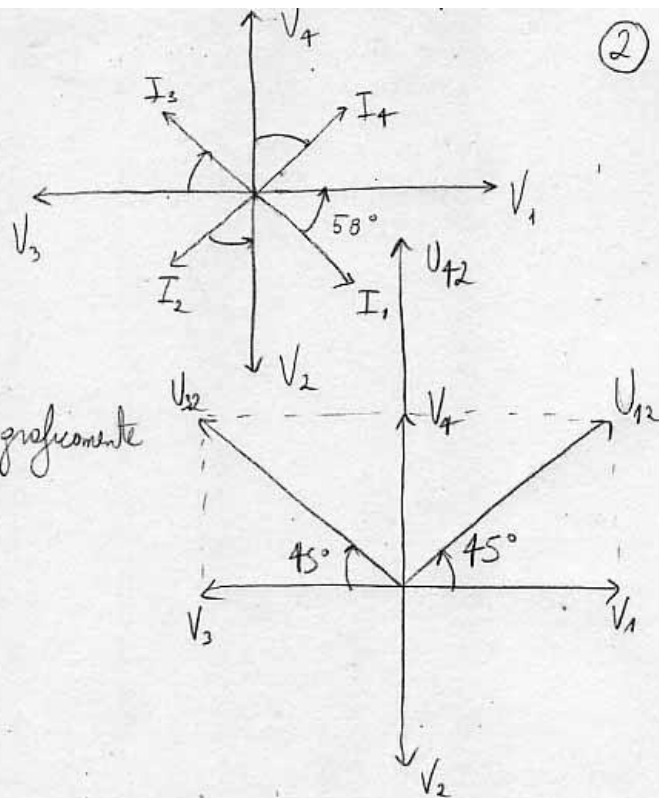
$$\begin{aligned}
 (i) \quad & \bar{I}_1 = I = 11A \angle -58^\circ \\
 & \bar{I}_2 = 11A \angle -58^\circ - 90^\circ \\
 & \bar{I}_3 = 11A \angle -58^\circ - 180^\circ \\
 & \bar{I}_4 = 11A \angle -58^\circ - 270^\circ
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 (ii) \quad & U_{12} = V_1 - V_2 \quad \text{Resolvo los vectores graficamente} \\
 & U_{32} = V_3 - V_2 \\
 & U_{42} = V_4 - V_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_{12} &= \sqrt{2}(\sqrt{2} 220V) \cos(\omega t + 45^\circ) \\
 U_{32} &= \sqrt{2}(\sqrt{2} 220V) \cos(\omega t + 135^\circ) \\
 U_{42} &= \sqrt{2}(2 \cdot 220V) \cos(\omega t + 90^\circ)
 \end{aligned}$$



(iii) Aplico el Teorema de Blondell y tomo como referencia la línea 2. Ya conozco los tensiones compuestas y corrientes de línea necesarios para el cálculo.

$$P = R_l [U_{12} \bar{I}_1 + U_{32} \bar{I}_3 + U_{42} \bar{I}_4] \Rightarrow \boxed{P = 5156 W}$$

$$Q = I_m [U_{12} \bar{I}_1 + U_{32} \bar{I}_3 + U_{42} \bar{I}_4] \Rightarrow \boxed{Q = 8212 Var}$$


(iv) Busco agregar una corriente en fase con I_c y que sumada a ella sea igual a $I_L \Rightarrow$ De esta forma I queda en fase con V_i y no hay consumo de potencia.

Sobemos que $|I_L| = 3|I_c|$ y como condensadores en paralelo se suman si $C^* = 2C \Rightarrow C_{TOTAL} = C^* + C = 3C$ y la corriente se triplica como se quería. El circuito en una fase queda:

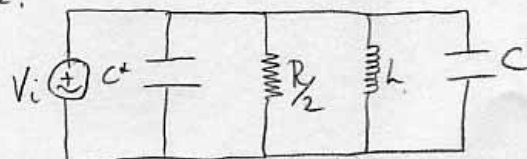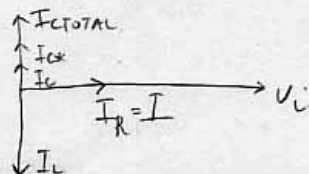

Ejercicio 2:

③

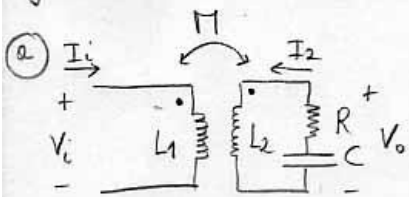

la corriente por el secundario es $I_2 = -\frac{V_o}{R + \frac{1}{j\omega C}}$

las relaciones del transformador: $V_i = L_1 j\omega I_i - M j\omega \frac{V_o}{R + \frac{1}{j\omega C}}$

$$V_o = -L_2 j\omega \frac{V_o}{R + \frac{1}{j\omega C}} + M j\omega I_i$$

$$\Rightarrow I_i = \frac{V_i}{L_1 j\omega} + \frac{M C j\omega V_o}{L_1 (RC j\omega + 1)}$$


Eliminando I_i : $V_o \left[1 + \frac{L_2 C (j\omega)^2}{RC(j\omega) + 1} - \frac{M^2 C (j\omega)^2}{L_1 (RC j\omega + 1)} \right] = \frac{M}{L_1} V_i$, y operando se llega a:

$$H(j\omega) = \frac{M (RC j\omega + 1)}{L_1 (RC j\omega + 1) + (L_1 L_2 - M^2) C (j\omega)^2}$$

Para la impedancia vista, eliminamos V_o en vez de I_i : $V_o = \frac{M j\omega (RC j\omega + 1)}{L_2 C (j\omega)^2 + RC j\omega + 1}$

$$V_i = \left[L_1 j\omega - \frac{M^2 C (j\omega)^2}{L_2 C (j\omega)^2 + RC j\omega + 1} \right] I_i \Rightarrow Z_v = \frac{(L_1 L_2 - M^2) C (j\omega)^3 + R L_1 C (j\omega)^2 + L_1 j\omega}{L_2 C (j\omega)^2 + RC j\omega + 1}$$

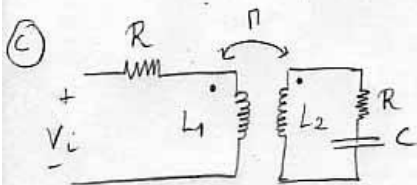Si es perfecto $L_1 L_2 = M^2 \Rightarrow H(j\omega) = \frac{M}{L_1} \quad Z_v = \frac{R L_1 C (j\omega)^2 + L_1 (j\omega)}{L_2 C (j\omega)^2 + RC j\omega + 1}$



Estudiar en dos pasos, primero

y luego la etapa ya estudiada en (a) y (b)

$$H'(j\omega) = \frac{V^*}{V_i} H(j\omega) = \frac{Z_v}{R + Z_v} \frac{M}{L_1} \Rightarrow H'(j\omega) = \frac{\sqrt{L_2 L_1} (j\omega) (j\omega + \frac{1}{RC})}{(L_1 + L_2) (j\omega)^2 + \left(\frac{R^2 C + L_1}{RC} \right) j\omega + \frac{1}{C}}$$

① $L_2 = 9999 L_1$, $L_1 = R^2 C \Rightarrow L_2 L_1 \approx 10000 L_1^2$, $\sqrt{L_2 L_1} = RC$

$$\Rightarrow H'(j\omega) = \frac{1}{100} \frac{j\omega (j\omega + \frac{1}{RC})}{(j\omega)^2 + \frac{2}{10000 \sqrt{L_1 C}} j\omega + \frac{1}{100 \sqrt{L_1 C}}}$$

Definiendo $\omega_1 = \frac{1}{100 \sqrt{L_1 C}}$

$$\omega_2 = \frac{1}{RC} \Rightarrow \omega_1 = \omega_2 = \frac{1}{100}$$


$$H'(j\omega) = \frac{1}{100} \frac{j\omega (j\omega + \omega_2)}{(j\omega)^2 + \frac{2\omega_1(j\omega) + \omega_1^2}{100}}$$

Polos complejos conjugados con $\zeta = \frac{1}{100}$ (4)

$$\text{Si } \omega \ll \omega_1 \Rightarrow H'(j\omega) \approx \frac{j\omega \omega_2}{100 \omega_1^2} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log \left(\frac{\omega_2}{100 \omega_1^2} \right) + 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{Si } \omega_1 \ll \omega \ll \omega_2 \Rightarrow H'(j\omega) \approx \frac{\omega_2}{100 j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log \left(\frac{\omega_2}{100} \right) - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{Si } \omega \gg \omega_2 \Rightarrow H'(j\omega) \approx \frac{1}{100} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|_{dB} \approx -40 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) \approx 0 \end{cases}$$

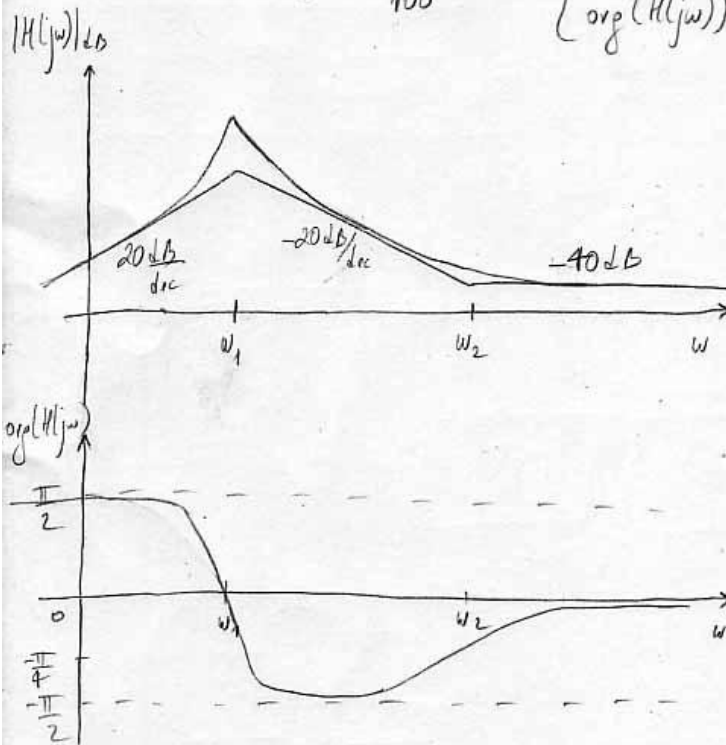

Se que en ω_1 hay retardo de fase de π , pues los polos complejos tienen parte real negativa por ser ζ positivo.

Otra forma es:

$$H(j\omega_1) \approx \frac{\omega_2}{2\omega_1} = 50 < 0$$

$$\textcircled{e} \quad n_i(t) = 1V \cos(\omega_1 t) \Rightarrow n_o(t) = |H(j\omega_1)| V \cos(\omega_1 t + \arg(H(j\omega_1)))$$

$$\Rightarrow \boxed{n_o(t) = 50V \cos(\omega_1 t)}$$

$$n_i(t) = 1V \cos(\omega_2 t) \Rightarrow H(j\omega_2) \approx \frac{1}{100} \frac{(1+j)}{-1} = \frac{\sqrt{2}}{100} \angle -\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{n_o(t) = \sqrt{\frac{1}{5000}} V \cos(\omega_2 t - \frac{\pi}{4})}$$

La aproximación es buena pues los polos están alejados los decádicos del cero.