

# Recomendaciones para diseño digital

---

## Diseño Lógico II

Instituto de Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería

Universidad de la República

2012




# Project Reliability Guidelines

## Asynchronous Inputs


---

- respetar setup y hold
- problemas de metaestabilidad
- señal asíncrona debe entrar a 1 solo FF

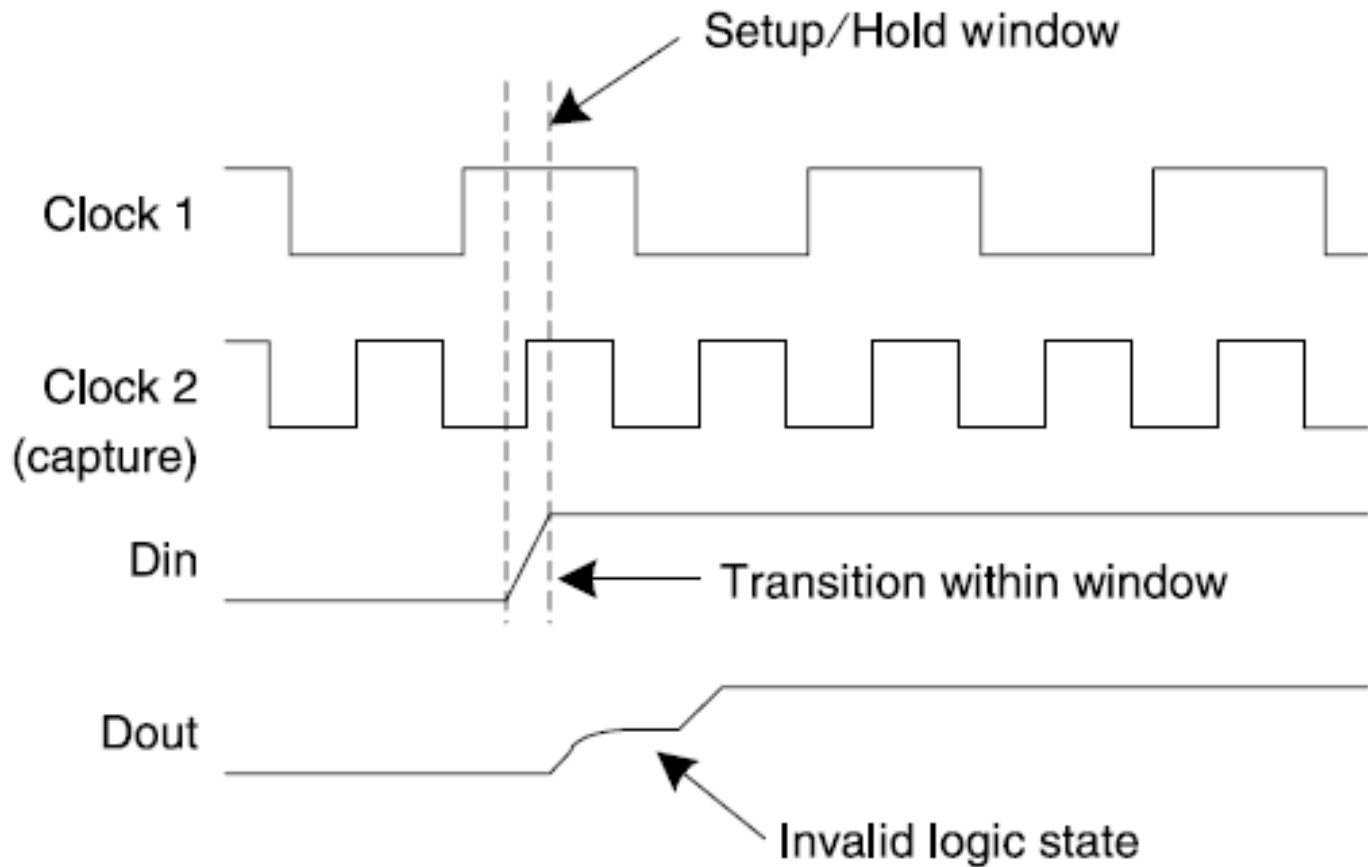


**Figure 6.6** Metastability caused by timing violation.

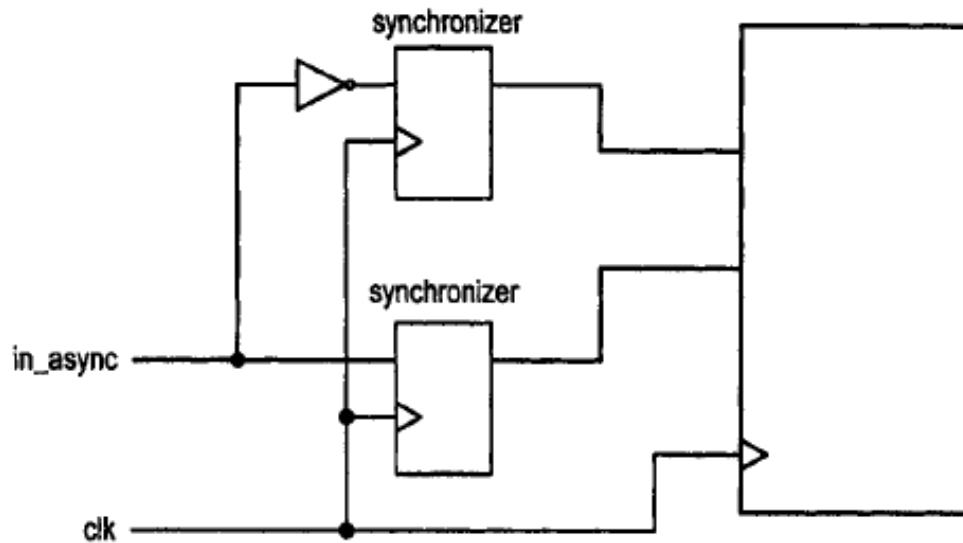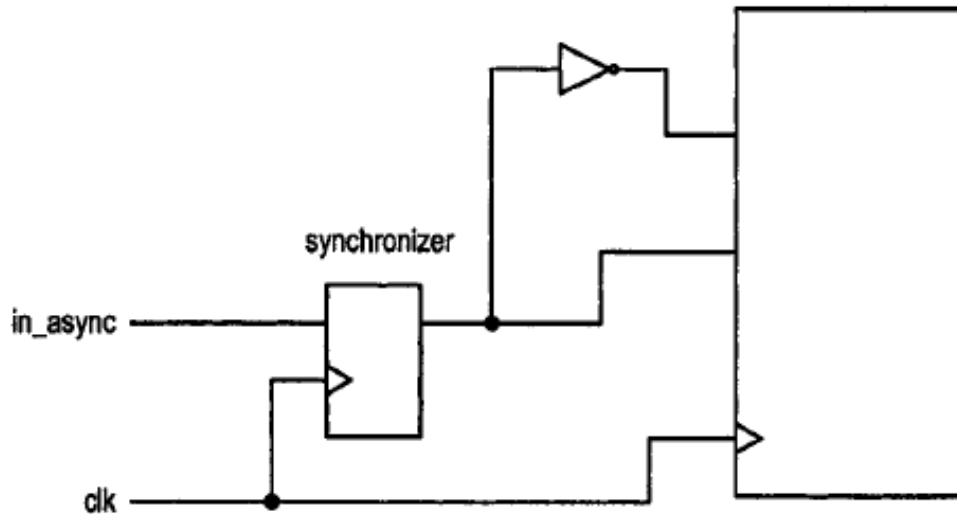(del libro "Advanced FPGA Design Architecture, Implementation, and Optimization", Steve Kilts)



(a) Synchronizing a signal in two places



(b) Synchronizing a signal in one place

- MAL
- Diferentes FF pueden capturar diferentes valores.

- OK

**Figure 16.10** Synchronization at multiple places.

Figura de "RTL Hardware Design Using VHDL", Chu

# Project Reliability Guidelines


## Clock Configurations

---


- Global Clocks. Primitivas GLOBAL y altclklock
- Gated Clocks
  - Reloj generado con una sola compuerta
  - Mucho cuidado con glitches
  - Gated Clock Examples \*
- Multi-Level Clocks
  - Reloj generado con lógica en varios niveles.
  - Multi-Level Clock Example \*
  - Des-recomendado por glitches.
  - Alternativa: flip-flops con entrada ENABLE



# Gated clock

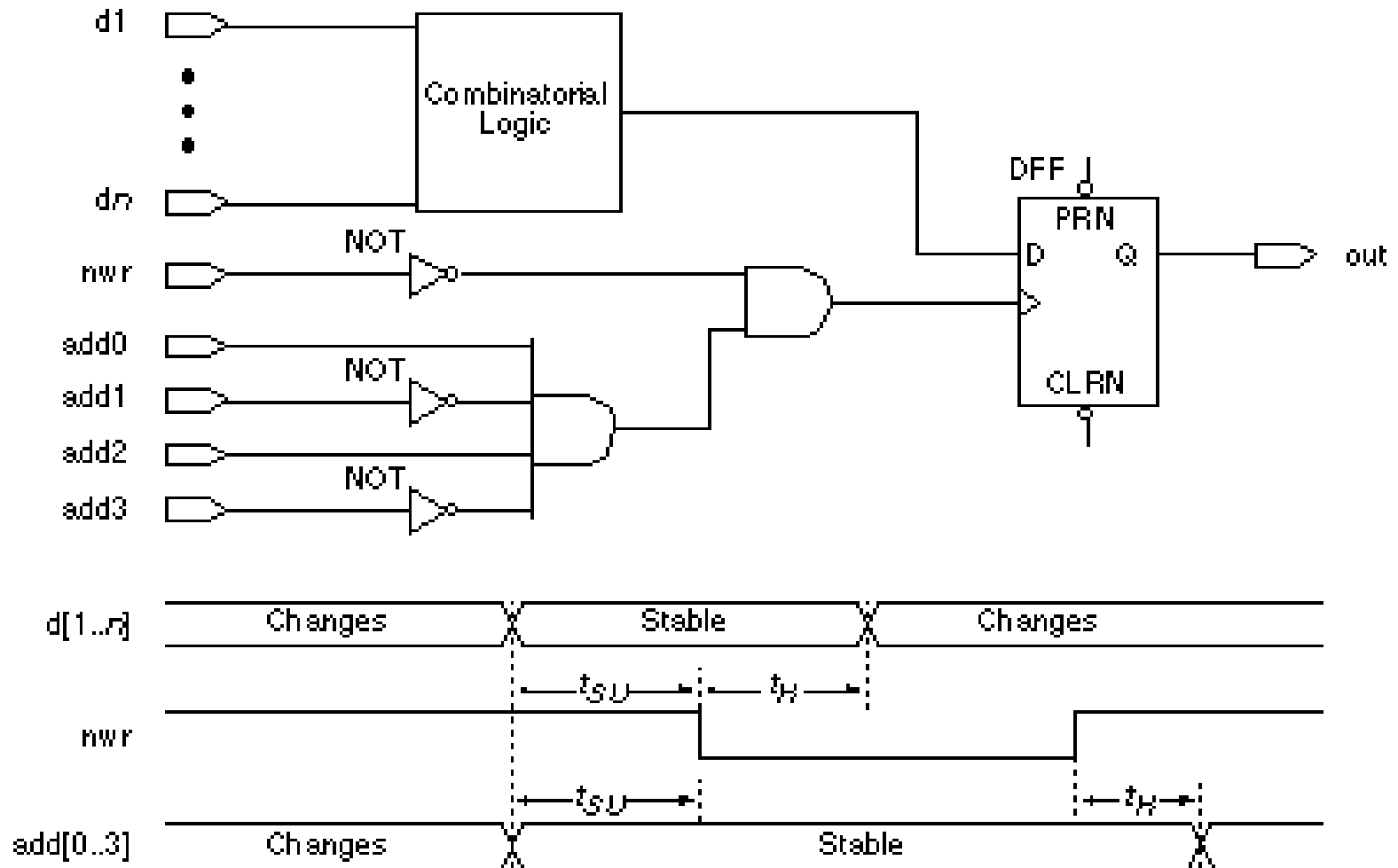

# Multilevel clock

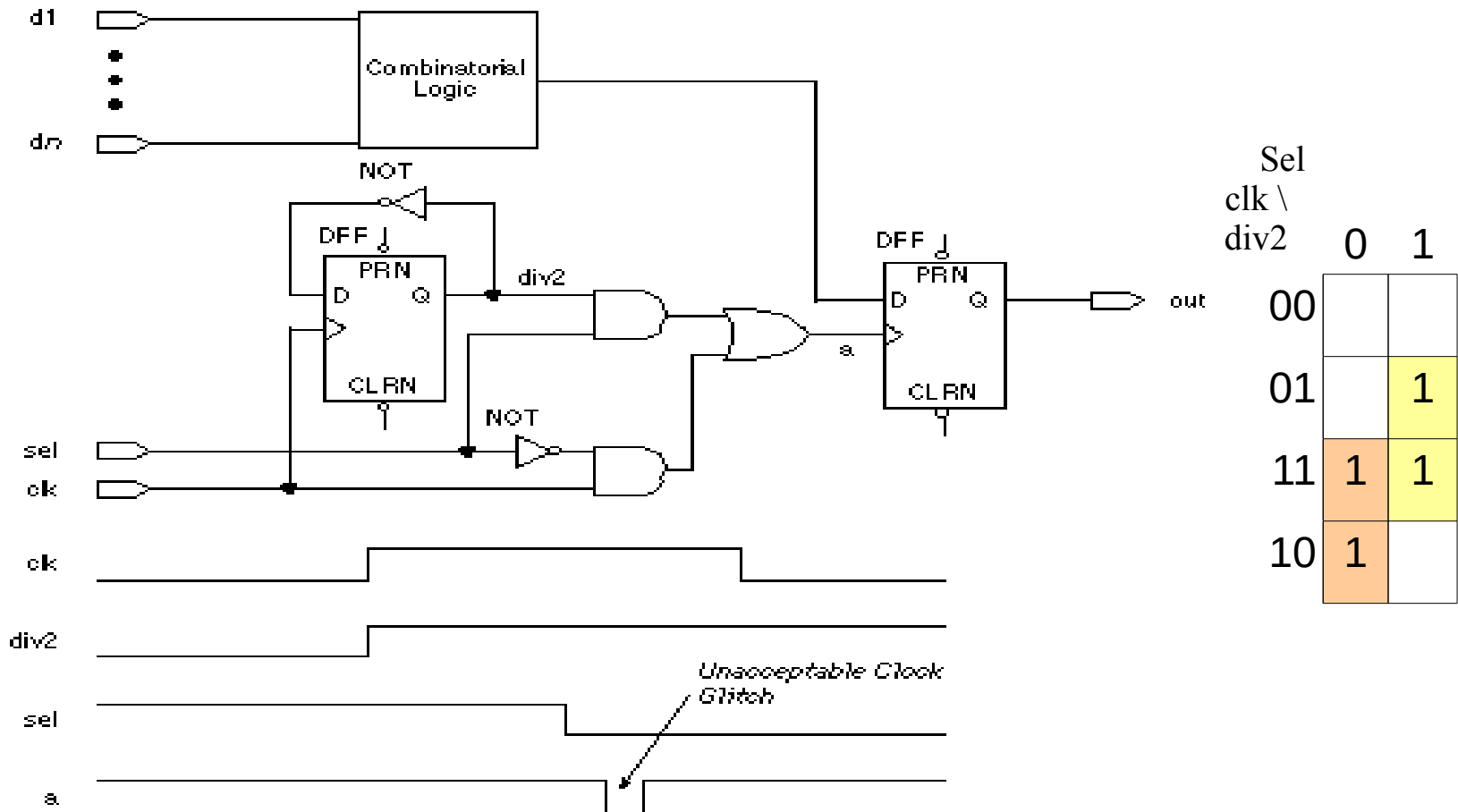

# Señales de reloj

---

- Utilizar pads y líneas de distribución adecuadas para asegurar un bajo **skew**.
- Mantener la generación de relojes y señales de control en bloques separados.
- Utilizar la menor cantidad de relojes diferentes. En caso de tenerlos, utilizarlos en un bloque para pasar de un dominio de reloj a otro (dual clock fifo).
- En chips de Altera, utilizar “Clock Control Block”
  - Salida a líneas globales.
  - Entrada desde pin, PLL o lógica interna en forma estática o dinámica.
  - Habilitación / Deshabilitación y selección







**Never ever touch the clock!**

(Unless you really know what you are doing.)




# Project Reliability Guidelines

## Delay Chains

---

- retardo que quiero introducir ex-profeso
- peligro de que el compilador lo elimine al minimizar
- No es una buena costumbre, no hay garantía de duración mínima de los retardos introducidos
- Delay Chain Examples
- Alternativa confiable: PLLs

# Delay Chains

 

# Project Reliability Guidelines

## Latches

---

- En lo posible usar latches y FF del dispositivo
- Recomendación de Altera: Si es necesario armar un latch con compuertas, entonces usar las macrofunciones de Quartus (p. ej. nandlatch y norlatch)

# Latches no deseados

- Omitir casos genera latch
  - "else" en if
  - "when others" en case
- std\_logic
  - 9 valores posibles
- Asignar don't care
  - permite simplificar

```
PROCESS (a,b,c,sel)
BEGIN
    if sel = "00" THEN
        oput <= a;
    ELSIF sel = "01" THEN
        oput <= b;
    -- ...
    -- ...
    ELSE
        oput <= "X"; --/
    END if;
END PROCESS;
```



# Reset de sistema

---

- Asegurarse de que todos los FF del sistema se resetean.
- **Reset síncrono:**
  - (+): fácil de sintetizar, es una entrada más del sistema.
  - (-): requiere períodos “libres” de reloj luego de power-up
  - (-): consume más recursos
- **Reset asíncrono:**
  - (+): no requiere períodos libres de FF.
  - (+): No utiliza entrada de datos de los FF. No afecta timing
  - (-): requiere de caminos especiales (como clk)
  - (-): sensible a glitches



# Reset de sistema

---

- SIEMPRE hay que tener un mecanismo para llevar el sistema a un estado conocido.
- Igual que con relojes
  - Usar señales GLOBAL para reset asíncrono
  - Evitar glitches y azares

# Clear vs Reset



---

- Clear: borrar bloques de datos (síncrono)
- Reset: llevar control a estado conocido (asíncrono)



  
# Interfaces registradas

- Evita problemas de tiempo entre bloques, acota tiempos de propagación.
- Acompañado de una especificación clara de interfaz mantiene acotado el diseño (facilita su análisis y detección de errores).
- Evita glitches en las salidas.



# RTL

- Ejemplo: expendedor de refrescos

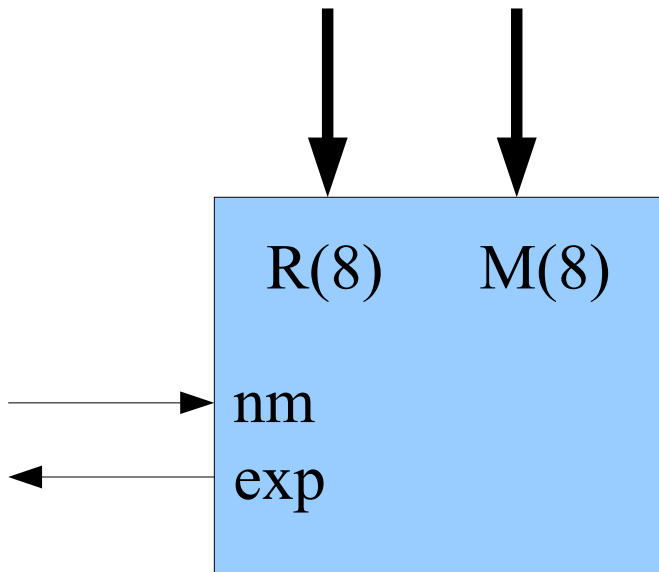

R: precio de refresco

M: valor de moneda insertada

nm: pulso que indica nueva moneda

exp: pulso para expender refresco

# Descripción RTL

---

Inputs: R[8], M[8], nm

Outputs: exp

Memory: A[8]

0.  $A \leftarrow 0$

1.  $A * nm \leftarrow A + M$

→ (A==R, A!=R)/(2,1)

2.  $A \leftarrow 0$

exp = 1


ENDSEQUENCE

CONTROL RESET (0) END.



# RTL

---

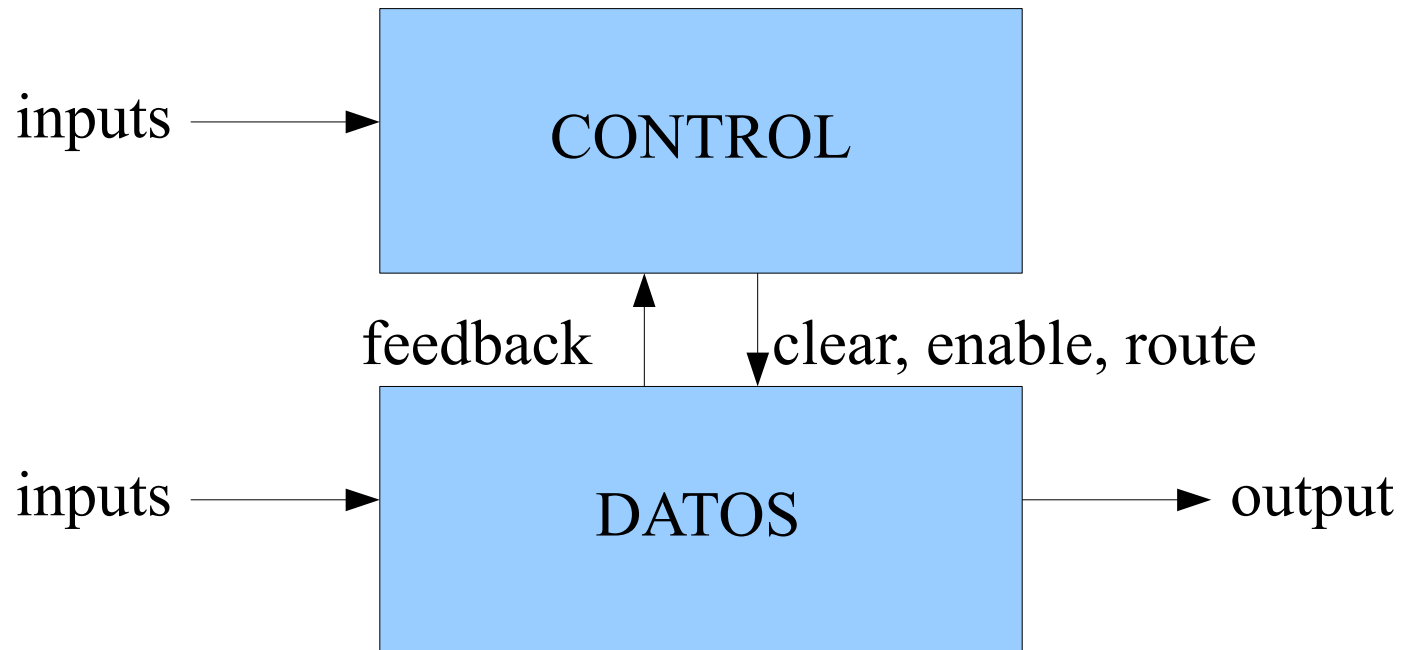

# Referencias

---

- Altera “*Project Reliability Guidelines, Max+PlusII help*”
- Altera “*AN 466: Cyclone III Design Guidelines*”
- Altera “*Quartus II Handbook, Vol. 1: Design and Synthesis, Sect III: Design Guidelines*”
  
- Chu, P.; “*RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability*”, Wiley, John & Sons, Incorporated, **2006**
  
- <http://www.sm.luth.se/csee/courses/smd/098>

