

Solución problema 2-1

①

$f = 100 \text{ kHz}$

$\Delta_L = 21 \text{ nH/muelle}^2$



$\hat{I}_Q = 20 \text{ A}$

$\hat{I}_D = 60 \text{ A}$

MCD

Se diseña para que  $P_n$  máxima por cualquier condición de entrada

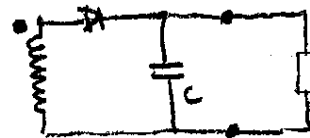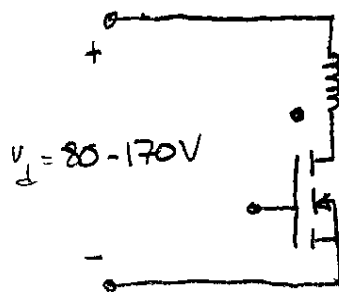y en  $\hat{I}_Q = 20 \text{ A}$ ,  $\hat{I}_D = 60 \text{ A}$



$24 \text{ V} = U_0$

$\Delta_L = 21 \text{ nH/muelle}^2$

a)  $P_{in} = U_{dmin} \frac{\hat{I}_Q \delta_{max} T}{2T} = P_o = U_0 \frac{\hat{I}_D (1 - \delta_{max}) T}{2T}$


con  $U_{dmin}$  impuesto límite de MCD por obtener potencia máxima

$U_{dmin} \frac{\hat{I}_Q \delta_{max}}{2} = U_0 \frac{\hat{I}_D (1 - \delta_{max})}{2}$

$\delta_{max} = \frac{U_0 \hat{I}_D}{U_{dmin} \hat{I}_Q} (1 - \delta_{max})$

$\delta_{max} (1 + \frac{U_0 \hat{I}_D}{U_{dmin} \hat{I}_Q}) = \frac{U_0 \hat{I}_D}{U_{dmin} \hat{I}_Q}$

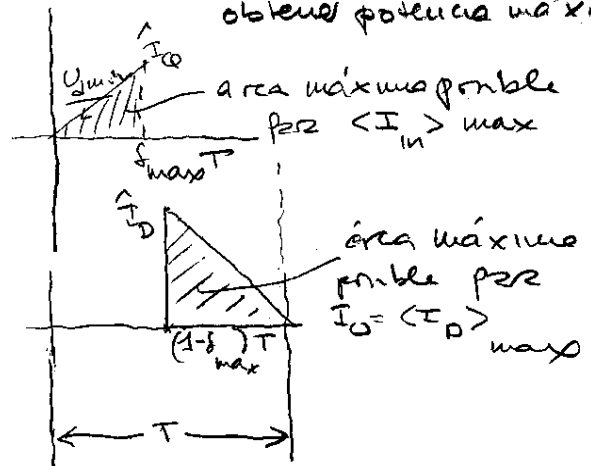$\delta_{max} = \frac{U_0 \hat{I}_D}{U_{dmin} \hat{I}_Q (1 + \frac{U_0 \hat{I}_D}{U_{dmin} \hat{I}_Q})} = \frac{0,9}{1+0,9} = 0,4737$



b)  $P_n = P_o = P_{in} = U_{dmin} \frac{\hat{I}_Q \delta_{max}}{2} = 379 \text{ W}$

c) La inductancia del primario es  $L_p = U_{dmin} \frac{\delta_{max} T}{\hat{I}_Q}$

$L_p = \frac{80 \text{ V} \cdot 0,4737 \cdot 10 \mu\text{s}}{20 \text{ A}} = 18,95 \mu\text{H}$

$L_p = \Delta_L N_p^2$ ;  $N_p = \sqrt{\frac{L_p}{\Delta_L}} = \sqrt{\frac{18,95 \mu\text{H}}{0,021 \text{ nH/muelle}^2}} = 30,04$

$N_p = 30 \text{ vueltas}$

$N_s = \frac{\hat{I}_Q}{\hat{I}_p} N_p$   $N_s = \frac{20}{60} \cdot 30 = 10 \text{ vueltas}$   $N_s = 10 \text{ vueltas}$

Verificación límite MCD  $U_0 = \frac{N_s}{N_p} U_{dmin} \left( \frac{\delta_{max}}{1 - \delta_{max}} \right) = 24 \text{ V}$

d)  $U_{Qmax} = U_{dmax} + \frac{N_p}{N_s} U_0 = 170 + \frac{30}{10} 24 = 242 \text{ V}$

Solución problema 2-2

(1)

e) Rizado por a pvo de la tensión de salida  $I_0 = \frac{P_{in}}{V_0} = \frac{379}{24} = 15,79A$


$$Q_c = \frac{(\hat{I}_0 - I_0) \delta}{2}$$

Corriente para el condensador:

$$Z = (1 - 0,4737) T \frac{(\hat{I}_0 - I_0)}{I_0}$$

$$\Delta U_{OC} = \frac{Q_c}{C}$$
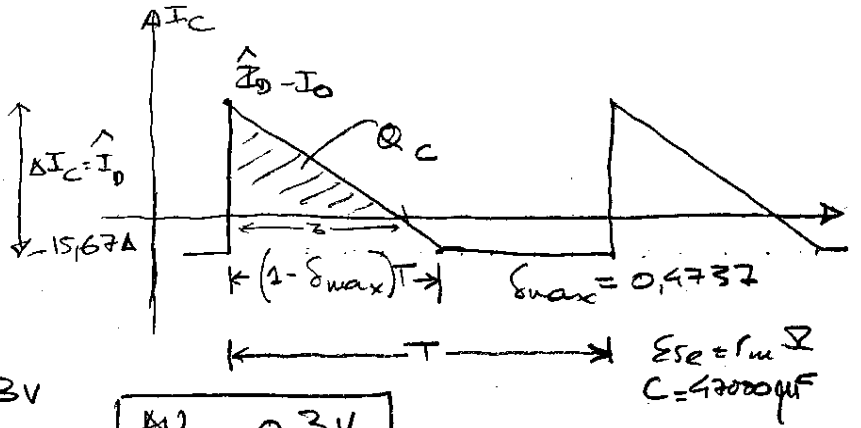
$$\Delta U_{OC} = \frac{0,5223 \cdot 10 \mu s (60 - 15,79)^2}{47000 \mu F \cdot 2 \cdot 60} = 1,82 \times 10^{-3} V$$



$$\Delta U_{D_{ESR}} = \Delta I \cdot ESR = 60A \cdot 5 \times 10^{-3} \Omega = 0,3V$$

$$\Delta U_{OC} = 0,3V$$

f)  $T_j = 175^\circ C$   $R_{DS(on)max} = 0,069 \Omega \times 3,25 = 0,224 \Omega$  (de la hoja de datos)

$$I_{R_{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^{\delta T} \left( \frac{\hat{I}_0}{\delta T} \right)^2 t^2 dt = \frac{1}{T} \frac{\hat{I}_0^2}{(\delta T)^2} \frac{(\delta T)^3}{3} = \frac{\hat{I}_0^2 \delta}{3}$$

$$\delta_{max} = 0,4737 ; \delta_{min} (@ U_{dmax}) = \frac{L \hat{I}_0}{U_{dmax} T} = \frac{18,95 \cdot 20}{170 \cdot 10} = 0,223$$

$$Potencia disipada P_D = R_{DS(on)} \frac{I_Q^2}{2} + (U_d + \frac{M}{N} U_0) \frac{\hat{I}_0 t_f}{2 T} = R_{DS(on)} \frac{\hat{I}_0^2 \delta}{3} + (U_d + \frac{M}{N} U_0) \frac{\hat{I}_0 t_f}{2 T}$$

$$t_f = 20 \mu s = 0,02 \mu s$$

$$P_{D_{Umin}} = \frac{0,224 \cdot 20^2 \cdot 0,4737}{3} + \frac{(80 + 24 \times 3) \cdot 20A \cdot 0,02 \mu s}{2 \times 10 \mu s} = 17,2 W$$

$$R_{jc} = 0,44 \text{ K/W}$$

$$P_{D_{Umax}} = \frac{0,224 \cdot 20^2}{3} \cdot 0,223 + \frac{(170 + 24 \times 3) \times 20 \times 0,02}{2 \times 10} = 11,5 W$$

$$R_{cs} = 0,24 \text{ K/W}$$

$$P_{D_{total}} = 17,2 W \quad T_j - T_Q = 17,2 (0,44 + 0,24 + R_{sa})$$

$$\frac{175 - 50}{17,2} - 0,44 - 0,24 = R_{sa}$$

$$R_{sa} = 6,68 \text{ K/W}$$