
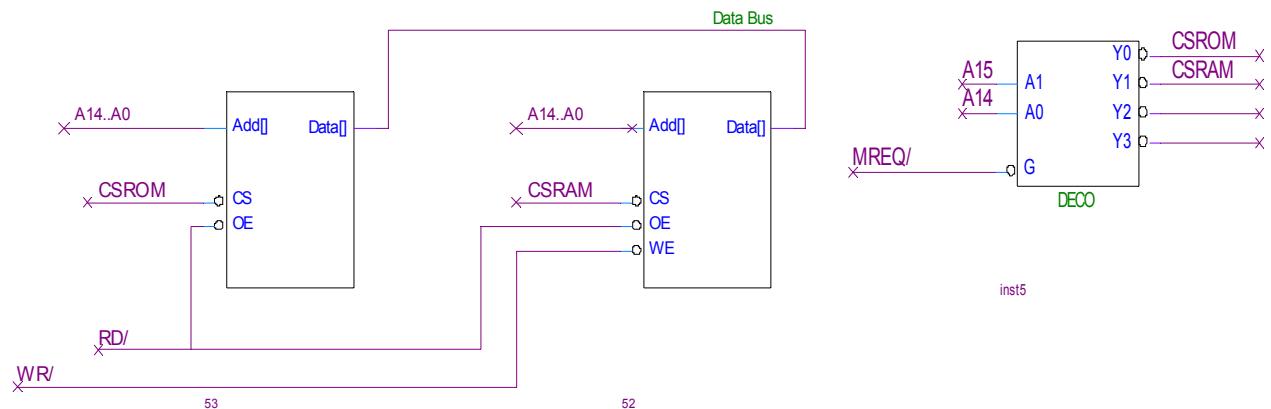


PROBLEMA 1

a) Hardware. Memorias

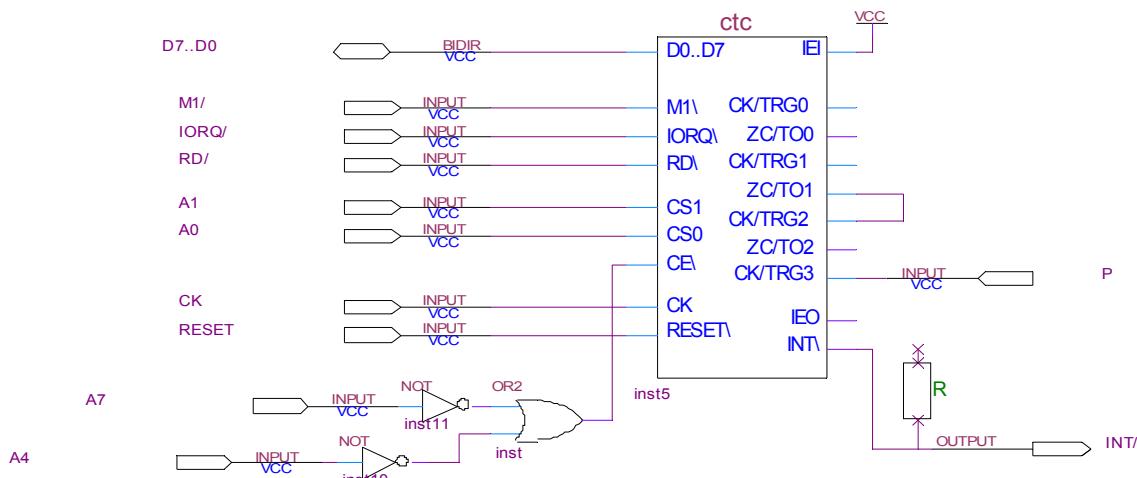


CTC:



PUERTOS: salidas: port_c[8], port_d[8], port_u[8]

entrada: port_RODADO[8]

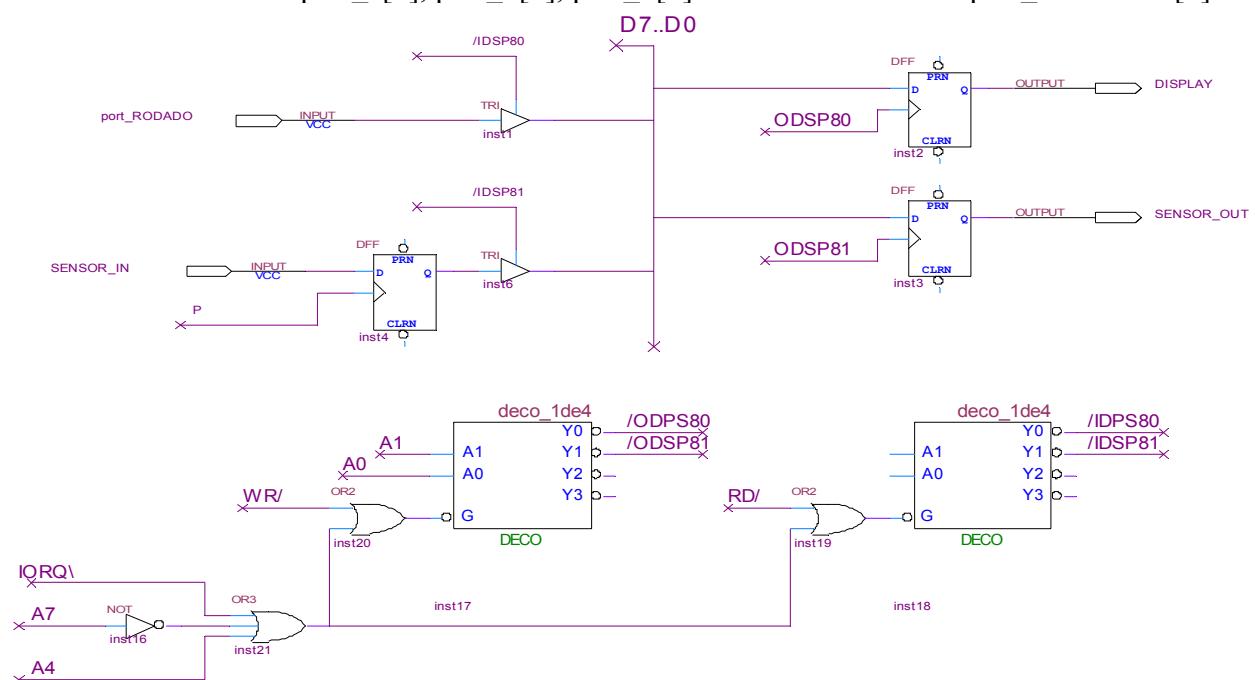

b) Rutinas de atencion a interrupcion

```

        org 4000h
rutint_pulso:
    ei
    push af
    push bc
    ld a, (sensor_ant)
    ld b, a           ; anterior en b
    in a, (sensor_in)
    ld (sensor_ant), a ; almacen
    add a, b          ; sumo
    | slasra a         ; div 2
    out (sensor_out), a
    ld a, (cuenta_pulso)
    inc a
    ld (cuenta_pulso), a
    pop bc
    pop af
    reti

```

```

rutint_seg:
    ei
    push af
; llamar convert(vueltas)
; cuenta_pulso = 0
    ld a, (cuenta_pulso)
    ld b, a
    xor a
    ld (cuenta_pulso), a
    ld a, b
    call pulsos2kph
; actualizar display
    ld a, (kph)
    out (display), a
    pop af
    reti

```

c) Inicializacion y variables

```

ctc_0      equ    90h
ctc_1      equ    ctc_0+1
ctc_2      equ    ctc_0+2
ctc_3      equ    ctc_0+3
vector_ctc equ    0
; canal 3: EI, counter, rising,
; sige cte (11x1x101)
prog_word3 equ    11010101B
cte3       equ    1
; canal 1: DI, timer, pre=16,
; auto. trg, sige cte (000x1101)
| prog_word1 equ    00000#101B
cte1       equ    250
; canal 2: EI, counter,
; sige cte (11xxx101)
prog_word2 equ    11000101B
cte2       equ    250
display    equ    80h
sensor_out equ    81h
p_RODADO   equ    80h
sensor_in  equ    81h

```

```

        org 8000H
cuenta_pulso:DB
kph:          DB
RODADO:       DB
sensor_ant:  DB

```

```

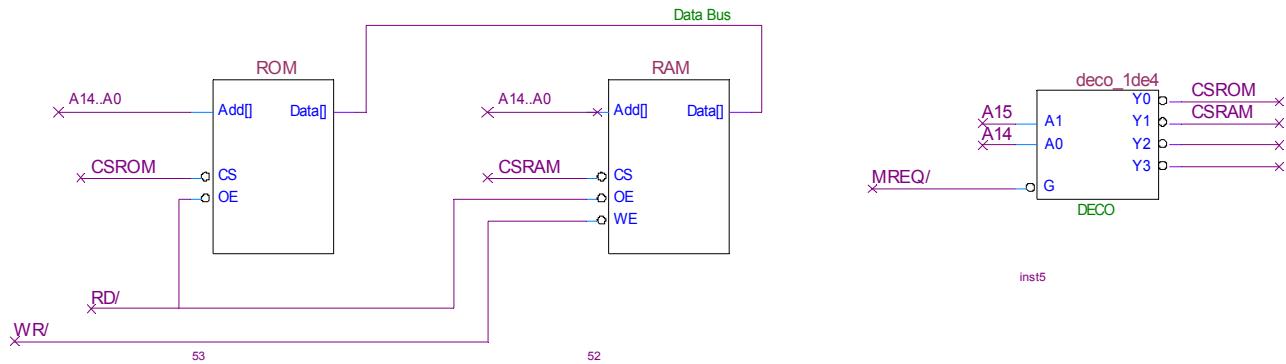
        org 2000h
; tabla interrupciones en ROM
tabla_vec:
    DW    rutint_pulso ; canal 0
    DW
    DW    rutint_seg   ; canal 2
    DW
; Inicializacion
; stack
; display, sensor_out
; variables: cuenta_pulso, kph
;             y sensor_ant en cero
; RODADO desde port_RODADO
; modo 2 interrupciones
; registro I
; tabla (en rom)
; vector CTC
; canal CTC pulso (counter y cte=1)
; canales CTC para interrupcion periodica 1 seg

        org 0
        jp inicio


        org 100
inicio:
; stack pointer
    ld sp, 0000h
    ld a, 0
; inicializo puertos
    out (display), a
    out (sensor_out), a
; inicializo variables
    ld (cuenta_pulso), a
    ld (kph), a
    ld (sensor_ant), a
; leo diametro ruedas
    in a, (p_RODADO)
    ld (RODADO), a
; modo 2 interrupciones
    im 2
; registro I (tabla en rom)
    ld a, tabla_vec / 256
    ld i, a
; vector CTC
    ld a, vector_ctc
    out (ctc_0), a
; canal CTC pulso (counter y cte=1)
; P con menor prioridad para evitar que
; se modifique la cuenta de pulsos dentro
; de la interrupcion periodica (1 seg)
    ld a, prog_ctc3
    out (ctc_3), a
    ld a, cte3
    out (ctc_3), a

; canales CTC para int. 1 seg
    ld a, prog_ctc1
    out (ctc_1), a
    ld a, cte1
    out (ctc_1), a
    ld a, prog_ctc2
    out (ctc_2), a
    ld a, cte2
    out (ctc_2), a
    ei
    jp ppal



```

Solución problema 2**a) Hardware****Memoria****Puertos**

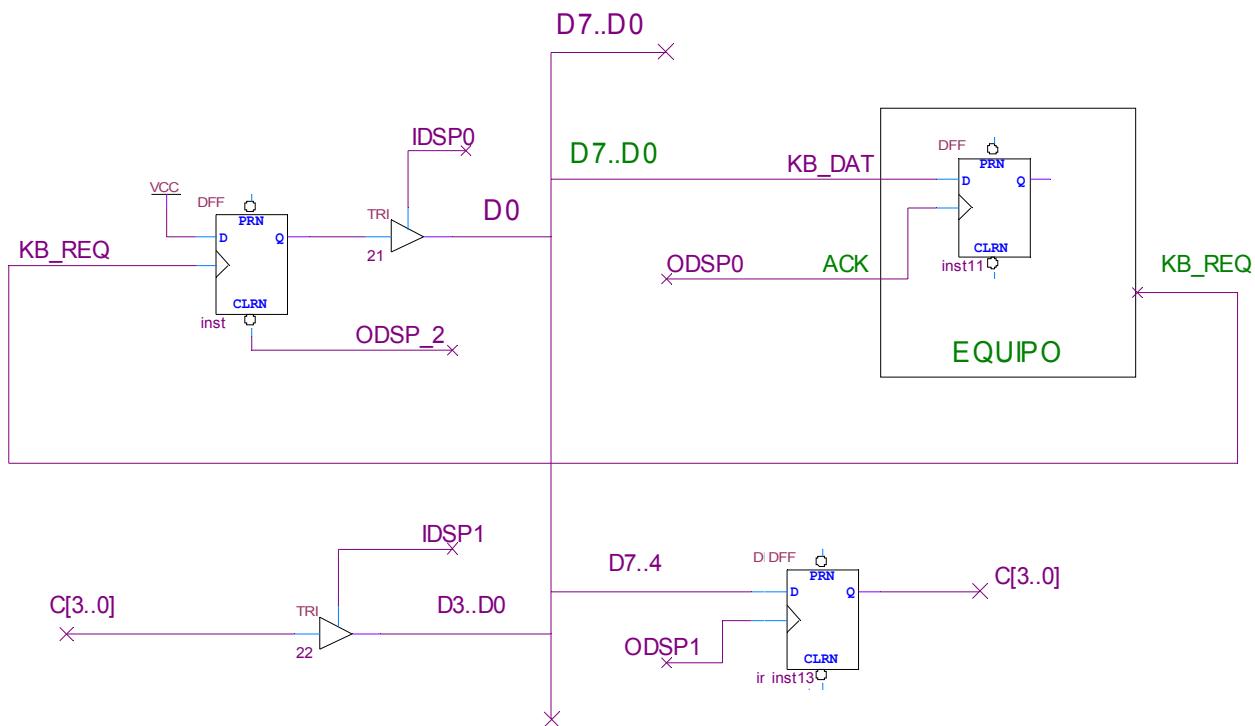El equipo solo espera que KB_DAT esté válido en el flanco de subida de ACK por lo que debe memorizarlo internamente y no hace falta poner el registro del puerto de salida del sistema Z80.



Decodificación y solicitud interrupción

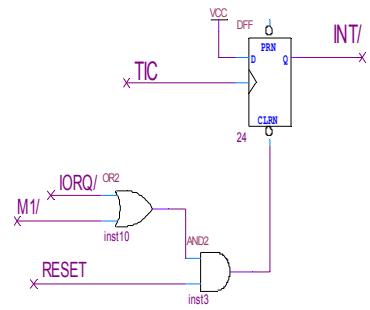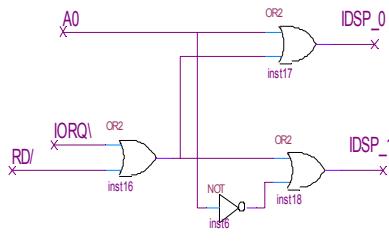

b)

```

; scan()
; for i=0 to 3
;   sel fila i
;   leo cols
;   si cols <> 1111b entonces
;     retorno(<fila i><cols>)
;   fin si
; fin for
; retorno( 0FFh no hay tecla presionada)

```

filas equ 01h
cols equ 01h

ORG 1000h

scan:

```

push bc
ld c, 01110111b
for: ld a, c      ; fila en c
      out (filas), a
      in (cols), a
      and 0Fh
      cp 0Fh
      jr z, finsi
      ld b, a      ; col en b
      ld a, 0F0h
      and a, c      ; nibble alto = fila
      or a, b       ; nibble bajo = col
      jr mevoy
finsi: rrc c      ; rotación 8 bits y lsb al Cy
      jr c, for
      ld a, 0FFh
mevoy:
      pop bc
      ret

```

c)

```

; rutint
; preservar registros

```

; kbd_val = scan()
; restaurar regs
; (borrar petición), ei, ret

org 38h
rutint: push af
push bc
call scan
ld (KBD_VAL), a

pop bc
pop af
ei
ret

d)

kb_req	equ 0
kb_data	equ 0
borro_ff	equ 2

org 0000h
ld sp, 0000h
im 1
ld a, 0FFh
ld (KBD_VAL), a
out (borro_ff), a
ei

loop: in a, (kb_status)
bit 0, a
jr z, loop
out (borro_ff), a
ld a, (KBD_VAL)
out (kb_data), a
jp loop

e)

ORG 8000h
KBD_VAL: DB